

ELETTRONICA

FLASH

- Gli antivirus del computer —
- Il superricevitore alle ultime battute —
- Antenna Loop a motore —
- Sonda bioelettrica tutto fare —
- Il Collins 516F-2 rimodernato —
- Beacon is ... Meteofax ed SSTV — ecc. ecc. ...

**Omologati
40 canali**

distribuiti
da

MELCHIONI

M 5050
5W - AM/FM
comando up/down

M 5036
5W - AM/FM

M 5034
5W - AM



PER STRINGERE AMICIZIE LONTANE

ALAN 48
OMOLOGATO
40 CH - 4 W AM - 4 W FM



42100 Reggio Emilia - Italy
Via R. Sordani, 7
(Zona Ind. Mancasale)
Tel. 0522/47441 (ric. aut.)
Telex 530156 CTE I
Fax 47448

Editore:

Soc. Editoriale Felsinea s.r.l.
Via Fattori 3 - 40133 Bologna
Tel. **051-382972** Telefax **051-382972**

Direttore Responsabile Giacomo Marafioti

Fotocomposizione LA.SER. - Via Bondi 61/4h - Bologna

Stampa Rotoffset - Funo (Bologna)

Distributore per l'Italia

Rusconi Distribuzione s.r.l.
Via Oldofredi, 23 - 20124 Milano

© Copyright 1983 Elettronica FLASH
Registrata al Tribunale di Bologna
N° 5112 il 4.10.83

Iscritta al Reg. Naz. Stampa
N. 01396 Vol. 14 fog. 761
il 21-11-83

Pubblicità inferiore al 70%

Spedizione Abbonamento Postale Gruppo III

Direzione - Amministrazione - Pubblicità

Soc. Editoriale Felsinea s.r.l.
Via Fattori 3 - 40133 Bologna - Tel. **051-382972**

Costi	Italia	Estero
Una copia	L. 4.500	Lit. —
Arretrato	» 6.000	» 8.000
Abbonamento 6 mesi	» 25.000	» —
Abbonamento annuo	» 45.000	» 60.000
Cambio indirizzo	» 1.000	» 1.000

Pagamenti: a mezzo c/c Postale n. 14878409 BO, oppure Assegno Circ., personale o francobolli.
ESTERO: Mandat de Poste International payable à Soc. Editoriale FELSINEA.

Tutti i diritti di proprietà letteraria e quanto esposto nella Rivista, sono riservati a termine di legge per tutti i Paesi.

I manoscritti e quanto in essi allegato se non accettati vengono resi

**ELETTRONICA
FLASH**

INDICE INSERZIONISTI

<input type="checkbox"/> CTE international	2ª - 3ª copertina
<input type="checkbox"/> CTE international	pagina 80 - 96
<input type="checkbox"/> DOLEATTO Comp. elett.	pagina 7-21-54-86
<input type="checkbox"/> ELETTRA	pagina 9 - 49-84
<input type="checkbox"/> ELETTRONICA SESTRESE	pagina 6
<input type="checkbox"/> EOS	pagina 54
<input type="checkbox"/> FONTANA Roberto	pagina 92
<input type="checkbox"/> FRANCOELETTRONICA	pagina 31
<input type="checkbox"/> GRIFO	pagina 32
<input type="checkbox"/> LA. C.E. Lab. Cost. Elett.	pagina 69
<input type="checkbox"/> LEMM antenne	pagina 94
<input type="checkbox"/> MARCUCCI	pagina 5 - 79 - 95
<input type="checkbox"/> MELCHIONI kit	pagina 50 - 51
<input type="checkbox"/> MELCHIONI radiotelegrafia	1ª - 4ª copertina
<input type="checkbox"/> MELCHIONI radiotelegrafia	pagina 22 - 44 - 60 - 62
<input type="checkbox"/> MOSTRA AMELIA	pagina 84
<input type="checkbox"/> MOSTRA CASTELLANA GROTTA	pagina 38
<input type="checkbox"/> MOSTRA EMPOLESE	pagina 8
<input type="checkbox"/> MOSTRA GONZAGA	pagina 74
<input type="checkbox"/> MOSTRA MONTICHIARI	pagina 34
<input type="checkbox"/> PANELETTRONICA	pagina 88
<input type="checkbox"/> RADIO CLUB PORDENONE	pagina 11
<input type="checkbox"/> RADIOELETTRONICA	pagina 3
<input type="checkbox"/> RONDINELLI componenti	pagina 61
<input type="checkbox"/> RUC elettronica	pagina 42
<input type="checkbox"/> SANTINI Gianni	pagina 74
<input type="checkbox"/> SCUOLA RADIO ELETTRA	pagina 43
<input type="checkbox"/> SIGMA antenne	pagina 2 - 42
<input type="checkbox"/> SINCLAIR club	pagina 10
<input type="checkbox"/> SIRIO antenne	pagina 22 - 60
<input type="checkbox"/> SIRIO antenne	4ª copertina
<input type="checkbox"/> SIRTEL	pagina 75 - 76
<input type="checkbox"/> Soc. Edit. FELSINEA	pagina 16
<input type="checkbox"/> VI. EL.	pagina 70

(Fare la crocetta nella casella della Ditta indirizzata e in cosa desiderate)
Desidero ricevere: ☐ Vs/CATALOGO ☐ Vs/LISTINO

☐ Informazioni più dettagliate e/o prezzo di quanto esposto nelle Vs/ pubblicità.

Anno 7

Rivista 63ª

SOMMARIO

Marzo 1989

Varie

Sommario	pag. 1
Indice inserzionisti	pag. 1
Campagna Abbonamenti	pag. 4
Mercatino Postelefonico	pag. 7
Modulo Mercatino Postelefonico	pag. 10
Modulo c/c P.T. per Abbonamento e arretrati	pag. 11
Errata Corrige	pag. 52
Tutti i c.s. della Rivista	pag. 93

Franco GANI

Vaccini contro il virus del computer	pag. 13
--------------------------------------	---------

Giuseppe FRAGHI'

Superfinale da 300 Watt — IIª e ultima parte	pag. 17
-------------------------------------------------	---------

G.W. HORN

Sonda bioelettrica d'impiego generale	pag. 23
---------------------------------------	---------

Paolo MATTIOLI

Banca dati per Radioamatori	pag. 33
-----------------------------	---------

Maurizio STAFFETTA

Due temporizzatori per auto — Timer per tergilunotto — Luci di cortesia	pag. 35
-------------------------------------------------------------------------------	---------

Giancarlo SFONDRINI

Antenna Loop con sintonia a motore	pag. 39
------------------------------------	---------

Team ARI - Radio Club «A. Righi»

Today Radio — Beacon is — La Minaccia dell'Ozono	pag. 45
--------------------------------------------------------	---------

Emanuele BENNICI

Generatore di funzioni a larga banda	pag. 55
--------------------------------------	---------

Maurizio MAZZOTTI

Ham Spirit — Superricevitore — Mail Box - Antenna 30 mt	pag. 63
---------------------------------------------------------------	---------

Sergio MUSANTE

Rimoderniamo l'alimentatore Collins 516F-2	pag. 71
-----------------------------------------------	---------

Livio BARI

C.B. Radio Flash — Alimentatore per emergenza	pag. 77
--------------------------------------------------	---------

Fabrizio SKRBEC

Le O.C. private dagli U.S.A.	pag. 81
------------------------------	---------

Roberto CAPOZZI

Fonorelé ad alta sensibilità	pag. 85
------------------------------	---------

Club Radioamatore Commodore

Interfaccia meteofax ed SSTV per C64	pag. 87
--------------------------------------	---------

Club Elettronica FLASH

Chiedere è lecito ...	pag. 89
— Un curioso alimentatore	
— Avviso di auto ferma o frenata	
— Alimentatore duale regolabile	
— Amplificatore a trasformatore 500W RMS	

**E.F. la Rivista che non parla
ai lettori ma parla con i Lettori**



BREVETTO DEPOSITATO



**supporto antenna
per vetture
senza gocciolatoio**

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI
46047 S. ANTONIO MANTOVA - via Leopardi, 33 - tel. (0376) 398667


**ELETTRONICA
FLASH**

RICHIEDETE IL CATALOGO INVIANDO L. 1000 IN FRANCOBOLLI.

RADIOELETRONICA

di BARSOCCHINI & DECANINI s.n.c.

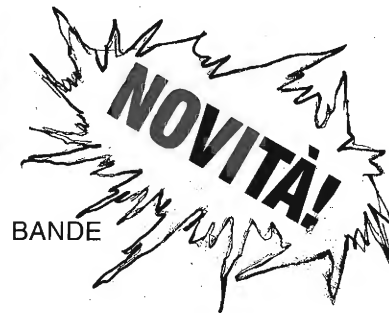VIA DEL BRENNERO, 151 LUCCA tel. 0583/343612 - 343539



PRESENTA
IL NUOVO RICETRASMETTITORE HF A TRE BANDE
26 ÷ 30 - 5 ÷ 8 3 ÷ 4,5 MHz
CON POTENZA 5 e 300 WATT

REL 2745



CARATTERISTICHE TECNICHE:

GAMMA DI FREQUENZA: 26 ÷ 30 — 5 ÷ 8 3 ÷ 4,5 MHz
MODI DI EMISSIONE: AM/FM/SSB/CW
POTENZA DI USCITA: 26 ÷ 30 MHz
LOW: AM-FM 8W — SSB-CW 30 W / HI: AM-FM 150 W — SSB-CW 300 W
POTENZA DI USCITA: 5 ÷ 8 3 ÷ 4,5 MHz
LOW: AM-FM 10 W — SSB-CW 30 W / HI: AM-FM 150 W — SSB-CW 300 W
CORRENTE ASSORBITA: 6 ÷ 25 amper
SENSIBILITÀ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt
SELETTIVITÀ: 6 KHz - 22 dB
ALIMENTAZIONE: 13,8 V cc
DIMENSIONI: 200 x 110 x 235
PESO: Kg. 2,100
CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA di 15 KHz
CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA di 1,5 KHz
LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE E TRASMISSIONE

QUESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE COMPATTA È IDEALE PER L'UTILIZZAZIONE ANCHE SU MEZZI MOBILI. A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETTE UNA GARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

RICETRASMETTITORE

«SUPER PANTERA» 11-40/45-80/88

Tre bande con lettore digitale della frequenza
RX/TX a richiesta incorporato

CARATTERISTICHE TECNICHE:

GAMME DI FREQUENZA: 26 ÷ 30 MHz
6,0 ÷ 7,5 MHz
3 ÷ 4,5 MHz
SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: AM-FM-SSB-CW
ALIMENTAZIONE: 12 ÷ 15 Volt
BANDA 26 ÷ 30 MHz
POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-10W; SSB-15W
CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper

BANDA 6,0 ÷ 7,5 3 ÷ 4,5 MHz

Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W / Corrente assorbita: max. 5-6 amp. CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18 x 5,5 x 23



ATTENZIONE!!!

**POSSIAMO FORNIRE CON LE STESSE GAMME ANCHE
APPARECCHI TIPO SUPERSTAR 360 E PRESIDENT JACKSON**

**TRANSVERTER TSV-170
per Banda VHF/FM (140-170 MHz)**

per Banda AMATORIALE, NAUTICA e PRIVATA VHF/FM

Frequenza di lavoro 140-170 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o apparato amatoriale in HF.
Modo di emissione in FM
Potenza di uscita regolamentare 10W.
Con SHIFT variabile per Ponti Radio.
Alimentazione a 13,8 Volt d.c.



La
campagna
sostenitori
1989
CONTINUAAAAA!

COSA MI PROPONE

ELETTRONICA
FLASH

?

Garantirti per tutto l'anno l'informazione più intelligente del settore, con realizzazioni di validi collaboratori, compreso i miei Tascabili e ... nel corso dell'anno, altre sorprese senza maggiorazione di costo,

per sole **L. 40.000**

QUALE PREMIO ALLA MIA STIMA?

Risparmio sul prezzo di copertina e la certezza di non perdere alcun numero.

Superata ogni previsione! Sono finite le calcolatrici e cambia la stagione. FLASH si adegua e cambia regalo
"Un elegante, funzionale ... **K-WAY**

GARANZIA SUL TUO OPERATO?

I miei vecchi e nuovi abbonati - Tu che mi leggi abitualmente.

Cosa vuoi di più?!!

Allora sostienimi con il Tuo **ABBONAMENTO!**

Ora sai cosa fare; corri all'ufficio Postale con il c/c qui unito oppure, spediscimi il tuo assegno o vaglia Postale, intestandolo alla **Società Editoriale FELSINEA s.r.l.**

L'Abbonamento inizia quando e come vuoi Tu!

D'ACCORDO? Ti aspetto! Tua

ELETTRONICA
FLASH

Lafayette Illinois

40 canali in AM-FM



OMOLOGATO
P.T.

5 Watt AM-FM. Ultracompatto.

Le piccole dimensioni di questo ricetrasmettitore si prestano ottimamente per ubicazioni veicolari sacrificate pur assicurando tutte le funzioni richieste normalmente in tale tipo di apparato. La visualizzazione del canale operativo è data da due grandi cifre a sette segmenti. Sempre mediante semiconduttori, sono previste altre indicazioni; la commutazione RX/TX, il livello del segnale ricevuto, la potenza relativa del segnale emesso. Un selettore a levette posto sul frontale permette di selezionare il modo operativo: FM-AM-PA. In quest'ultimo modo (in basso) l'apparato si comporta quale amplificatore di bassa frequenza. La presa per l'altoparlante esterno, l'alimentazione, ecc. trovano sul pannello posteriore. Le prestazioni del ricevitore non hanno nulla da invidiare, ottima selettività in AM, buona limitazione ai disturbi impulsivi in FM e notevole qualità sulla riproduzione. La polarità dell'alimentazione a massa non è vincolante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASMETTITORE

Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione.

Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM).

Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le disposizioni di legge.

Modulazione: AM al 90% max.

Deviazione FM: ± 1.5 KHz tipico.

Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz.

RICEVITORE

Configurazione: a doppia conversione.

Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz.

Determinazione della frequenza: mediante PLL.

Sensibilità: 1 μ V per 10 dB S/D.

Portata dello Squelch (silenzamento): 1 mV.

Selettività: 60 dB a ± 10 KHz.

Reiezione immagini: 60 dB.

Livello di uscita audio: 2.5W max su 8 ohm.

Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A

alla massima potenza

Impedenza di antenna: 50 ohm.

Alimentazione: 13.8V c.c.

Dimensioni dell'apparato:

130 x 221 x 36 mm.

Peso: 0.86 Kg.

In vendita da
marcucci
Il supermercato dell'elettronica
Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano
Tel. 7386051

Lafayette
marcucci S.p.A.

KITS elettronici

ultime novità **MARZO 1989** ELSE kit



L.22.000

RS 231 PROVA COLLEGAMENTI ELETTRONICO


Serve a verificare i collegamenti di un qualsiasi circuito o dispositivo elettronico indicandone la bontà con segnalazioni acustica e luminosa. Il collegamento risulta buono se la sua resistenza non supera i 2 Ohm. In questo caso si accende un LED e un BUZZER emette una nota acuta. È un dispositivo particolarmente utile, durante l'esame di un circuito, quando si vuole che entrambi gli occhi restino dedicati al circuito stesso da controllare. Per l'alimentazione occorre una batteria da 9 V per radioline. La sua autonomia è molto grande in quanto l'assorbimento del dispositivo è di solo 1 mA a riposo e di 16 mA con indicazioni attive.

ALIMENTATORE STABILIZZATO 24 V 3 A RS 234

Con questo KIT si realizza un ottimo alimentatore stabilizzato con uscita a 24 Vcc in grado di erogare una corrente massima di 3 A. Il suo grado di stabilizzazione è molto buono grazie all'azione di un apposito circuito integrato. Con una semplice modifica (descritta nelle istruzioni del KIT) le sue prestazioni possono essere notevolmente migliorate, ottenendo una corrente di uscita massima di 5 A. Per il suo funzionamento occorre applicare in ingresso un trasformatore con uscita di 26 - 28 V in grado di erogare una corrente di almeno 3 A.



L.24.000

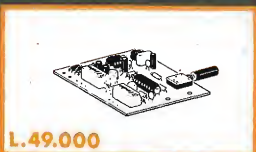

L.49.000

RS 232 CHIAVE ELETTRONICA PLL CON ALLARME

Quando un apposito spinotto viene inserito nella presa montata sulla piastra del KIT un relè si eccita e l'evento viene segnalato da un Led verde. Se lo spinotto inserito non è quello giusto, dopo circa due secondi scatta un altro relè (allarme) e un Led rosso segnala l'evento. Il funzionamento del circuito si basa sul principio del PLL (Phase Locked Loop) e grazie all'intervento del secondo relè che si eccita se la chiave è falsa, il dispositivo è praticamente inalterabile. La chiave può essere cambiata sostituendo il componente nell'interno dello spinotto e rifacendo le operazioni di taratura. La tensione di alimentazione può essere compresa tra 9 e 15 Vcc e il massimo assorbimento è di 100 mA con relè eccitati. Il KIT è completo di tutti i componenti compresi i due micro relè, presa e spinotto.

MICRO RICEVITORE O.M. - SINTONIA VARICAP RS 235

È un piccolo ricevitore (36 x 64 mm) per le ONDE MEDIE con caratteristiche veramente eccellenti. È dotato di grande sensibilità e la sintonia avviene con un normale potenziometro sfruttando la particolare caratteristica di un diodo a capacità variabile (VARICAP). Il cuore di questo ricevitore è rappresentato da un particolare circuito integrato il quale racchiude in sé ben tre stadi di amplificazione ad alta frequenza, un rivelatore a transistor e un amplificatore di bassa frequenza seguito da un adattatore d'impedenza. L'ascolto può avvenire con una normale cuffia stereo (2 x 32 Ohm) o auricolare. Si può ascoltare in altoparlante collegandolo all'RS 140 o altro amplificatore B.F. La tensione di alimentazione è quella fornita da una batteria da 9 V e il consumo massimo è di soli 18 mA. Il suo immediato e sicuro funzionamento sono motivo di grande soddisfazione, inoltre è molto adatto all'uso didattico, in quanto, le istruzioni fornite nel KIT sono complete di descrizioni di funzionamento e struttura interna del circuito integrato.



L.31.000




L.46.000

RS 233 LUCI PSICORITMICHE - LIGHT DRUM

È un dispositivo creato appositamente per essere installato in discoteche o in ambienti in cui si vuole ottenere un sorprendente effetto luminoso al ritmo della musica. Non è un semplice effetto di luci psichedeliche in quanto, la luce, oltre a lampeggiare al ritmo della musica è dotata di ritardo di spegnimento, regolabile tra zero e due secondi circa. È proprio questo ritardo che gli conferisce un effetto notevole. Il dispositivo è dotato di capsula microfonica e quindi non è necessario collegarlo alla fonte sonora. Esistono inoltre le regolazioni di sensibilità e di ritardo spegnimento e, un diodo LED funge da monitor. L'alimentazione prevista è quella di rete a 220 Vca e il massimo carico applicabile è di 600 W.

VARIATORE DI VELOCITÀ PER TRAPANI - 5 KW (5000 W) RS 236

Il dispositivo che si realizza con questo KIT è un variatore di velocità per trapani con caratteristiche al di fuori del comune. Infatti è in grado di controllare la velocità dei trapani (o altri dispositivi con motore e spazzole) con una potenza fino a 5000 W alimentati dalla tensione di rete a 220 Vca. Il particolare circuito di controllo fa sì che la coppia (e quindi la potenza) resti inalterata anche a bassi regimi di giri.

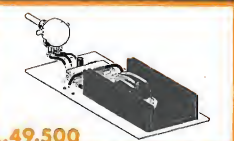

L.49.500

LP 451

mm. 35 x 58 x 16



L.1.300




L.3.500

LP 452

mm. 56 x 90 x 23



L.2.000

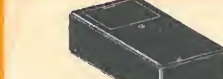

L.4.600

LP 461

mm. 60 x 100 x 30
(con vano portapila per 1 batteria 9 V)

LP 462

mm. 70 x 109 x 40
(con vano portapila per 2 batterie 9 V)

mercato postelefonico



occasione di vendita,
acquisto e scambio
fra persone private

CERCO e acquisto cassette «Super 8» a quattro piste. Inviare elenco e prezzo richiesto. Gaspare Mario Magrotti - Via Ristori 6 - 40127 - Bologna.

VENDO Per fine attività Sommerkamp. FT 250 AM-SSB-Lineare RM 600 AM 1200 SSB - Midland 7001-200 CH Freq. incorporato AM-FM-SSB-MIC da base Turner + 3B ottimi prezzi. Silvano Candori-Via Ginepri 62-40040-Rioveggio-Tel.051/6777505 ore 18 - 21. Grazie.

ACQUISTO RX Surplus R. 389/URR. R. 220/URR. C.V. 157/URR inviare offerte considerando che Surplus soprattutto vuol dire prezzo buono o buon prezzo. Cerco valvole 3TF7 6 C 4W 6BA 6W RT 510. Emilio Torgami-Via Lungo T. Solferino 7- 15100-Alessandria-Tel. 0131/223809 ore ufficio.

VENDO uno stok di valvole EL300. Zoccolo OCTAL a 6,3 V. Tali valvole, adoperate in Francia nei TV a colori 27" simili alla EL5/9 della SIEMENS. In più hanno un vuoto più spinto-la griglia, uno in oro, catodo speciale a basso consumo. Tipo a fascio elettronico. **OFFRO:** fino a esaurimento. Serie di n.4 tubi corredati di zoccolo Octal, con schema, per lineare ad una valvola, per 100/200W. Anticipo assegno Banca L. 45.000 netti. A richiesta posso avere tanti altri tipi di Tubi. Giannoni Silvano-V. Valdinievole 25/27-56031-Bientina (PI)-Tel. 0587/714006 ore 7/9-12/21.

VENDO ricevitore Philips "D2935" avente copertura continua in AM-USB-LSB da 146kHz. a 30MHz; FM-W da 88 a 108MHz; possibilità di alimentazione: pile, rete e collegamento accendino auto; 9 memorie e frequenzimetro a cristalli liquidi illuminabile. In omaggio all'acquisto amplificatore d'antenna per FM. Dario Trevisaghi-Via G. Donghi 26/39-16132-Genova-Tel.010/510401.

CERCO fotocopia manuale italiano TNC KPC 2 V.2.82 informazioni in genere + PRG per fare il Fax-XC.64. Offro 25 dischetti doppia faccia a L. 55.000 tutto compreso (materiale radio). Scambio PRG-X lista. Inviare supporto + Bollo franco risposta. Giovanni Samannà-Via Manzoni 24-91027-Paceco (TP)-Tel.0923/882848.

VENDO FT730 10W UHF; IC02 con MIC. e borsa; FDK multi 750 XX all mode 20W; Rx Marc NR82F; CD 45 inusato; FT290 R con C PU KO; Bobinatrice per trasformatori; KIT completo per fotoincisioni in valigia; accordatore HF 2kW con variometro e contagiri H.M.; alim. 25A con strumenti H.M.; **cerco** filtro CW 500Hz TS930. Sante Pirillo-Via Degli Orti 9-04023-Formia-Tel.0771/270062.

VENDO direttiva 6 el. (27 MHz); Daiwa SWR CN 720B (20-200-2000 watt); traliccio 6m mantova5; President Grant; 120 Ch AM-FM-SSB; ampl. 350AM-600SSB-Microfono ICOM da base (prof.); antenna di polo 40-80-160m; Dipolo 45/88-Dipolo Full Size da 10-80m. Giacomo D.-Via Martignacco 223-33035-Udine-Tel.0432/677132 ore 20-21.

VENDO calibration book per FR-4/U, Serial n.0551, con serie schemi, con copertine in metallo Nuovo! TM per R220 Nuovi Addenda per URR29, R644, R220, URR29X, DY80, TM per TS465 ABC-AX Hickok, USM26FR38, URM25D, URM25F, URM48SG12, URM79-82, TS505A, GRC19T195, ARC44, Ducati R2-3/1940 e altri. **Cerco** TM RBC, RF36/U, RF37/U. Flebus Tullio-Via Mestre 16/14-33100-Udine-Tel.0432/600547.

VENDO RTX CB Colt 120 ch AM-SSB 4-12W + Mike preamplificato + alimentatore 4A6 mesi vita non manomesso e perfettamente funzionante a L. 250.000. Denni Merighi-Via De Gasperi 23-40024-Castel S. Pietro Terme (BO)-Tel.051/941366.

CERCO-COMPRO-CAMBIO Rx professionali Drake R4245-DSR2-SPR4-RACAL 1712 RA 6790/ GIM IRC 505 515-Eddystone 1830/1 Ec 958 EC 964 marine cedo Hallicrafters Sx 146 come nuovo e valvole scorta massima serietà. Giuseppe Babini-Via del Molino 34-20091-Bresso-Tel.02/6142403.

VENDO R/X 0,4 : 21,5 Meg/H Tipo R49 anno 1960. Come il BC342 ma più contenuto nel peso e nelle misure-cm 40 x 25 x 12. Peso kg 12 circa dal corpo dello chassis avvitati ad esso. Nelle sue guide, si possono estrarre, il complesso, di alimentazione: il quale può, attraverso una commutazione sul davanti, far funzionare l'apparecchio suddetto. In C/C, a 6/12/24 V. Sia in c/a, IIO 280 V 50/P/di. Nel complesso sfilabile del ricevitore, è compreso: l'altoparlante e la presa per la cuffia. Il tutto come nuovo funzionante (pochi pezzi). Con descrizioni e schema L. 25.000 (nette) accetto assegni banca. Giannoni Silvano-V. Valdinievole 25/27-56031-Bientina (PI)-Tel. 0587/714006 ore 7/9 12/21.

Computer MZ-80k completo di: Video B/N-Tastiera-registratore-stampante 80 col. -4 floppy drive ed interfaccia - RAM 49k e vari programmi vendo a L. 1.200.000 (completo di 2 manuali). Walter Narcisi-Via Val Gardena 41-63039-S.Benedetto T.-Tel.0735/659758.

DOLEATTO Componenti Elettronici s.n.c.

FILTRI RETE A SINGOLA E DOPPIA CELLA



- Per eliminare i vostri disturbi rete in ingresso e uscita
- Riduce drasticamente ogni RF, o scariche indesiderate
- Utile per ricevitori, trasmettitori, computer, monitor, ecc.

Corrente:

10 A L. 18.000
30 A L. 35.000
220 VAC

ALTRI PEZZI UNICI A
MAGAZZINO
INTERPELLATECI !!!

10121 TORINO - Via S. Quintino, 49
Tel. 011-51.12.71 - 54.39.52.
Telefax 011-53.48.77

20124 MILANO - Via M. Macchi, 70
Tel. 02-669.33.88

Potremmo avere quello che cercate

VENDO alim. 13,8V-10A Syntronic, alim. da laboratorio 2-20V 5A della Roland, ros-wattmetro professionale per CB (da 5W a 1kW) modello RM2000, lineari a transistor e altro materiale. Telefonare ore pasti. Tratto solo zone Udine e Pordenone. Paolo-Via Faedis 6-33033-Codroipo (UD)-0432/904292.

VENDO a metà prezzo o scambio con buon tranciever HF impianto completo ricezione satellite TV. Vendo anche amplificatore lineare ICOM IC-2KL. Franca Borgogno-Via Tessa 40-39012-Merano-Tel.0473/40035 ore 16-22.

Contenitori plastici interamente in ABS nero per l'elettronica. Serie

LP



per ricevere il catalogo e
informazioni scrivere a:

ELETRONICA SESTRESE s.r.l.
VIA L. CALDA, 33/2 - 16153 SESTRI P. (GE)
TEL. (010) 603679 - TELEFAX (010) 602262

ELETRONICA
FLASH

VENDO RTX RT-70 come nuovi AM art. 13 CPRC 26/ ARN6/ oscilloscopio Tektronix 585-80 MHz/ Generatori segnali profess. AM-FM-**CERCO** cassette oscilloscopio Tectronix 1A1-1A2-1A4-1A5-1A7-1L5-1L10-1L20-1L30-1S1-1S2 TDR per elenco materiali vari allegare francobollo. Adolfo Mattiolo-P.zza Redi 33-61100-Pesaro-Tel.0721/55830.

COMPRO strumenti aeronautici da cruscotto, cerco TX Geloso G/212, Rx G/208 e G/218, compro libri radiotecnica anni 50-60 autori Ravalico, Montù ecc. Cerco Surplus italiano e tedesco periodo bellico. LASER-Circolo Culturale-Casella Postale 62-41049-Sassuolo (MO).

VENDO 2 baracchini omologati; Lafayette "Iowa" 5W 40 ch. AM/FM micro originale + micro preampli; lineare 35W auto + ant CTE Swuttle il tutto a L.90.000. Zodiac portatile P2202 22 ch AM/FM + ant in gomma + batt. NCD + Charger L.100.000. Leopoldo Cicero-1° Tr. Corso dei Mille 12-74015-Martina Franca-080/905396.

STROBOFLASH ST 500 500W nuovo, Vendo a L. 120.000 lampi da 2 a 25 al sec. Macchina fumo per discoteca, 1500W emissione continua, completa di telecomando vendo L. 495.000 o Scambio con materiale di mio interesse. Ampli BF da 200W montato L.150.000. Completo di dissipatore. Luigi Coda-Viale Certosa 27-84034-Padula (SA)-Tel.0975/77450.

VENDO interfaccia telefonica E. System L.250.000, misuratore di terra Pantes L.150.000; ricevitore FRG 9600 praticamente mai usato completo di scheda video e convertitore 0 + 60 mHz L. 850.000. Loris Ferro-Via Marche 71-37139-Verona-Tel.045/8900867.

VENDO computer PC nuovi con garanzia tipo XT 8MHz con Hard Disk 20 MB floppy 5" 1/4 1.2 MB RAM 512 k. Monitor monocromatico, Stampante 80 colonne 180 cps. a L.2.200.000. Antonio Nanna-Via Rospicciano 20-56038-Pon-sacco (PI)-Tel.0587/731917 ore serali.

VENDO da smontaggio RX/TX SIEMENS. Cavità variabili da MHz 600 a 1000. Le cavità per il ricevitore sono in gruppo di tre: possibile, smontarle, una per una. N.1 cavità, di accoppiamento al TX/RX, contenente marcate a fuoco, le frequenze corrispondenti: a seguito del movimento da 600 A 1000 MHz. Le cavità del TX; anch'esse variabili, da 600 a 1000 MHz hanno compreso nel fondo, lo zoccolo per la 2C39A per 100W. Data la grande robustezza e lo spessore dell'argenteratura su bronzo, possiamo montare pur con stesso zoccolatura tubo con tripla potenza. Per quanto riguarda la cavità del TX sarà bene smontarla pulirla e lubrificarla come del resto sarà bene farlo anche per quelle del RX. Le 5 cavità del peso non indifferente L.150.000. Per chi volesse gli attacchi ai bocchettoni di uscita faremo prezzi a richiesta. Giannoni Silvano-Via Valdinievole 27-56031-Bientina (PI)-Tel.0587/714006 ore 7/9-12/21.

CERCO BC 1000 - BC 620 purché buone condizioni non manomessi. Augusto Peruffo-Via Mentana 52-36100-Vicenza-Tel.0444/924447.

VENDO in blocco lin ampl. BBE 11 m 300W AM-600-SSB cubica 2 el 11 m HYGAYN americana + Rotore L.380.000 tratt. Vendo inoltre dir. 5 el 11 m AYGAYN americana L.150.000 vendo vic 20 + scheda RTTY demodulatore multischaft RTTY a L.250.000 trattabili. Aldo Capra-Via P. Morizzo 22-38051-Borgo-Tel.0461/752108.

CAVITA' 1296 MHz 50 + 150W ex RAI, come nuove, per valvole tipo 2C 39 L.300.000, P.A. 98 + 228 MHz per valvole tipo 40 x 250, senza H.T. L.500.000. P.A. 25W 432 mHz L.250.000. Pre assemblato 144 MHz per valvola 3C x 800 A7, 1,2 kW L.500.000 P.A. 98 + 225 transistor originale Thomson AB1 (TV-FM), 200W R.F. L.350.000. Massima serietà. IK5CON Riccardo Bozzi-C.P. 26-55049-Viareggio-Tel.0584/64735.

ECCEZIONALI programmi RTX funzionanti senza modem ne interfacce per computer Spectrum 48 k - e Commodore 128 e 64; I PRG, sono: RTTY, SSTV, CW, FAX ecc. Non ho molto tempo per rispondere alle lettere, possibilmente telefonate (la sera) ho dischi pieni per C64 di programmi radioamatoriali. Maurizio Lomenzo-Via L. Porzia 12-00166-Roma-Tel.06/6282625.

VENDO C 128 D + digitalizzatore prof. + Koala, interfaccia per RTTY-CW-FAX-SSTV, con tubo RC di sintonia. Programmi vari per radio e meteo color completi con istruzioni italiane, in blocco o separati. Inoltre RX per sat. met. e conv. Video di nuova elettronica a L.750.000. Rino Serpetti I5SFE-Via Dario Neri 28-53010-SIENA-Tel.0577/394388.

VENDO modem RTTY, CW, AMTOR, Filtri attivi, SHIFT variabile, sintonia a Led, per C64-VIC 20 ed eventuali programmi. Inoltre due RTX Surplus: RT 67-RT 68, 27-55 MHz 15W FM, perfetti e completi. Paolo-0733/688105.

QST -HAM RADIO-HAM RADIO HORIZON-73-CQ USA-RADIO REF RADIO RIVISTA-RADIO KIT-KIT DI RADIO KIT-LIBRI NUOVI E PUBBLICAZIONI ARRL USA-RSGB GB-ITALIANI-TOROIDI AMIDON FET E MOSFET-TRANSISTOR GIAPPONESI USA ED EUROPEI, CIRCUITI INTEGRATI-BOBINE, CONDENSATORI VARIABILI-COMPENSATORI CERAMICI-QUARZI VARI E ZOCCOLI, NUOVI E SURPLUS-CORSO DI INGLESE-VENDO PER PROGETTI NON POTUTI REALIZZARE PER MANCANZA DI TEMPO E SPAZIO TUTTO MATERIALE NUOVO SALVO QUANTO SPECIFICATO «SURPLUS»-SCRIVERE RICHIEDENDO INTERESSANTE LISTA COMPLETA, INVIANDO FRANCOBOLLO L.600 A: Bruni Vittorio IOVBR-Via Mentana 50/31-05100 Terni.

VENDO RX Yaesu FRG7 0,5/30 MHz sintonia continua ottimo stato L. 350.000 + Icom IC02e 138 + 168 MHz ottimo completo L. 350.000. Armando Volpe-Via dei Selci 12-00019-Tivoli-Tel.0774/293349.

VENDO ricevitore AR88 perfetto completo di altoparlante originale e di manuale a L.300.000. Scrivere ad Aldo Viglietti-Via Alba 43-14053-Canelli (AT).

VENDO PC compatibili nuovi con garanzia, tipo AT 286 12 MHz con Hard Disk 20 MB floppy 5" 1/4 1.2 MB RAM 512k, monitor monocromatico stampante Epson LX800 180Cps 80 colonne a L. 2.800.000. Antonio Nanna-Via Rospicciano 20-56038-Pon-sacco (PI)-Tel.0587/731917 (ore serali).

VENDO ripetitore VHF omologato completo di alimentatore, filtro Diplexer 4 celle + manuale tecnico ora tarato 166 ~160 MHz 13 watt L.1.500 k-millivoltmetro RF HP 410B VTVM L.210.000-generatore UHF 400-980 MHz prof. L.500 k- Bibanda Icom IC3200 nuovo imballato 2 settimane L.850.000-STANDARD C500 + DTMF + Tone squelch + carica batt. veloce CSAIII + 2 pacchi Batt. nicd CNBIII + 1 pacco CNB 121 + Custodie + cuffia CHP 111 + istruz. italiano + imballi - L. 950 K. Francesco-Tel.0771/35224 ore pasli.

OSCILLOSC. Tektronix Type 502 (da rev) L.150.000, Tester 680 R + Luxm. + pinza a m P. + prova transistor (nuovi) L.150.000, transverter 144/1296 (nuovo) L.450.000, Ampl. stereo Philips (valv. 15 + 15w) L.180.000, sintoniz. stereo Philips (transist.) L.150.000, Tester Elett. Eico (110V) + trasf. 220/110 L.80.000, BC221 (alim.220V) L.120.000, RTX Icom ICA2 L.600.000. Sergio Daraghin-Via Palermo 3-10042 Nichelino-Tel.011/6272087.

ELETTTRA

ZONA INDUSTRIALE GERBIDO
CAVAGLIÀ (VC)

TEL. 0161/966653 - FAX 0161/966377.



OTTIMO PER BANDA 6 m/50 MHz
FREQUENZA 45 - 58 MHz
SINTONIA CONTINUA
1 CANALE IMPOSTABILE
PROVATO FUNZIONANTE
CORREDATO DI SCHEMA
ELETTRICO

L. 150.000

ACCESSORI:

ALIMENTATORE AC 220 V	L. 25.000
ALIMENTATORE DC 12 V	L. 45.000
CORNETTA CON PTT	L. 25.000



Con il Patrocinio del COMUNE DI EMPOLI e
dell'Associazione Turistica PRO EMPOLI

M.R.E.

4° MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE

EMPOLI (Firenze)

13 - 14 MAGGIO 1989

Ampio parcheggio - Posto di ristoro all'interno



Segreteria della MOSTRA:

Mostra Radiantistica casella postale 111 - 46100 MANTOVA

Con la collaborazione della

BANCA TOSCANA S.p.A.

Per i soli Lettori di Elettronica Flash affezionati operatori di Commodore 64 e Spectrum

Il Sinclair Club di Scanzano, fornitissimo di programmi software, è disponibile a ricopiarli su disco o cassetta per tutti coloro che, quali nostri Lettori, ne faranno richiesta.

Per lo Spectrum è pronta la cassetta software n. 6.

Tale servizio è totalmente «GRATUITO», previo invio del disco o cassetta e della busta affrancata e già preindirizzata per il ritorno (l'affrancatura è simile a quella sostenuta nell'invio).

Il Club ringrazia tutti coloro che nell'invio del disco o della cassetta, avranno in esso registrato uno o più programmi anche utility.

Le richieste vanno inviate al sign.

Antonio Ugliano - c.p. 65 - 80053 Castellammare di Stabia (NA).

CERCO RX Sony ICF 2001 D e RX russo 8 gamme di onda marca Selenia o Euromatic 217 venduto dalla I.L. Elettronica completo di cavo rete, istruzioni e schema e cerco lo schema del ricetras. navale Mizar 62 delle Irmie di Roma.
Filippo Baragona-Via Visitazione 72-39100-Bolzano-Tel.0471/910068.

VENDO schema inverter automatico super collaudato 12 + 220V - 50Hz 200VA per emergenza auto TVC-Fluor tubi e altro a L.5.000 + spese postali.
Vito Guarisco-Via Spinasanta 8-92010-Burgio-Tel.0925:65026.

VENDO giochi utili e programmi vari per C64-C128 spectrum Vic 20. Christian Vitale-Via Vittorio Emanuele 59-90035-Marineo (PA)-Tel.8725023.

OFFRO cavità variabili nuove, movimento su ingranaggi micrometrici visuale della frequenza microamperometro D/Tro cm 7 rivelatore 1N21-Antenna parabolica cavi-Contenitore cm 30 x 25 x 10-Frequenza 9/10 GHz. L.100.000.U.S.A.-Analizzatore d'onda U.S.A. 9/10 GHz-Altro marca Polarad come nuovo f/za da 10MHz 63 GHz in 10 gamme. Tubo speciale alta, media, bassa, persistenza a 7 pollici monta 50 Tubi più 20 fra diodi e transistor completo del libro e parecchie sonde, anche bolometriche, ancora da sballare. Altro U.S.A. stato solido da 2kHz a 2 GHz tubo R/Lare 5p/pollici. Una meraviglia. Contenitore valigia di cuoio cm 45 x 35 x 25, cassetto porta batterie, cassetto di alimentazione dalla rete 50/110/220V.
Giannoni Silvano-V. Valdinievole 27-56031-Bientina (PI)-Tel.0587/714006 ore 7/9-12/21.

VENDO ricevitori R109 C/GRC e R110 C/GRC funzionanti con schema e alim/12V L.180.000 cad. con alim/24V - L. 150.000 cad. Ricetrans RT70 con alim/24V più amplificazione e schema ma senza cornetto L.180.000.
Avv. Bruno Gazzola-Via T. Savaina 16-37131-Verona-045/524060 dopo ore 20.

REGISTRATORE Geloso G258 n. 3 velocità durata bobina 3 ore per parte funzionante completo di microfono e schemi L.120.000 corso di televisione anno 1961 35 dispense + listino, valvole G.B.C. pagine 414 anno 1968 + 32 fogli formule e 140, schemi radio Scuola Elettra L.40.000.
Angelo Pardini-Via A. Fratti 191-55049-Viareggio-Tel.0584/47458 ore 18-20.

Vengono accettati solo i moduli scritti a macchina o in stampatello. Si ricorda che la «prima», solo la prima parola, va scritta tutta in maiuscolo ed è bene che si inizi il testo con «VENDO, ACQUISTO, CAMBIO ecc.». La Rivista non si assume alcuna responsabilità sulla realtà e contenuto degli annunci stessi e, così dicasi per gli eventuali errori che dovessero sfuggire al correttore. Essendo un servizio gratuito per i Lettori, sono escluse le Ditte. Per esse vige il servizio «Pubblicità».

Spedire in busta chiusa a: **Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsinea - via Fattori 3 - 40133 Bologna**

Nome _____ Cognome _____

Via _____ n. _____ cap. _____ città _____

Tel. n. _____ TESTO: _____

Interessato a:

☐ OM - ☐ CB - ☐ COMPUTER - ☐ HOBBY
☐ HI-FI - ☐ SURPLUS - ☐ SATELLITI
☐ STRUMENTAZIONE

Preso visione delle condizioni porgo saluti.

(firma)

Abbonato ☐ Sì ☐ No ☐ 3/89



RADIO CLUB PORDENONE - G.R.I. ALFA TANGO PORDENONE

2° Contest Diploma "PRIMAVERA"

REGOLAMENTO

1) DURATA: La manifestazione si svolgerà dalle ore 20.00 locali di sabato 13 maggio alle ore 20.00 di domenica 14 maggio 1989.

2) PARTECIPAZIONE: Non è prevista alcuna iscrizione e possono partecipare tutti gli operatori della 27 Mhz esclusi quelli della provincia di Pordenone.

3) PUNTEGGI: 1 punto per ogni stazione RCP (Radio Club Pordenone) o A.T. (Alfa Tango) collegata ed iscritta alla gara. 3 punti per la stazione Jolly e 5 punti per il SUPER JOLLY che si alterneranno nel corso delle 24 ore.

4) LOG: Gli estratti log, corredati soprattutto dei numeri progressivi assegnati dai nostri operatori durante la manifestazione, dovranno pervenire entro e non oltre il 15 luglio 1989 al: RADIO CLUB PORDENONE - P.O. box 283 33170 PORDENONE.

5) CLASSIFICHE: Tutti coloro che invieranno l'estratto log con almeno 5 punti complessivi saranno automaticamente inseriti in classifica generale. In caso di ex-aequo verrà considerato prioritario colui che per primo avrà collegato il Super Jolly. Verrà stilata una particolare classifica per eventuali concorrenti stranieri che invieranno conferme.

6) QSL: Sarà disponibile una nuova ed artistica QSL Speciale che verrà inviata a chi ne farà richiesta (non è indispensabile l'invio della preaffrancatura) nella misura di un esemplare numerato per ogni richiedente.

7) DIPLOMA: Il Diploma, personalizzato, consiste nella riproduzione a colori di una particolare opera d'arte del Botticelli; per il suo conseguimento sarà necessario totalizzare un minimo di 5 punti e l'invio di L.5.000.-.

8) PREMIAZIONI: Le premiazioni verranno effettuate in occasione della 12 edizione dell'E.H.S. (Elettronica - Hi Fi e Surplus) che si svolgerà a Pordenone nei giorni 7 e 8 ottobre 1989 nei padiglioni dell'Ente Fiera Pordenone di viale Treviso.

9) RESPONSABILITÀ: L'organizzazione declina ogni responsabilità circa l'uso improprio delle frequenze e delle apparecchiature.


VENDO ricevitori: n.3 R-390/A acquistati in U.S.A., di cui uno nuovo di zecca, mai usato, a L.1.200.000; uno dotato in origine di rivelatore a prodotto (costruzione EAC) a L.600.000 ed uno di costruzione COLLINS a L.500.000. I tre ricevitori in blocco a L.2.500.000 con omaggio di accordatore di antenna originale COLLINS mod. CU-186 FRR nuovo di zecca ed un set di tubi di scorta. Vendo inoltre n. 2 HRO-500 National (0-30 MHz sintetizzati e solid-state), di cui uno con altoparlante esterno originale. Prezzo L.900.000 cadauno, trattabile.
Per motivi di dimensioni e peso, il ritiro del materiale avverrà al mio domicilio.
Arch. Paolo Viappiani - Via G.B. Valle 7-19100 - La Spezia-Tel.0187/21647 ore pasti.

OFFRO adeguata ricompensa per esauriente fotocopia dello schema elettrico e istruzioni d'uso dell'accessorio RC 10 Frequency Controller per Icom IC 751/751 A. Scrivere per accordi.
Andrea Mariani - Via Segni 4 - 31015 - Conegliano (TV).

CONTI CORRENTI POSTALI		CONTI CORRENTI POSTALI		CONTI CORRENTI POSTALI	
RICEVUTA di un versamento di L.		Bollettino di L.		Certificato di accredito di L.	
Lire		Lire		Lire	
sul C/C N. 14878409 intestato a: SOCIETA' EDITORIALE FELSINEA-S R.L. FATTORI 3 VIA FATTORI 3 40133 BOLOGNA BO eseguito da _____ residente in _____		sul C/C N. 14878409 intestato a: SOCIETA' EDITORIALE FELSINEA-S R.L. FATTORI 3 VIA FATTORI 3 40133 BOLOGNA BO eseguito da _____ residente in _____		sul C/C N. 14878409 intestato a: SOCIETA' EDITORIALE FELSINEA-S R.L. FATTORI 3 VIA FATTORI 3 40133 BOLOGNA BO eseguito da _____ residente in _____	
Bollo a data _____ Bollo lineare dell'Ufficio accettante _____ L'UFFICIALE POSTALE _____		Bollo a data _____ Bollo lineare dell'Ufficio accettante _____ L'UFF. POSTALE _____		Bollo a data _____ Bollo lineare dell'Ufficio accettante _____ L'UFFICIALE POSTALE _____	
Cartellino del bollettario _____ Bollo a data _____		numero d'accettazione _____ Bollo a data _____		Bollo a data _____ Bollo lineare dell'Ufficio accettante _____ L'UFFICIALE POSTALE _____	
Bollo a data _____ Bollo lineare dell'Ufficio accettante _____ L'UFFICIALE POSTALE _____		Bollo a data _____ Bollo lineare dell'Ufficio accettante _____ L'UFF. POSTALE _____		Bollo a data _____ Bollo lineare dell'Ufficio accettante _____ L'UFFICIALE POSTALE _____	

VACCINI CONTRO IL VIRUS DEL COMPUTER

Franco Gani

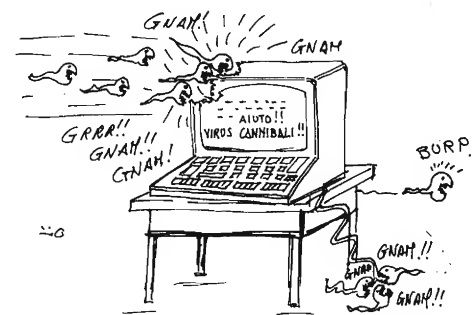

Ho pensato che fosse il caso di dire qualcosa in merito, quando ho sentito una mamma che, preoccupata per la salute del proprio pargoletto, non voleva regalargli un computer giocattolo, temendo che il virus del computer fosse una specie di morbillo.

Effettivamente la parola VIRUS, per designare alcune perniciose anomalie di funzionamento del PC, induce a suggestioni eccessive. Essa però rende bene l'idea di come tali anomalie possano propagarsi da un computer all'altro, anzi di come il "contagio sia subdolo ed incontrollabile.

Su come il Virus si manifesti è stato detto e scritto abbastanza: vi sono forme di virus che bloccano semplicemente il computer (la famosa pallina che rimbalza tra i lati del monitor); vi sono forme più perfide, che portano a riformattare l'hard disk.

Sono pensabili (e realizzabili) un numero praticamente infinito di virus, ossia di programmi i quali siano capaci di installare se stessi su una macchina e di replicarsi, cioè di copiarsi, su ogni floppy che viene in contatto con quella macchina.

Una volta che tali programmi siano installati su un computer, essi diventano attivi al verificarsi di certi eventi particolari; fino a quando non si verifichino tali eventi, il virus è latente, in agguato.

Per quanto detto non è facile accertare la presenza di un virus, poiché molte sono le forme che esso può assumere; perciò è difficile anche la terapia, cioè i rimedi al male.

Partiamo dalla diagnosi. Qualunque programma, per essere eseguito, deve risiedere nella memoria centrale del computer, cioè nella RAM vera e propria.

Alcune utilities (tipo PCTOOLS o il comando CHKDSK) sono in grado di verificare la dimensione della RAM disponibile: una dimensione altera-

ta della RAM, certamente indica la presenza di un "programma sospetto" residente: forse un virus.

Qual'è la dimensione giusta della RAM, cioè NON alterata? Se il nostro computer non è "infetto" è quella che leggiamo con CHKDSK (check disk): sarà opportuno annotarci questo valore: quando ne riscontremo uno più piccolo, che non sapremo spiegarci, molto, verosimilmente, un virus è in agguato, in quanto un programma "non autorizzato" si è installato in memoria.

La quantità di RAM disponibile dipende dalla RAM installata: dal totale della RAM installata va sottratta quella che usa la parte residente del sistema operativo, e che dipende dalla versione di esso. Se sono installate altre utilities residenti, come dischi virtuali, desk calculators, etc. la quantità di RAM disponibile cala ulteriormente.

Ma sono tutte diminuzioni prevedibili, perché chi usa il PC sa che programmi residenti ha caricato, ossia che programmi ha installato nella memoria centrale, in maniera permanente, cioè fino allo spegnimento del computer. I virus a noi noti sono programmi lunghi circa 2k: una riduzione della quantità di memoria disponibile di tale entità è un sintomo molto preoccupante.

Un'altra ipotesi di virus prevede che esso "alligni" nel file COMMAND.COM: in tal caso non sarebbe permanentemente installato in memoria; ma egualmente sarebbe smascherabile controllando la dimensione e/o la data del file detto: ovviamente un'alterazione nella dimensione e/o nella data rispetto ai valori originali (diversi da versione a versione di sistema operativo) indicano qualcosa di sospetto: è necessario in tali casi munirsi di un COMMAND.COM sano, da sostituire a quello infetto.

Per spiegare i meccanismi con i quali il virus replica se stesso, copiandosi da un floppy all'al-

Spazio per la causale del versamento

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici pubblici)

- ☐ Rinnovo abbonamento
☐ Nuovo abbonamento
dal
Arretrati n.
annata ☐ 84 ☐ 85
☐ 86 ☐ 87 ☐ 88

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bluastro il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non siano impressi a stampa).
NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.
A tergo del certificato di accreditamento e della attestazione è riservato lo spazio per l'indicazione della causale del versamento che è obbligatoria per i pagamenti a favore di Enti pubblici.
L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (attestazione e ricevuta) debitamente bollate.
La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale accreditante.
La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

1.2.3. OFFICINA C.V. ROMA

- ☐ Rinnovo abbonamento
☐ Nuovo abbonamento
dal
Arretrati n.
annata ☐ 84 ☐ 85
☐ 86 ☐ 87 ☐ 88

VENDO oscilloscopio memoria digitale con cursori Kenwood, vendo trapano a colonna, turbina 300k giri minuto, Monitor E.C.G. memoria digitale, indicatore frequenza battito cardiaco e soglia allarme min-max, con trasmettitore tascabile, nuovo con manuale, R 2000 Kenwood vendo, **cerco** convertitore VHF per detto.
Giuseppe Revelant-Via Caneva 5-33013-Gemona (UD) Tel.0432-981176.

VENDO adattatore telematico mod. 6499 per CBM 64 a L.180.000 usato pochissimo, inoltre vendo al migliore offerente disk drive 1541 per CBM 64.
Antonino Casà-Via Nocera 2-94011-Agira-Tel.0935/692948.

VENDO antenna VHF 5 elementi L.40.000, ricevitore aeronautico GPE Mk 460 perfettamente funzionante con in regalo RX VHF nuova elettronica da tarare L.100.000 filtro passa banda con 2 IC MF10 L.40.000. Cerco RTX CW QRP tipo Heathkit HW8-HW9.
Alberto-Tel.0444/571036.

CERCO: documentazione in originale e fotocopia di apparecchiatura surplus italiana periodo bellico: manuali, descrizioni, foto ecc. Pago bene o risarcisco con materiale surplus. Sono ancora alla ricerca di componenti ricavati da smontaggio ricevitori AR8 oppure AR18.
Giovanni Longhi-Via Gries 80-39043-Chiusa (BZ)-Tel.0472/47627.

VENDO per IBM, Olivetti e compatibili vari cad per editing schemi elettronici, simulazioni logiche ed analogiche, layout circuiti stampati in autorouter con autoplacement ottimale dei componenti, completi di manuale d'uso e dischi librerie. Dispongo inoltre di circa 1800 programmi in MS-DOS di vario genere (cad, cam, cae, desktop, ingegneria, utility, grafica, database, games etc.) tutti a prezzi modici, completi di manuale d'uso.
Paolo Barbaro-Via 24 maggio 18-56025-Pontedera (PI)-Tel.0587/685513/55438.

CARICO fittizio da laboratorio 75 ohm con wattmetro 10 e 200 W F.S., 30-400 MHz, 3 testine taratura argentate, bagno olio più attrezzatura, usabile fino a 1 kw, vendo L.350.000 spedisco c/assegno.
Sergio Musante-Via Mimosa 2-16036-Recco-Tel.0185/720868.

VENDO modem RTTY tele reader CW Amtor Fax, CW R880/Fax 550-ant. Log. periodica 50 + 1300 MHz-Rx Icom ICR7000 con accessori, converter O.L., Ere, kit parabola rete 01m, Stampante Fax per meteosat/satelliti, programmi tracking satelliti.
Tommaso I4CKC Carnacina-Via Rondinelli 7-44001-Agenta (FE)- Tel.0532/804896 ore 14-16 e 18-21 non oltre!

CEDO riviste CQ, RR, R.KIT, EL. FLASH, EL 2000, SPERIMENTARE, SELEZIONE, EL. OGGI-BIT, RADIO EL., MILLECANALI, RADIO EL, RADIORAMA, EL. PRATICA, BOLLETTINO GELOSO, SETTIMANA EL., L'ANTENNA, Corso di Radiot. Carriere etc. Chiedere elenco. Cerco Selez. 10/85-1+ 6/87-CD 3-4/59, 3-6-7/60, 7-12/61, numeri EL MESE, EL. VIVA. Catalogo Marcucci OM 70-72-81, Docum. Telonic 1006/1011.
Giovanni-0331/669674.

tro, e tra floppy e disco rigido occorre ricordare brevemente la struttura di un disco MS-DOS.

Il primo settore fisico di un floppy è il BOOT SECTOR; segue la FAT (file allocation table), in duplice copia; poi c'è il direttorio base o radice (ROOT); infine, a seguire e per tutto lo spazio disco rimanente files e subdirectories (vedi figura 1).

Quando viene acceso con un floppy nel driver, il computer parte ad eseguire un codice in ROM, al termine del quale esegue il codice contenuto proprio nel primo settore fisico del disco: da ciò, ad esso, il nome di Boot sector: boot-strap infatti vuol dire "allacciarsi agli stivali"; ciò è quanto il computer fa prima di "incamminarsi".

Al programma di inizializzazione in ROM il compito di controllo della funzionalità dell'hardware (ad esempio il memory check) e di avvio del programma su dischetto; a quest'ultimo il compito di caricare il sistema operativo presente sul dischetto, o di segnalare la mancanza. Dunque, all'accensione o al reset, il BOOT SECTOR viene comunque sempre eseguito.

E' proprio su questa caratteristica che si fonda la vitalità del virus: un boot sector alterato ne denota la presenza. La figura 2 mostra l'aspetto di un boot sector buono. Essa è stata ottenuta stampando la schermata di view/Edit del disco, fatta col programma di utilità "PCTOOLS". Se il boot sector fosse stato infetto, avrebbe avuto diverso aspetto: in particolare al posto dei messaggi d'errore, in basso a destra in figura 2, sarebbe stato presente altro codice oggetto: proprio il codice del programma virus. Allora avviando il computer con un floppy infetto viene innanzitutto caricato in memoria centrale il programma virus; poi viene caricato il sistema operativo.

Quanto abbiamo detto spiega come il virus riesca ad insediarsi nella RAM del computer: ma cosa fa una volta in agguato?

Due sono i suoi obiettivi: bloccare il computer in un momento non prevedibile e replicarsi su tutti i floppies che vengono in contatto con la macchina contagiata.

Il primo obiettivo può venir centrato in vari modi: spegnendo il video; con una pallina che rimbalza sul video; formattando il disco rigido (ahimé); o ancora scrivendo a caso in memoria centrale, cosa che produce elaborazioni di dati inconsistenti; tale anomalia purtroppo non è conclama-

ta: ci si accorge di aver salvato su un dischetto risultati del tutto privi di senso, magari solo quando, dopo mesi, questi risultati verranno riutilizzati.

Le azioni distruttive devono essere imprevedibili: vengono infatti avviate da eventi non sotto il controllo dell'utente: un accesso ai dischi contemporaneo allo scadere di un timer di sistema, ad esempio. Quando l'evento scatenante si verifichi, parte l'azione distruttrice e, sempre che non sia la irreparabile formattazione dell'hard disk o la subdola devastazione dei dati in RAM, non resta che resettare il computer.

Per replicarsi su tutti i floppy che "gli passano tra le grinfie", il virus, installatosi in RAM, filtra tutte le chiamate che il DOS fa al BIOS per accedere al disco; poi usando i soli servizi del BIOS quando c'è quest'accesso al disco, il virus copia se stesso nel BOOT SECTOR, che quindi viene alterato. E dove va a finire il codice di Boot sovrascritto pur sempre necessario per caricare il sistema operativo?

Il virus è scaltro: copia questo codice in un settore libero del dischetto, che subito dopo marca come difettoso (BAD SECTOR). Così facendo il DOS eviterà di usare quel settore; ma il boot-strap, che non passa attraverso il DOS, anzi avviene prima che il DOS sia caricato, ha memoria di quale sia il "falso" bad sector, e dunque esegue il codice contenuto in tale settore, concludendo le procedure di avvio del computer.

Vediamo la terapia per questo virus.

Certamente l'arma migliore è la prevenzione: assolutamente non effettuare il boot-strap con dischetti "non sicuri" al cento per cento; questo accorgimento impedisce l'azione del ceppo di virus che si installano all'accensione. Se il computer ha un hard disk col quale si esegue il boot-strap e questo hard disk è contagiato, occorre avviare il PC con un dischetto sano per avere una situazione della RAM sicura (senza virus residente installato!). C'è poi il problema di bonificare il BOOT SECTOR. Se si tratta di un floppy vale la pena di usare il "lanciafiamme": si riformatta il dischetto, ovviamente dopo averne salvato da qualche parte (altro dischetto oppure disco rigido) il contenuto. Va notato che queste operazioni di salvataggio devono essere effettuate con la RAM sana, cioè con il virus non installato, altrimenti la prima cosa che verrà salvata sul floppy sarà proprio una copia del virus? La bonifica dell'hard disk è un pò più

delicata se, come è giusto, si vuole evitarne il back up completo, copiandone tutto il contenuto su una marea di floppies.

Vediamo come procedere: al solito, occorre per prima cosa avviare il computer con un dischetto "non contagiato". Ciò rende il "terreno operativo" asettico. Va notato che, anche se il boot normale avviene dal disco rigido, introducendo un dischetto nel lettore di floppy e chiudendone lo sportellino il boot avverrà dal dischetto.

Con il computer acceso, il ripristino del boot sector avviene semplicemente col comando da A > sys c:

sector; infatti sono del primo dei tipi sopra citato. Individuata la entry di un bad sector possiamo provare a leggerlo: se non ci riusciamo è veramente rotto; se ci riusciamo è un falso BAD SECTOR; per trasformarlo in un settore riutilizzabile scriviamo nella entry che supponiamo fosse del tipo F7 3F, la stringa 00 30. Le manovre dette possono venire effettuate con PCTOOLS. Per ogni altro dettaglio nella FAT rimando alla bibliografia.

Tutte le considerazioni fin qui fatte sono relative a personal computers IBM o IBM compatibili, cioè alla diffusissima categoria di macchine generalmente con sistema operativo MS-DOS (ma per

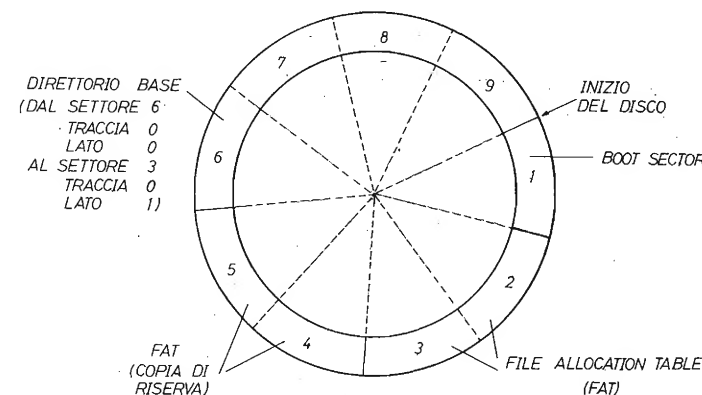


figura 1 - Dischetto MS-DOS - traccia 0 - Lato 0

(viene raffigurato, ad esempio, un floppy DOPPIA FACCIA 9 settori per traccia, ossia da 360kb; per altri formati la struttura è analoga).

Questo comando trasferisce sull'hard disk il sistema operativo, che dunque deve essere presente su a; con ciò viene ripristinato anche il boot sector. Eventualmente poi si può andare alla caccia del falso "BAD SECTOR", per dichiararlo libero anziché rotto. Per individuarlo occorre cercare nella FAT una entry del tipo

F7 xF oppure 7x FF.

La FAT può essere esplorata ancora con PCTOOLS, col comando VIEW/EDIT. La lettera x nell'indicazione data sopra vuol dire "non rilevante": tutte le seguenti stringhe: F7 0F; F7 1F; ... F7 9F; F7 AF; F7 BF; ... F7 EF; F7 FF indicano un bad

le quali si vanno affermando anche altri ambienti tipo WINDOWS). Di questa categoria di computers sono conosciute in dettaglio tutte le caratteristiche di funzionamento: non esistono praticamente informazioni riservate (PROPRIETARY), cioè non divulgate; infine ottimi libri hanno spiegato approfonditamente il loro funzionamento. Questa generalizzazione della informazione è stata probabilmente la casta vincente del mondo MS-DOS. Moltissimi, infatti, sono stati messi in grado di sfruttarne fino in fondo le prestazioni. D'altra parte a tutti è stata fornita, tra le altre, la possibilità di "sabotare" l'elaboratore. Il virus è in effetti un vero e proprio atto di sabotaggio. In verità tutti gli ambienti sono virtualmente sabotabili: molti siste-

PC Tools Deluxe R4.11

Disk View/Edit Service

Path=C:

Absolute sector 00000, System BOOT

Displacement	Hex codes	ASCII value
0000(0000)	EB 34 90 49 42 4D 20 20 33 2E 33 00 02 04 01 00	4 IBM 3.3
0016(0010)	02 00 02 07 A3 F8 29 00 11 00 04 00 11 00 80 00) < <
0032(0020)	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12	
0048(0030)	00 00 00 00 01 00 FA 33 00 BE D0 BC 00 7C 16 07	3+ = à
0064(0040)	BB 78 00 36 C5 37 1E 56 16 53 BF 2B 7C B9 0B 00	=x 6 7^V S++à
0080(0050)	FC AC 26 80 3D 00 74 03 26 8A 05 AA 8A 04 E2 F1	& = t & -
0096(0060)	06 1F B9 47 02 C7 07 2B 7C FB CD 13 72 67 A0 10	v G +à = rg >
0112(0070)	7C 98 F7 26 16 7C 03 06 1C 7C 03 06 0E 7C A3 3F	à & à à à ?
0128(0080)	7C A3 37 7C B8 20 00 F7 26 11 7C 8B 1E 0B 7C 03	à 7à &<à ^ à
0144(0090)	C3 48 F7 F3 01 06 37 7C BB 00 05 A1 3F 7C E8 9F	+H 7à= ?à
0160(00A0)	00 B8 01 02 E8 B3 00 72 19 BB FB B9 0B 00 BE D9	à rv +
0176(00B0)	7D F3 A6 75 0D 8D 7F 20 BE E4 7D B9 0B 00 F3 A6	è u . è
0192(00C0)	74 18 BE 77 7D EB 6A 00 32 E4 CD 16 5E 1F 8F 04	t^ wè j 2 = .v
0208(00D0)	8F 44 02 CD 19 BE C4 7D EB EB A1 1C 05 33 D2 F7	D =v -è 3
0224(00E0)	36 0B 7C FE C0 A2 3C 7C A1 37 7C A3 3D 7C BB 00	6 à + <à 7à =à=
0240(00F0)	07 A1 37 7C EB 49 00 A1 18 7C 2A 06 3B 7C 40 38	7à I àà; ààB
0256(0100)	06 3C 7C 73 03 A0 3C 7C 50 EB 4E 00 5B 72 C6 2B	<às <àP N Xr (
0272(0110)	06 3C 7C 74 0C 01 06 37 7C F7 26 0B 7C 03 DB EB	<àt 7à & à
0288(0120)	D0 8A 2E 15 7C 8A 16 FD 7D BB 1E 3D 7C EA 00 00	. à è ^=à
0304(0130)	70 00 AC 0A C0 74 22 B4 0E BB 07 00 CD 10 EB F2	p +t" = =>
0320(0140)	33 D2 F7 36 18 7C FE C2 8B 16 3B 7C 33 D2 F7 36	3 6^à + ;àB 6
0336(0150)	1A 7C 8B 16 2A 7C A3 39 7C C3 B4 02 BB 16 39 7C	à *à 9à++ 9à
0352(0160)	B1 06 D2 E6 0A 36 3B 7C 8B CA 86 E9 8A 16 FD 7D	* 6;à è
0368(0170)	8A 36 2A 7C CD 13 C3 0D 0A 53 69 73 74 65 6D 61	6*à= + Sistema
0384(0180)	20 6E 6F 6E 20 73 75 20 64 69 73 63 6F 20 6F 20	non su disco o
0400(0190)	65 72 72 6F 72 65 20 64 69 20 64 69 73 63 6F 2E	errore di disco.
0416(01A0)	20 0D 0A 53 6F 73 74 69 74 75 69 72 65 20 65 20	Sostituire e
0432(01B0)	70 72 65 6D 65 72 65 20 75 6E 20 74 61 73 74 6F	premere un tasto
0448(01C0)	2E 0D 0A 00 0D 0A 45 72 72 6F 72 65 20 64 69 20	. Errore di
0464(01D0)	22 42 4F 4F 54 22 0D 0A 00 49 42 4D 42 49 4F 20	"BOOT" IBMBIO
0480(01E0)	20 43 4F 4D 49 42 4D 44 4F 53 20 20 43 4F 4D 00	COMIBMDOS COM
0496(01F0)	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 55 AA	U

Home=begin of file/disk End=end of file/disk

ESC=Exit PgDn=forward PgUp=back F2=chg sector num F3=edit F4=get name

figura 2 - Boot sector non contagiato

mi operativi, però, adottano misure di sicurezza e protezione tipo "parola d'ordine" e "proprietà dei files" (PASSWORD AND OWNERSHIP di UNIX), che MS-DOS non ha.

Il problema del virus, al di là degli aspetti di mera curiosità, è molto sentito: in alcuni casi (studi professionali, aziende, etc.) ove si faccia uso di MS DOS, può essere estremamente grave la

perdita di informazioni. Tanto è sentito che se ne è occupato anche lo SMAU in un convegno nel nel marzo scorso.

Bibliografia

P. NORTON-PC IBM: Guida del programmatore.
A. Mondadori Editore.

Da questo indice o in quelli degli anni precedenti hai rilevato un articolo che ti interessa?
Hai perso qualche numero?

SEMPLICE! Approfitta di questa campagna Sostenitori!!!

per UN arretrato	L. 3.500	anziché	L. 5.000
per TRE arretrati	L. 9.000	anziché	L. 15.000
per SEI arretrati	L. 17.500	anziché	L. 30.000
per UNA ANNATA	L. 29.700	anziché	L. 60.000

Serviti del c/c P.T. qui inserito specificando nel suo retro, la causale.
Fai attenzione, questi prezzi valgono solo per il periodo della campagna!!

SUPERFINALE DA 300 WATT

Giuseppe Fraghi

II^a e ultima parte

Riprendiamo, con la parte finale, l'articolo
riguardante l'amplificatore da 300 W

Montaggio e componentistica

Le difficoltà del montaggio sono ridotte veramente al minimo. La figura pratica di montaggio è da sola sufficiente per ottenere un montaggio esente da errori.

Si raccomanda, comunque, di prestare molta attenzione a tutti quei componenti che presentano una polarità da rispettare - basta infatti l'errato montaggio di un transistor per compromettere la funzionalità del circuito.

Attenzione particolare bisogna prestare al montaggio dei quattro transistor finali sulle apposite alette di raffreddamento. Questi, per evitare possibili cortocircuiti, devono essere montati a contatto "termico" con i radiatori ma assolutamente isolati elettricamente da essi. Bisogna, perciò, interporre una mica isolante, ricordandosi di spalmare dell'abbondante pasta al silicone sia sulla mica, da ambo i lati, sia sul corpo del finale.

Controllate, ora, con un tester che gli elettrodi siano realmente isolati elettricamente dal corpo del radiatore. Le dimensioni dell'aletta di raffreddamento, dove alloggiavano i quattro finali, deve essere complessivamente non inferiore ad una lunghezza di 30 cm ed avere un'altezza di 10-12 cm; deve comunque avere una resistenza termica non superiore a 1° C/W per ogni 100 mmq.

L'operazione descritta per i finali va ora ripetuta per il transistor TR8 che deve essere montato a diretto contatto "termico" con essi. Su degli appositi radiatori vanno montati anche tutti gli altri tran-

sistor ad eccezione di TR1 e TR4, TR10 e TR11. Tale precauzione è tassativa soprattutto per i transistor funzionanti in classe A dovendo essi smaltire una continua, e non indifferente, erogazione di calore.

Di adeguata potenza e del tipo cementato devono risultare le resistenze poste sugli emettitori dei due transistor TR14 e TR15 - la caduta di tensione su dette resistenze è di 50 V, risulta quindi notevole il calore da esse generato.

Di valore non inferiore ai 7 watt devono risultare le quattro resistenze poste sugli emettitori dei finali; dovranno essere del tipo cementato e distanziate di 2-3 mm dal corpo del circuito stampato.

La L1, formata da 12 spire con filo di rame da 2 mm, va avvolta direttamente sul corpo della resistenza R36.

Il collegamento sui collettori ed emettitori dei quattro transistor finali va fatto con del filo di notevole sezione, essendo essi interessati da alte correnti; il diametro del filo deve risultare non inferiore ai 2 mm. Con del filo del diametro non inferiore ai 2-2,5 mm vanno fatti anche i collegamenti che vanno all'alimentatore e all'uscita.

Due parole vanno spese anche sulla componentistica che deve essere assolutamente di prima scelta. Tutti i condensatori devono poter sopportare una tensione superiore ai 100 V per quelli ceramici e superiori a 150 V per quelli in poliestere. Nota particolare meritano i transistor e dalla loro scelta dipende in gran parte la resa acustica del nostro finale. I modelli qui proposti presentano

delle ottime caratteristiche sia timbriche che elettriche, è comunque possibile effettuare delle sostituzioni a carattere soggettivo o di reperibilità del componente – bisogna in tal caso fare molta attenzione che i componenti sostituiti abbiano caratteristiche elettriche simili. Il differenziale deve avere transistor a bassissimo rumore e con tensione di rottura sopra i 55-60 V, i finali di potenza devono essere dei componenti da 20 A, 140 V di Vceo, sopportare una potenza di almeno 250 W e avere una S.O.A.R. di almeno 5 Vdc a 50 V. Per tutti gli altri transistor la tensione di rottura deve essere superiore agli 80-100 V e presentare un'alta frequenza di taglio.

L'alimentatore


Se vogliamo restare fedeli ai nostri criteri di professionalità, occorre utilizzare una sezione alimentatrice senza compromessi: il trasformatore deve essere un componente da almeno 300 VA e

con secondario da 36-0-36 V. I condensatori di filtro devono essere due elementi da 10.000 μ F ed avere una tensione di lavoro di almeno 63 volt. Il ponte raddrizzatore deve essere un componente da 25 A e deve poter sopportare una tensione non inferiore a 100 V.


IMPORTANTE: nella versione stereo detti componenti devono essere tassativamente raddoppiati; avremo cioè due trasformatori da 300 VA l'uno, quattro filtri livellatori per un totale di 40.000 μ F, e due ponti raddrizzatori da 25 ampere.

Taratura

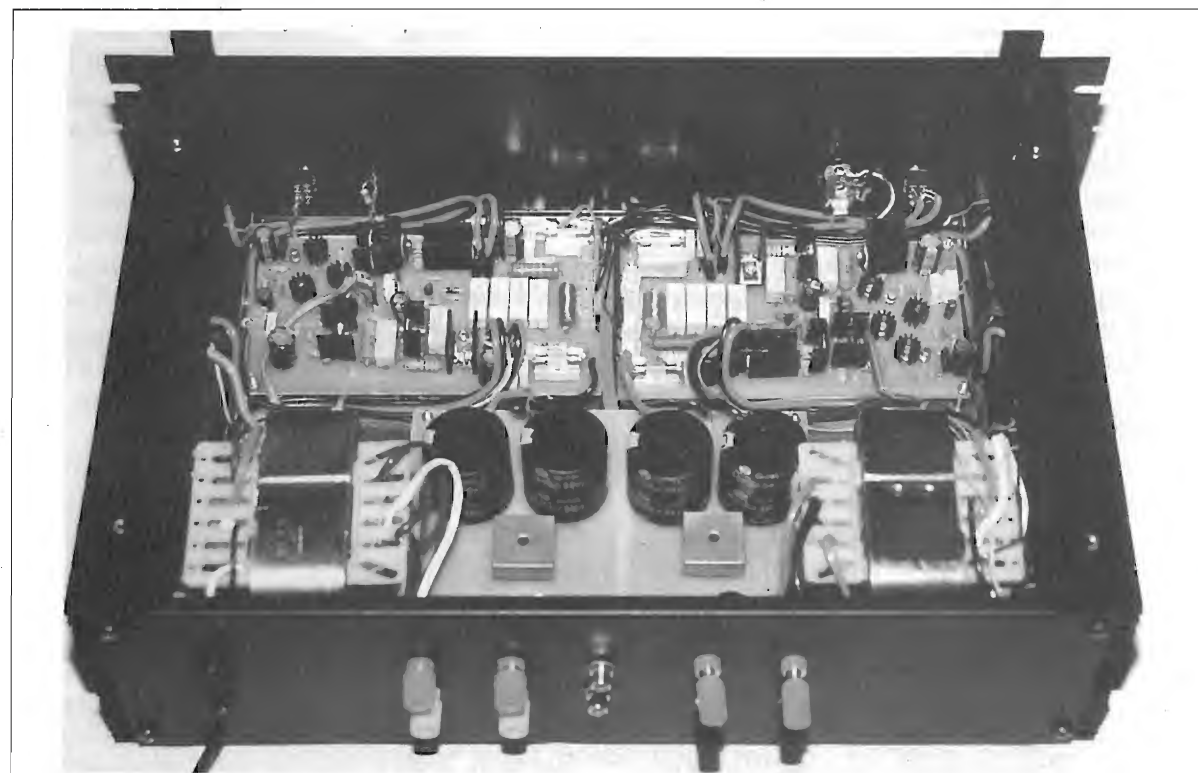L'operazione di taratura, pur essendo molto semplice, ha bisogno di una notevole dose di attenzione. Per chi dispone dell'oscilloscopio il procedimento da adottare è il seguente: collegate sull'uscita un carico di 8 ohm con potenza non inferiore ai 20-30 watt, girate il trimmer P1 a metà corsa, collegate le sonde dell'oscilloscopio ai capi




Vista panoramica interna del "SUPERFINALE" montato - in basso si evidenzia la poderosa alimentazione (2 trasformatori da 300 VA, 4 condensatori di filtro dalla capacità complessiva di 40.000 μ F, e due ponti raddrizzatori da 25 ampere l'uno). In alto si notano le due piastre amplificatrici adibite all'amplificazione del segnale. Al centro del frontale posteriore sono visibili i "Pin" d'ingresso e quattro copie di morsetti (spinotto + vite argentate) per il collegamento di quattro copie di diffusori.

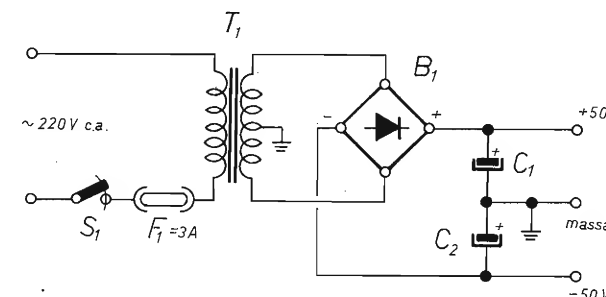

Schema elettrico alimentatore

- T1 = Trasformatore da VA 300 - Pri: V220, sec.: V36-0-36
- B1 = Ponte 25A 100V
- C1 = Elettr. 10.000 μ F 50-63V
- C2 = Elettr. 10.000 μ F 50-63V
- F1 = Fusibile da 3A
- S1 = Deviatore 3A a.c. 220V

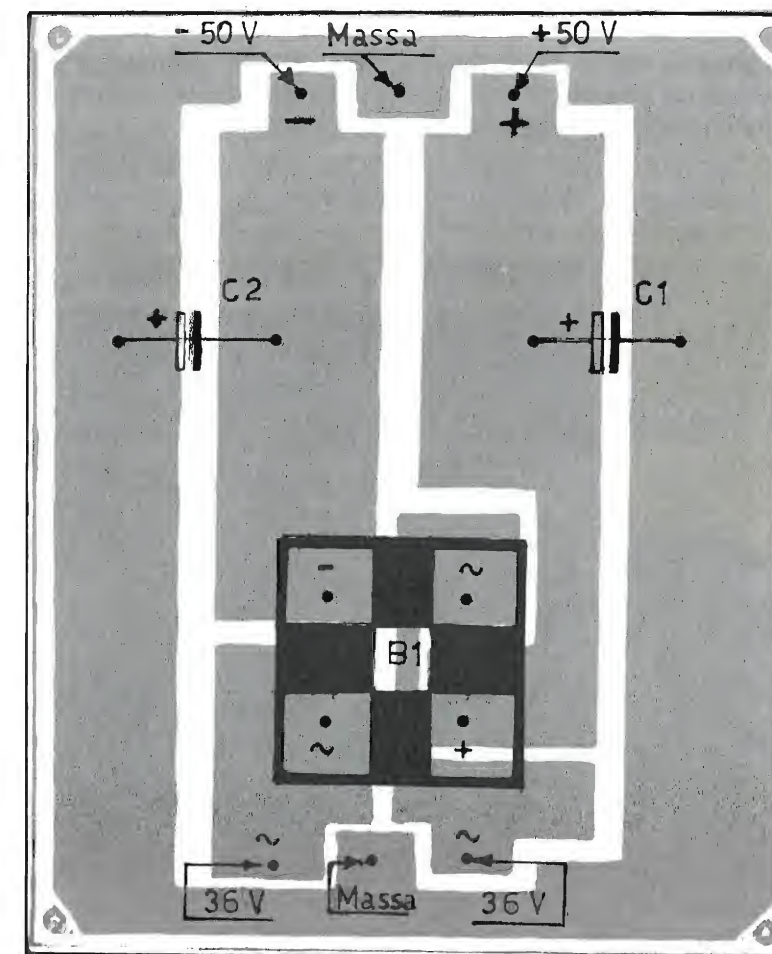N.B.: la R 26 è di 3,3 k Ω 5W 5%.
Il c.s. lato rame a pag. 94 è speculare



N.B.: Si ricorda che nella versione stereofonica detti componenti vanno tassativamente raddoppiati.

della resistenza di carico, immettete in ingresso un segnale sinusoidale o triangolare a 1000 Hz, di ampiezza non superiore ai 100-150 mV e date infine tensione al circuito.

Sullo schermo deve apparire un'onda sinusoidale (o triangolare) di pari frequenza e che presenta una dissimmetria più o meno accentuata nella zona di incrocio delle due semionde.

Stiamo in attesa per qualche minuto, dando modo così ai transistor di arrivare alla loro temperatura di regime, ed agiamo successivamente sul trimmer P1 fino ad ottenere due perfette semionde, prive del caratteristico gradino nella zona d'incrocio a tensione zero.

ATTENZIONE: una volta raggiunta questa condizione non girate ulteriormente il trimmer, pena l'aumento considerevole della corrente di riposo – tale fenomeno è avvertibile fisicamente per il notevole aumento della temperatura sui radiatori termici anche in assenza del segnale d'ingresso – in tale situazione questi devono invece mantenersi praticamente freddi.

Per chi non dispone dell'oscilloscopio le operazioni di taratura vanno eseguite con un comune tester commutato sulla portata dei 100-200 mA c.c. Si cortocircuiti l'ingresso – si evita, così, di

captare del segnale indesiderato che può falsare la nostra taratura – si posizioni P1 a metà corsa, si colleghi sull'uscita un carico da 8 ohm non inferiore ai 10 watt, si elimini il fusibile sul ramo positivo (+ 50 V) ed al suo posto inseriamo il nostro tester in serie all'alimentazione positiva: diamo tensione ed attendiamo qualche minuto prima di effettuare la taratura.

ATTENZIONE: con il trimmer a metà corsa l'assorbimento del circuito non deve superare in ogni caso gli 80 mA; se si riscontrano valori notevolmente superiori, spegnete immediatamente e ricontrollate le operazioni di montaggio.

Fatta questa verifica, si può senz'altro agire sul trimmer P1 fino ad ottenere sul tester la lettura di "85" mA; attendiamo ancora qualche minuto e se necessario ritocchiamo il trimmer P1 fino ad ottenere stabile tale valore di corrente. Valori compresi tra 80 ed 88 mA sono comunque entro la norma.

Il nostro finale è ora pronto per l'ascolto.

Il finale all'ascolto

E' stato proprio il severo e lungo esame d'ascolto fatto con audiofili super incalliti, compreso ovviamente il sottoscritto, che mi hanno spinto alla

presentazione di questo super finale.

La definizione di "Esoterico", data in apertura dell'articolo, diventa in questa sede appropriata di diritto.

E vediamo alle impressioni d'ascolto. A livelli d'ascolto estremamente sostenuti, l'impatto sonoro è veramente emozionante, lo spessore musicale ed il fronte sonoro si mantengono ampi e realistici – si ha la viva sensazione della presenza fisica degli strumenti. In termini di messaggi complessi, come orchestre e cori, mantiene sempre una trasparenza fuori dal comune. La gamma bassa è impressionante per precisione e profondità e non arriva mai ad essere invadente od eccessivamente corposa. – La gamma alta si fa apprezzare per la notevole ricchezza di dettagli che riesce ad esprimere con estrema naturalezza ed ineguagliabile brillantezza.

L'ascolto, anche a livelli molto sostenuti, non diventa mai fastidioso né faticoso anche dopo lunghe ore d'ascolto. Anche sui normali livelli d'ascolto il nostro finale mantiene sempre le sue peculiari caratteristiche di trasparenza e di restituzione realistica dei brani musicali.

Il nostro si mostra a suo agio su ogni genere

musicale ed in particolar modo su registrazioni ad alta dinamica dove vengono messe in evidenza le sue spettacolari doti di straordinario erogatore di forti capacità dinamiche, grazie anche alla robusta alimentazione che sopprime egregiamente alle improvvise e violente richieste di corrente.


Non mi rimane che augurare, a quanti si appresseranno alla sua realizzazione, un buon lavoro, ma soprattutto un buon ascolto.

Il sottoscritto è sempre e costantemente disponibile a sostegno di quanti desiderino un aiuto.

P.S.: Quanto prima sarà presentato il progetto di un ottimo preamplificatore da abbinare al nostro Superfinale. Un poco di pazienza dunque e a presto.

Elenco dei kits disponibili: FGI-Magnetoterapia ed elettroagopuntura (E.F. 4/88) – FG2 – Rivelatore di punti per agopuntura (EF 6/88) FG3 – Superfinale esoterico da 300W (E.F. 1/89)

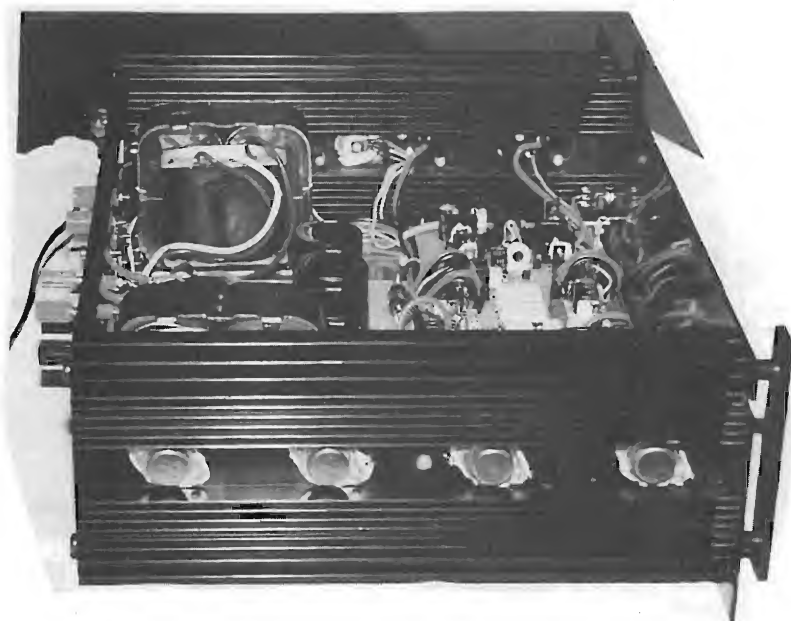I suddetti Kit sono disponibili anche in versione montata e collaudata a condizioni da convenire. Per eventuali prenotazioni ed ordini, rivolgersi direttamente all'Autore.



Vista laterale dell'ampli montato - in bella evidenza i quattro transistor finali del canale Sx che trovano alloggio sulla fiancata laterale del mobile adibita a vera e propria aletta di raffreddamento.

ACCESSORI PER STRUMENTI ELETTRONICI



SHACKMAN MACCHINE FOTOGRAFICHE PER OSCILLOSCOPIO

Spaziatori, Adattatori per vari tipi:
Tektronix, Hewlett Packard,
Philips, National, Hitachi, Gould,
Hameg, Iwatsu, Marconi, Kikusvi,
Trio, ecc.

ELDITEST SONDE, PROBE, CAVETTI VARI



SONDE ADOTTATE DAI MAGGIORI COSTRUTTORI:
Hameg, Metrix, ITT, GRUNDING, ecc.

DOLEATTO

Componenti
Elettronici s.n.c.

V.S. Quintino 40 - 10121 TORINO
Tel. 511.271 - 543.952 - Telefax 011-534877
Via M. Macchi 70 - 20124 MILANO Tel. 669.33.88



SUPER CARBONIUM 27

Type: 1/4 λ base loaded
Impedance: 50 Ω
Frequency: 27 MHz
Polarization: vertical
V.S.W.R. 1,2 :1
Max Power: P.e.P. 500 W
Length: approx. mm 14000
Weight: approx. gr 310
Mount: « N »
Mounting hole: \varnothing mm 12.5

Cod. 532511 734



CARBONIUM 27 BLACK

Type: 1/4 λ base loaded
Impedance: 50 Ω
Frequency: 27 MHz
Polarization: vertical
V.S.W.R. 1,2 :1
Max Power: P.e.P. 300 W
Length: approx. mm 1500
Weight: approx. gr 280
Mount: « N »
Mounting hole: \varnothing mm 12.5

Cod. 532511 735



AS 145 N

Type: 5/8 λ base loaded
Impedance: 50 Ω
Frequency: 27 MHz
Polarization: vertical
V.S.W.R. 1,1:1
Max Power: P.e.P. 300 W
Length: approx. mm 1450
Weight: approx. gr 300
Mount: « N-PL »
Mounting hole: \varnothing mm 12.5

Cod. 532511 827

SUPER CARBONIUM 27 antenna veicolare con stilo conico in acciaio inox ad alto tenore di carbonio. Banda passante 1 MHz. Di facile taratura è regolabile per 180°.

CARBONIUM 27 BLACK antenna veicolare con stilo conico in acciaio inox ad alto tenore di carbonio. Banda passante 800 kHz. Di facile taratura è regolabile per 180°.

AS 145 N nuova antenna mobile 5/8 λ . Con stilo in acciaio conico ad alto tenore di carbonio è caricata alla base. Il suo nuovo design rappresenta una moderna innovazione nel campo delle antenne per CB. Corredata di base "N-PL" può essere montata in qualsiasi punto del veicolo.

SONDA BIOELETTRICA

d'impiego generale

G.W. Horn, I4MK

I problemi connessi alla efficienza ed innocuità delle sonde bioelettriche. Schema elettrico di una sonda d'impiego generale

Il rilevamento dei potenziali bioelettrici, cioè delle forze elettromotrici che si sviluppano nell'organismo umano come, del resto, in ogni e qualsiasi sistema biologico (Rif. 1), presenta non poche difficoltà a causa della loro piccola entità e dall'essere gli stessi per lo più mascherati da componenti di disturbo di notevole ampiezza.

Essendo detti potenziali strettamente correlati con le funzioni dell'organo che li genera, dal loro esame si possono desumere importanti informazioni circa lo stato e l'efficienza di questo. Tra i vari possibili esami basti qui ricordare l'elettrocardiogramma (EKG), l'elettroencefalogramma (EEG) e l'elettromiogramma (EMG) relativi alla registrazione degli impulsi elettrici aventi origine, nell'ordine, da cuore, encefalo e muscoli (Rif. 2).

L'ampiezza dei potenziali bioelettrici, captati a livello cutaneo, è dell'ordine del millivolt o anche meno; i segnali disturbo che li accompagnano sono, in genere, di qualche volt e provengono, in massima parte, dai campi elettrici dispersi nei quali tutti noi siamo costantemente

immersi.

Questi campi, generati dalla corrente alternata alimentante linee, apparati e macchinari elettrici, inducono nel corpo umano corrispondenti potenziali che, a seconda della capacità d'accoppiamento con la relativa sorgente, vanno tipicamente da qualche volt a qualche decina di volt.

L'accoppiamento tra corpo umano e sorgente del disturbo è funzione della capacità esistente tra questo ed i conduttori percorsi dalla corrente alternata, capacità che può venir tipicamente stimata in $0.1 \div 0.2$ pF.

La capacità tra il corpo umano isolato e la "terra" degli impianti elettrici è invece almeno dieci volte maggiore a causa della maggior area di tutto ciò che, in qualche modo, fa capo alla "terra" (Rif. 3). Dato che la reattanza capacitiva alla frequenza di rete (50 Hz e relative armoniche) è assai alta, l'intensità della corrente che viene comunque ad attraversare il corpo umano è estremamente piccola.

Il corpo umano è però un buon conduttore per cui, rispet-

to al campo elettrico indotto, può venir considerato come equipotenziale. Di conseguenza, l'entità dei segnali disturbo a frequenza di rete è sostanzialmente (e fortunatamente) indipendente dal punto del corpo da cui si intende prelevare quello genuinamente bioelettrico.

Per captare i potenziali bioelettrici ci si serve di una terna di elettrodi e, precisamente, di due elettrodi "di segnale" (E1, E2) ed uno "di riferimento" (E0). I potenziali bioelettrici sono perciò raccolti, in opposizione di fase tra loro, dagli elettrodi di segnale, laddove le componenti di disturbo si presentano in fase tra questi e l'elettrodo di riferimento. Da un punto di vista elettrico, i segnali bioelettrici sono quindi di tipo "differenziale", mentre quelli disturbo sono di "modo comune".

Sempre per la stessa ragione, cioè per l'elevata conducibilità elettrica dei tessuti (Rif. 4), di modo comune sono parimenti i segnali bioelettrici provenienti da un organo diverso da quello in corrispondenza al quale sono applicati gli elettrodi captatori. Così, quando si esamina l'EKG fetale ($\sim 50 \mu V$), quello materno

(~1 mV) non lo interferisce dato che arriva agli elettrodi di segnale, più bassi, "in fase" (Rif. 5).

Il rilevamento degli eventi elettrofisiologici e la loro discriminazione da disturbi, artefatti ed interferenze è reso possibile dall'impiego dell'"amplificatore differenziale". Infatti, almeno idealmente, questo "sente" unicamente la differenza tra i due segnali applicati ai suoi ingressi, mentre "ignora" quello, detto appunto di modo comune, applicato contemporaneamente tra gli stessi e massa.

In pratica, però, gli amplificatori differenziali non sono in grado di "reiettare" del tutto detto segnale; la loro capacità di farlo viene misurata in termini di CMRR (common-mode rejection ratio), che è il rapporto tra il guadagno relativo al segnale differenziale ed il guadagno riferito al solo modo comune.

Nel caso specifico, l'amplificatore differenziale "vede" il potenziale bioelettrico, captato dai due elettrodi di segnale, come "differenziale", disturbi, artefatti ed interferenze come "modo comune"; pertanto ignora questi ultimi nei limiti del CMRR che lo caratterizza (Rif. 6).

Sfortunatamente la situazione reale è più complessa. Supponiamo che ai due ingressi dell'amplificatore differenziale il segnale di modo comune arrivi attraverso due distinte impedenze. Se queste non sono perfettamente uguali, nei due ingressi vengono a fluire due correnti di diversa intensità che danno ancora origine ad un indesiderato segnale differenziale. Un siffatto sbilanciamento può derivare, semplicemente, da

una diversa capacità tra ingressi e massa.

L'interfaccia corpo umano - elettrodo involve un complicato meccanismo di scambio ionico tra il metallo dell'elettrodo ed i fluidi elettrolitici dell'organismo. In termini elettrici semplificati, detta interfaccia può venir rappresentata da un resistore di circa 10 kΩ in serie ad uno di circa 1 MΩ avente in parallelo un condensatore di capacità compresa tra 2 nF e 2 μF. E' chiaro, quindi, che la disparità delle interfacce riferite ai due elettrodi di segnale può facilmente provocare lo sbilanciamento menzionato.

L'effetto che ne deriva può però venir sostanzialmente ridotto facendo sì che l'impedenza d'ingresso dell'amplificatore differenziale sia molto maggiore di quella d'interfaccia. L'aumento dell'impedenza d'ingresso e/o di sorgente comporta però un conseguente peggioramento del rapporto segnale/disturbo che, a sua volta, va a limitare la sensibilità massima conseguibile.

In tempi passati (ma non poi tanto lontani), per ridurre l'entità del disturbo a frequenza di rete, si metteva lo stesso paziente a massa, applicando alla gamba un largo elettrodo e collegando lo stesso direttamente a "terra".

Una pratica del genere è però altamente rischiosa (Rif. 7) (negli USA è espressamente vietata, Rif. 11). Infatti, se accidentalmente il paziente dovesse venire in contatto con qualcosa in qualche modo connesso alla rete, il suo corpo sarebbe attraversato da una corrente sicuramente pericolosa. Si sa,

infatti, che 20 mA, applicati a livello cutaneo, possono risultare facilmente letali (nota: il massimo di conducibilità dei tessuti cade appunto, intorno ai 58 Hz!).

Il progresso della strumentazione elettromedicale ha ulteriormente aggravato i problemi tecnici che coinvolgono la sicurezza del paziente. Pacemaker, cateteri cardiaci, sonde per la misura del PH, ecc. costituiscono una connessione galvanica diretta tra apparati di misura e cuore o altri organi del soggetto sotto intervento o semplice esame. Una corrente di soli 20 μA che scorra nel catetere intracardiaco può provocare di fatto una fibrillazione ventricolare (Rif. 8).

Correnti pericolose per la vita del paziente, oltre che da perdite nei circuiti di alimentazione, possono altresì derivare da eventi assai meno "sospettabili".

Così, ad esempio, se l'amplificatore all'entrata va in saturazione, al suo ingresso appare tutta la Vcc e questa, attraverso l'elettrodo, arriva al paziente. Se poi, come talora avviene, gli ingressi sono disaccoppiati per la DC (ad evitare i potenziali di contatto) con condensatori di elevata capacità, l'energia immagazzinata, che non è poi tanto piccola, può scaricarsi attraverso l'elettrodo. Infine, transistori di corrente possono prodursi all'accensione/spegnimento dell'apparato.

Da tutto ciò è chiaramente evidente che il soggetto sotto esame dev'essere assolutamente e certissimamente "isolato" da "terra". Ad evitare comunque ogni possibile rischio, non resta che "isolare" la sonda di

misura dall'apparecchiatura di registrazione. Detto "isolamento" deve riguardare sia l'alimentazione della sonda che il suo circuito di segnale. Ciò può farsi in vari modi, più o meno tecnicamente sofisticati (Rif. 5).

Il più semplice consiste nell'alimentare il circuito della sonda a pile e nel trasmetterne il segnale per via optoelettronica. La capacità tra massa della sonda e massa dell'apparato di registrazione, collegato alla rete, può così venir ridotta a frazioni di picofarad cui, a 50 Hz, corrisponde una reattanza tanto alta da equivalere, in pratica, ad un circuito "aperto".

Così concepita, la "sonda" (probe) è sostanzialmente costituita dall'amplificatore differenziale d'ingresso seguito da uno o più stadi di amplificazione e dal circuito di trasferimento del segnale.

Come si è detto, l'amplificatore differenziale destinato al rilevamento dei potenziali bioelettrici deve rispondere a requisiti particolarmente severi: alta impedenza d'ingresso, grande CMRR, piccolo drift e basso rumore.

L'impiego del solito amplificatore operazionale in configurazione differenziale (figura 1a)

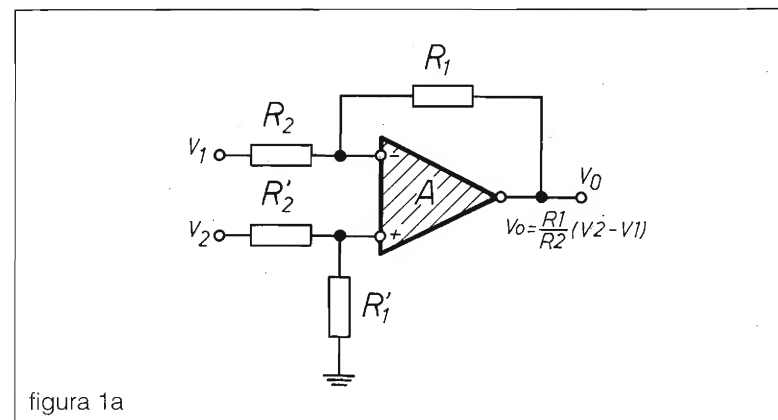


figura 1a

non consente in genere di ottenere una reiezione del modo comune migliore di 80 dB laddove, necessari, sono almeno 100 dB. Infatti, se k è la tolleranza dei resistori usati, supposto funzionalmente concorrente (figura 1b), si avrebbe:

$$(1) \quad CMRR = (1 + \frac{R_1}{R_2}) / k \quad V_{ob} = V_2 + \frac{R_3}{R_2} (1-k) (V_2 - V_1)$$

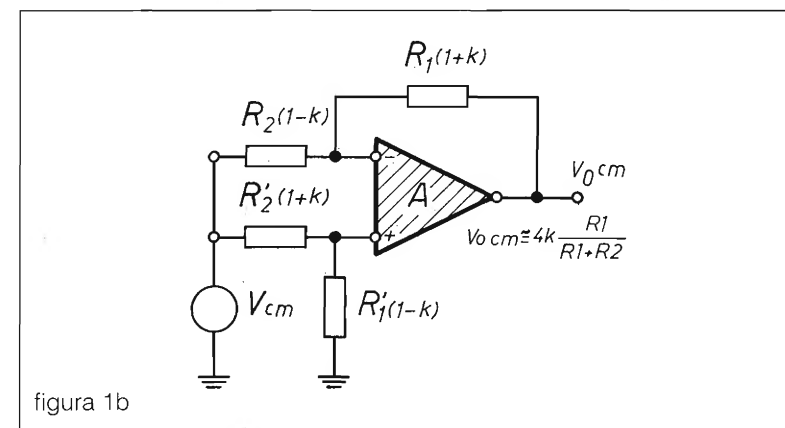


figura 1b

Un circuito che, invece, poco risente della disparità di valore dei relativi resistori è illustrato a figura 2.

In questo, contrariamente a quanto avviene coll'amplificatore differenziale tradizionale, i due operazionali, visti separatamente, per il modo comune hanno guadagno unitario. Pertanto, tra le loro uscite, il segnale di modo comune è teoricamente zero e, quindi, la reiezio-

ne del modo comune infinita. E' evidente che, per il modo differenziale

$$(2) \quad V_{oa} = V_1 + \frac{R_1}{R_2} (1+k) (V_1 - V_2)$$

$$V_{ob} = V_2 + \frac{R_3}{R_2} (1-k) (V_2 - V_1)$$

$$V_{diff} = (V_1 - V_2) \left(1 + \frac{R_1 + R_3}{R_2} + k \frac{R_1 - R_3}{R_2} \right)$$

$$\text{e, se } k = 0, \quad R_1 = R_3$$

$$(3) \quad V_{diff} = (V_1 - V_2) \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right)$$

per cui

$$(4) \quad G_{diff} = V_{diff} / (V_1 - V_2) = 1 + 2 \frac{R_1}{R_2}$$

che, come si vede, è indipendente da k.

Per il modo comune, invece,

$$(5) \quad V_{oa} = V_1 + \frac{R_1}{R_2} (1+k) (V_1 - V_2)$$

ma

$$V_1 = V_2 = V_{cm}$$

e

$$V_{oa} = V_{ob} = V_{cm}$$

per cui

$$(6) \quad V_{oa(cm)} - V_{ob(cm)} = 0$$

Facendo seguire il circuito di figura 2 da un amplificatore operazionale in configurazione differenziale tradizionale (figura 1a, b), il guadagno complessivo sarà il prodotto dei due guadagni parziali $G(A)$, $G(B)$ e la reiezione del modo comune dell'insieme risulterà

(7)

$$CMRR(A+B) = G(A) \cdot CMRR(B) = \frac{G(A) [1 + G(B)]}{4k}$$

da cui si desume che, per massimizzarla, $G(A)$, cioè il guadagno del circuito d'ingresso, dev'essere il più grande possibile. Questo può venir

impostato entro ampi limiti (vedi eq. 4) regolando semplicemente R_2 .

Di inconveniente è il fatto che la V_{cm} massima applicabile è limitata dalla V_{sat} degli operazionali impiegati. A $V_{cc} = \pm 15$ V, V_{sat} è dell'ordine di ± 13 V. Poiché dev'essere

$$(8) \quad \left[V_{cm} + G_{diff} \frac{V_2 - V_1}{2} \right] \leq V_{sat}$$

in corrispondenza a $G_{diff} = 10^3$, $(V_2 - V_1) = 2$ mV, la V_{cm} non dovrà superare i ± 12 V.

Come si è già detto, qualora - come in genere avviene - le resistenze di contatto dei due elettrodi di segnale non fossero perfettamente uguali, la reiezione del modo comune potrebbe venir seriamente degradata dalla capacità d'ingresso dei due operazionali (A_1 , A_2) di figura 2 e figura 3. Se la corrispondente reattanza, alla frequenza del segnale disturbo, è piccola rispetto alla resistenza d'ingresso riferita al modo comune (100 pF, a 50 Hz, presentano una reattanza di $3 \cdot 10^9 \Omega$ laddove la resistenza d'ingres-

so di modo comune, che dev'essere la più elevata possibile, può raggiungere i $10^{12} \Omega$), il tasso di reiezione del modo comune si riduce approssimativamente a

(9)

$$CMRR \text{ (dB)} = 20 \log \frac{1}{2\pi F R_s C_i}$$

essendo R_s lo scarto esistente tra le due citate resistenze di contatto, C_i la capacità tra ingressi non-invertenti degli operazionali A_1 , A_2 e massa ed F la frequenza del segnale disturbo (50 Hz e relative armoniche).

Se, ad esempio, la capacità d'ingresso, cioè in sostanza quella del cavetto di collegamento dagli elettrodi fosse di 200 pF le resistenze di contatto di 10 , rispettivamente 20 k Ω ($R_s = 10$ k Ω), il CMRR, anche se di per sé infinito, si ridurrebbe a soli 64 dB.

Questo effetto devastante sulla reiezione del modo comune può però venir minimizzato iniettando nello schermo dei conduttori verso gli elettrodi un segnale uguale a quello del modo comune.

Un siffatto circuito "di guardia" è facilmente realizzabile, come mostra la figura 3, mediante un inseguitore di tensione (A_3) pilotato dal centro di un partitore resistivo ($R_0 + R_0$) collegato tra gli ingressi invertenti dei due operazionali A_1 , A_2 . Si noti che alla tensione di modo comune reiniettata nel circuito di guardia va a sommarsi una piccola componente DC (potenziali di contatto + Offset) che, però, non ha alcun effetto sulla

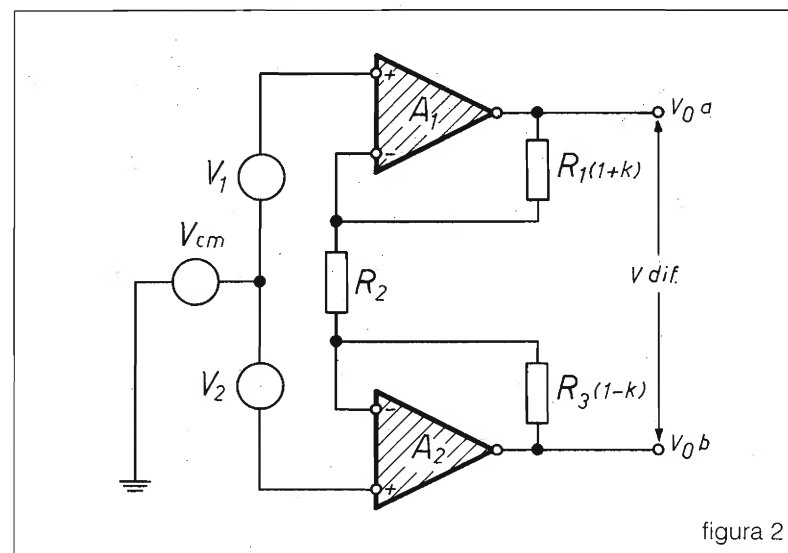


figura 2

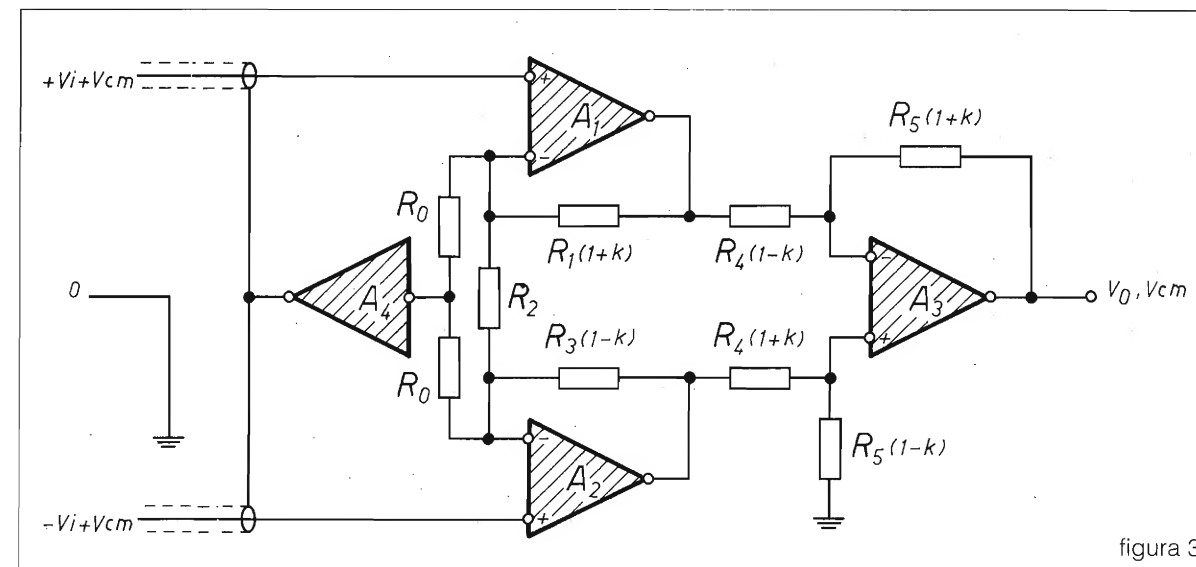


figura 3

funzionalità del sistema. Poiché le due resistenze R_0 del citato partitore modificano leggermente $G(A)$, è bene che il loro valore (tipicamente 1 M Ω) sia molto maggiore di quello di R_2 .

Il segnale all'uscita del circuito di figura 3 è pur sempre di basso livello e, pertanto, va ulteriormente amplificato con le modalità (guadagno e banda passante) dettate dal tipo di segnale bioelettrico da rilevare. Ciò può farsi con un circuito del tipo di quello riportato a figura 4, costituito da uno stadio di

amplificazione, avente una determinata risposta in frequenza, seguito da un filtro attivo passabasso (LP). Commutandone gli elementi circuitali che ne determinano guadagno (R_1) e frequenza di taglio (C , R), amplificazione e banda passante possono venir facilmente adattate all'ampiezza e spettro del segnale da rilevare.

Le frequenze dell'EEG di qualche decina di μ V, vanno da 3 a 30 Hz, circa (Rif. 2); la rilevazione dell'EKG, di qualche centinaio di μ V, richiede una

banda passante di approssimativamente 300 Hz; l'EMG, la cui ampiezza è di 1 mV o poco più, occupa uno spettro che si estende per qualche kHz, essendo la sua energia massima concentrata intorno ai 500 Hz (Rif. 9).

All'ingresso, C_0 , condensatore di blocco della DC, unitamente ad R_0 , viene a costituire un filtro passa-alto (HP); questo va dimensionato in modo da non attenuare più di 3 dB le componenti a frequenza più bassa (3 Hz) dell'EEG.

Come si è già detto, il se-

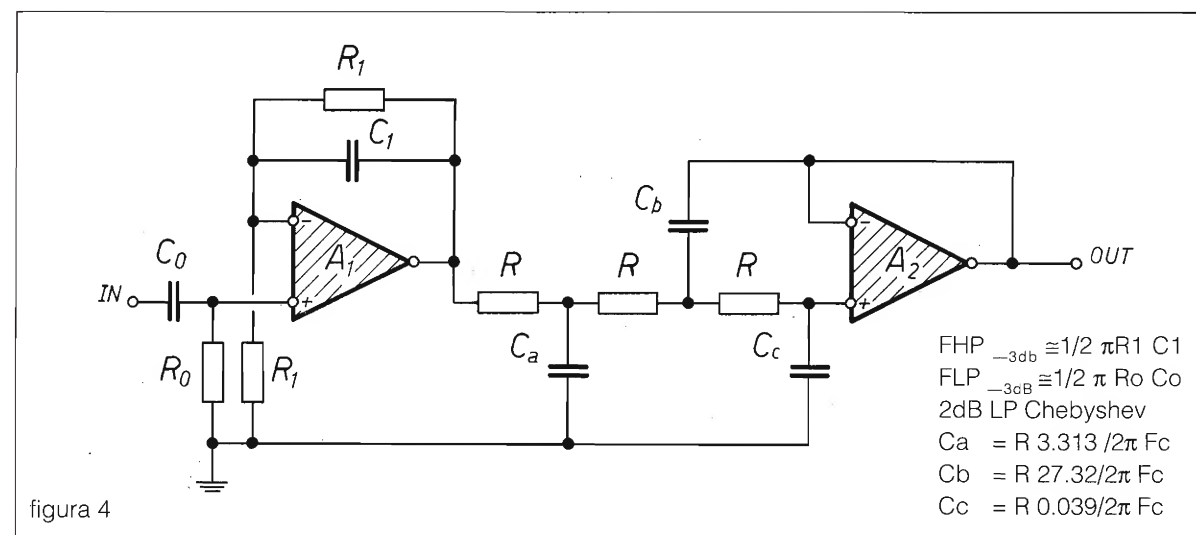


figura 4

$$\begin{aligned} \text{FHP } -3\text{dB} &\approx 1/2 \pi R_1 C_1 \\ \text{FLP } -3\text{dB} &\approx 1/2 \pi R_0 C_0 \\ 2\text{dB LP Chebyshev} \\ C_a &= R \cdot 3.313 / 2\pi F_c \\ C_b &= R \cdot 27.32 / 2\pi F_c \\ C_c &= R \cdot 0.039 / 2\pi F_c \end{aligned}$$

gnale bioelettrico, una volta amplificato e filtrato, va trasferito per via optoelettrica all'apparecchiatura di misura e/o registrazione usualmente alimentata dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

La caratteristica di trasferimento degli optoaccoppiatori è però fortemente dipendente dalla corrente che fluisce nel LED oltre che, ovviamente, dalla temperatura. Comunque, se di optoaccoppiatori se ne usano due, identici, di cui quello pilota inserito in un anello di retroazione, tale dipendenza può venir efficacemente compensata.

Un circuito così concepito (Rif. 10) è illustrato a figura 5. Si

noti che, in questo, i due LED sono collegati in serie tra loro; pertanto la tensione applicatavi fa scorrere la medesima corrente.

Il LED del fotoaccoppiatore IC4 trasferisce il segnale dalla sezione d'ingresso collegata alla sonda a quella d'uscita facente capo all'apparecchiatura di misura.

Il LED del fotoaccoppiatore IC3 provvede, invece, alla retroazione preposta alla stabilizzazione del sistema. Di conseguenza, qualsiasi variazione di temperatura o altro che modifichi l'accoppiamento tra le due sezioni si riflette su quella d'entrata sicché il guadagno com-

pressivo non cambia. Detta retroazione compensa altresì la non-linearità di trasferimento intrinseca dei due fotoaccoppiatori. La tensione ricavata dal cursore del potenziometro P1 (LED-bias), amplificata da IC1, porta i LED a funzionare nel loro tratto di caratteristica più lineare. Il segnale d'entrata, applicato all'ingresso invertente di IC1, eccita i LED ad un livello tale per cui la corrente di collettore del fototransistor di IC3 fa sì che detto ingresso invertente rimanga virtualmente a potenziale zero (il diodo D1 a cavallo di IC1 serve unicamente a proteggere i LED da eventuali tensioni inverse).

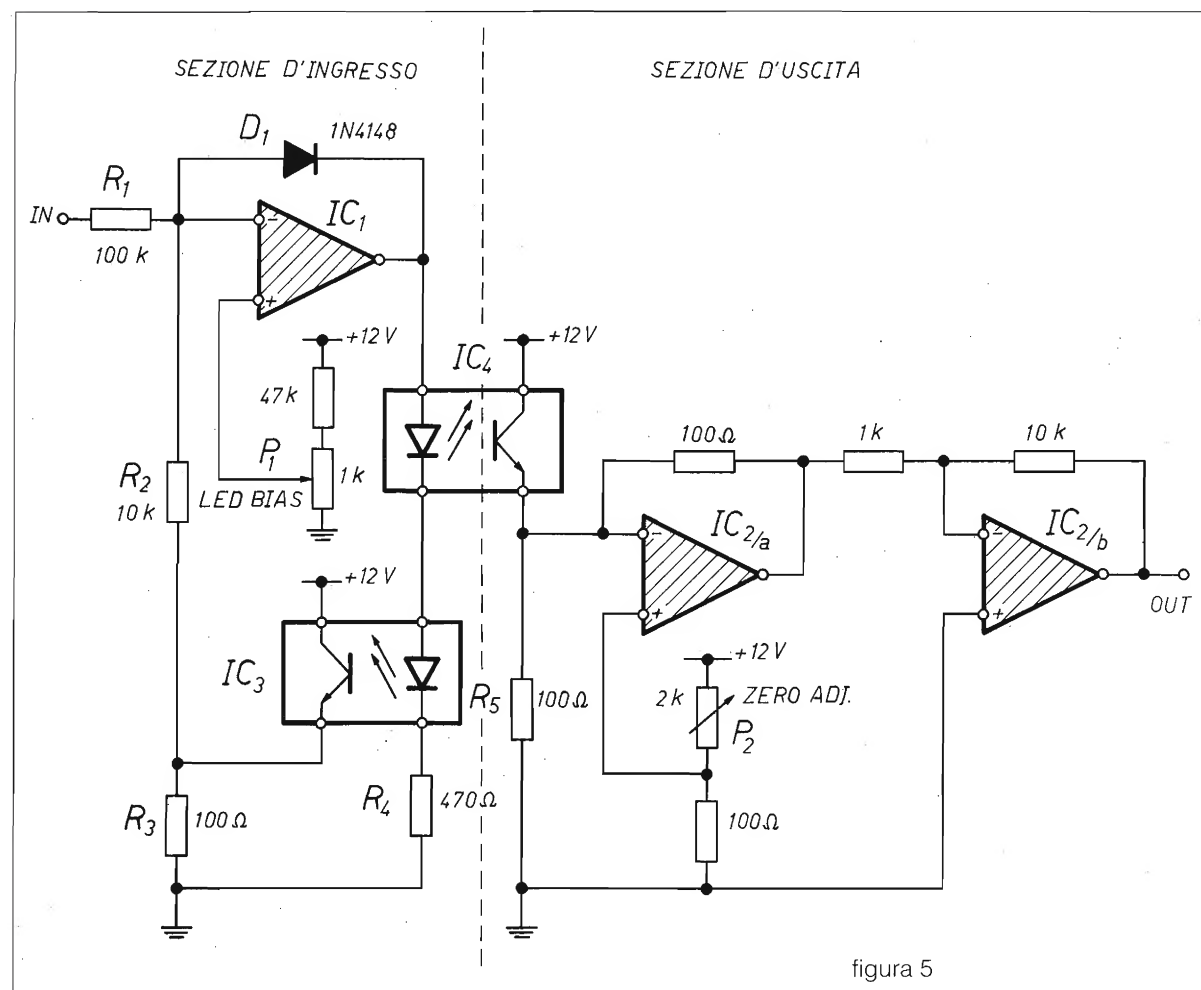


figura 5

La sezione d'uscita comprende gli operazionali IC2a, in funzione di convertitore corrente/tensione, ed IC2b, amplificatore a guadagno 10. Dei due potenziometri, P1 (LED-bias) va regolato per il minimo di distorsione e P2 (zero adj.) in modo che $V_{in} = 0$ sia anche $V_{out} = 0$.

L'isolamento AC tra le due sezioni è dell'ordine dei 100 dB. Quello DC dipende dal tipo di fotoaccoppiatore usato (TIL 111 e simili 600 V operativi / 4 kV prova; CNY21B 1.8 kV operativi / 10 kV prova).

Lo schema elettrico di una sonda d'impiego generale è riportato a figura 6. In questo, IC1a,b, IC2 e IC3a costituiscono lo stadio d'ingresso che differisce da quello schematizzato a figura 3 per essere il resistore a cavallo di IC1a (A1) e quello a cavallo di IC1b (A2) parallelato da un condensatore onde attenuare le componenti a frequenza più elevata. Inoltre, tra elettrodo di segnale (E_1 , E_2) ed ingressi non-invertenti dei due operazionali sono inseriti due resistori identici.

Questi, nell'ipotesi che detti ingressi andassero a potenziare V_{cc} , impediscono che verso gli elettrodi possa scorrere una corrente limitata unicamente dalle resistenze di contatto; inoltre contribuiscono ad equalizzarle.

L'inseguitore di tensione IC2 inietta la V_{cm} nella calza schermante del cavetto che collega gli elettrodi di segnale E1 ed E2 alla sonda, nonché nello schermo elettrostatico (shield) in cui il circuito è rinchiuso; poiché tale schermo viene così a trovarsi al potenziale della V_{cm} , la sonda va protetta da un contenitore

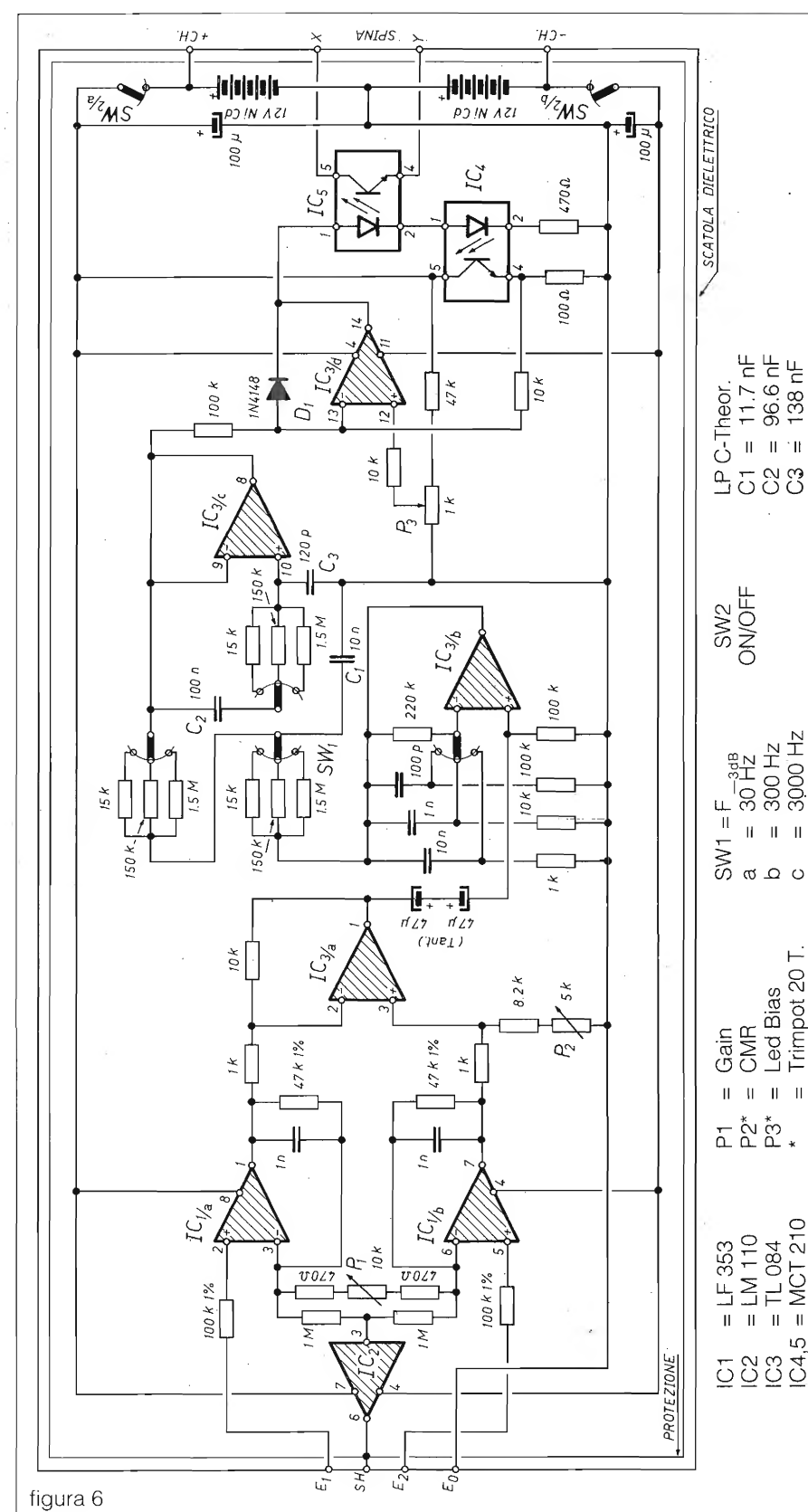


figura 6

isolante (dielectric case) ad evitare che possa andare accidentalmente a terra.

Dei due trimmer potenziometrici a 20 giri, interni alla sonda, P2 (CMR) va regolato in modo da massimizzare la reiezione del modo comune e P3 (LED-bias) per il minimo di distorsione del segnale trasferito dal fotoaccoppiatore IC4. Il potenziometro P1 (gain) è invece comandabile dall'esterno.


Il sistema costituito da IC1, IC2 e IC3a presenta le seguenti caratteristiche operative:

Guadagno (regolabile con P1) da 90 a 1000	
Non-linearità	0.02%
Impedenza d'ingresso differenziale	$10^{12}\Omega$
Impedenza d'ingresso del modo comune	$10^{12}\Omega$
Reiezione del modo comune (CMRR)	115 dB
V _{cm} massima applicabile	± 9 V
Tensione rumore	30 μ V/Hz (a 10 Hz)

L'ampiezza massima del segnale applicabile all'ingresso del circuito optoaccoppiatore è di 1 V_{eff}.

Amplificazione e filtraggio del segnale sono affidati ad IC3b e IC3c; il relativo circuito riproduce quello schematizzato a figura 4. Allo scopo di poter rilevare segnali bioelettrici di tipo diverso (EEG, EKG, EMG), banda passante e guadagno sono qui resi commutabili a mezzo di SW1; si noti che nelle sue tre posizioni (a,b,c) il prodotto G.BW rimane approssimativamente costante.

Una volta processato, il se-

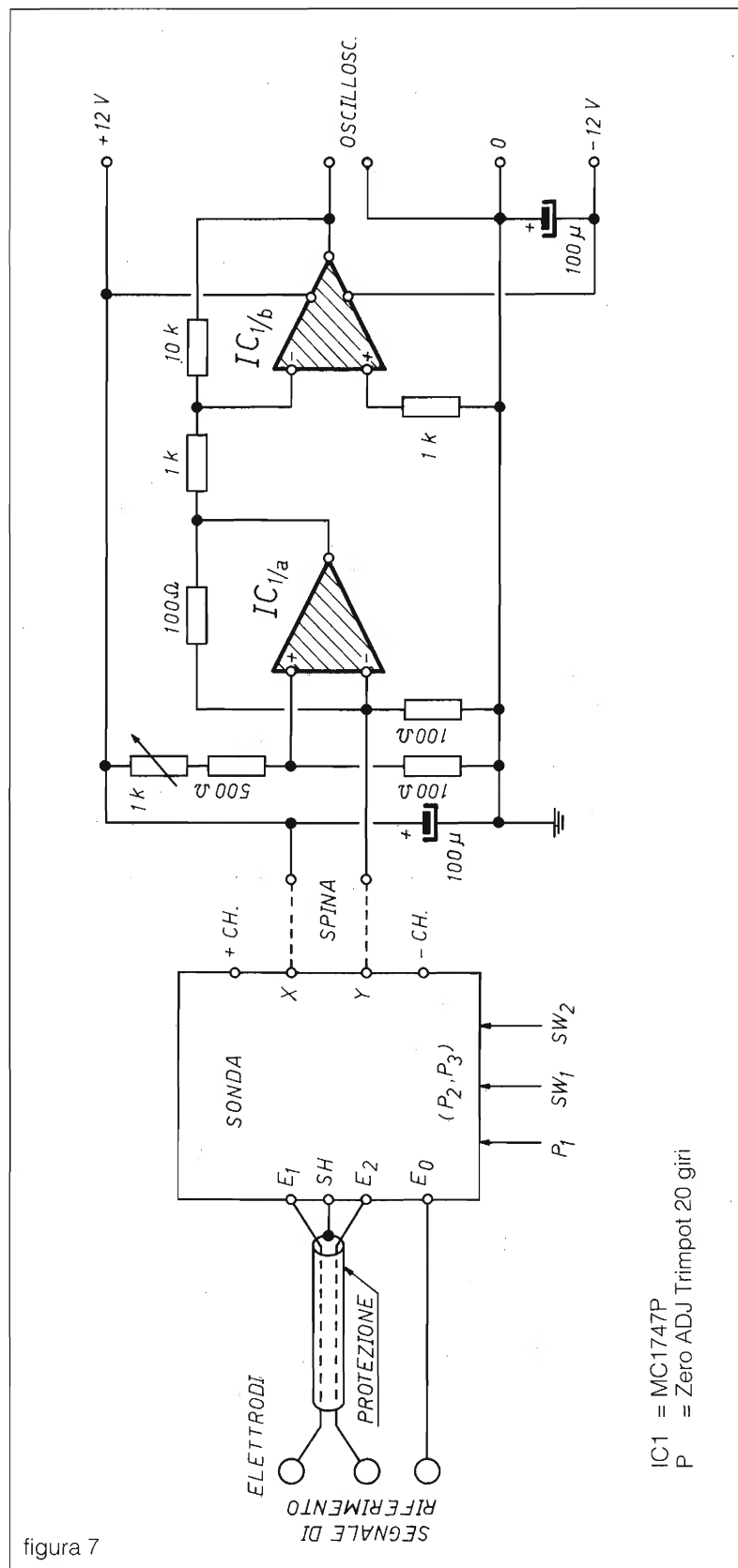

gnale viene infine trasferito per via optoelettronica all'apparecchiatura preposta alla sua misura e/o registrazione.

L'operazionale IC3d assieme al fotoaccoppiatore IC4 costituiscono la sezione d'entrata dello schema di figura 5; il fotoaccoppiatore IC5 fa invece parte della corrispondente sezione d'uscita.

Si noti che X, Y sono gli unici conduttori che collegano la sonda al rimanente dell'apparecchiatura. Detta connessione è illustrata a figura 7 che, a parte il fotoaccoppiatore IC5, interno alla sonda di figura 6, riproduce la sezione d'uscita dello schema di figura 5.

La sonda viene alimentata da due batterie NiCd, sistemate nell'interno dello schermo di guardia; sono ricaricabili dall'esterno attraverso i relativi reofori (\pm charger). Ovviamente isolamento e capacità parassite del connettore d'uscita del segnale (XY-plug), relativamente al circuito della sonda, devono uguagliare quello intrinseco del fotoaccoppiatore usato.

La sonda così concepita (figure 6, 7) garantisce la sicurezza del soggetto sotto esame.

Per assicurare l'integrità quanché agli elettrodi di segnale venisse applicata una tensione abnorme (derivante, ad esempio, dalla scarica del defibrillatore, Rif. 8), è bene collegare delle coppie di diodi contrapposti (BAV 45 low leakage) tra gli ingressi non-invertenti dei due operazionali IC1a, IC1b ed il reoforo dell'elettrodo di riferimento E₀ ed implementare le resistenze in serie ad E₁ ed E₂ con dei resistori da almeno 1 W di dissipazione.

Bibliografia


- Rif. 1 G.W. Horn "La genesi delle forze elettromotrici nei sistemi biologici" in Automazione e Automatismi, 1964 n° 6, pg. 3-12.
- G.W. Horn "I transistori bioelettrici di origine biologica" in Automazione e Automatismi, 1965 n° 1, pg. 5-16.
- Rif. 2 L. Amorosa "Qualche notizia sull'EEG" in Elettronica Flash, 1988 n° 4, pg. 49-52.
- Rif. 3 P. Svetz "The, of α , β , γ bioelectric measurements" in Electronic Design 16, Aug. 2 1975, pg. 68-92.
- Rif. 4 G.W. Horn "Le caratteristiche elettriche passive dei sistemi biologici" in Automazione e Automatismi, 1965 n° 4, pg. 5-15.
- Rif. 5 P. Zicko "New applications up for the versatile isolation amplifier" in Electronics March 27, 1972 pg. 96-100.
- Rif. 6 Ch. Burnaux "Amplificateurs d'instrumentation: principes et réalisation" in Toute l'Electronique, Juin 1976, pg. 55-59.
- Rif. 7 G.W. Horn "La sicurezza e affidabilità degli strumenti elettromedicali" in Il Resto del Carlino, 14 novembre 1984.
- G.W. Horn "Elettronica medica: limiti ed incognite" in Elettronica Viva, 1985 n° 57, pg. 45.
- Rif. 8 G. Doyle "Designers of medical instruments face serious questions of safety" in Electronics, Febbraio 17, 1969 pg. 92-100.
- Rif. 9 G.W. Horn "Muscle Voltages move artificial hand" in Electronics Oct. 11, 1963 pg. 31-38.
- G.W. Horn "Electro-control: an emg-controlled A/K prosthesis" in Medical and Biological Electronics, Vol. 10, 1971, pg. 61-73.

Rif. 10 A. Nielsen "Matched optical couplers stabilize isolation circuit" in *Electronics*, May 15, 1975, pg. 98-99.

Rif. 11 J.C. Kossman "Recommendations for standardization of leads and specification in electrocardiography and vectorcardiography" in *Circulation*, 1967, vol. 35 n° 58.

FRANCOELETTRONICA

WALL GROUP
/viale Piceno, 110 — 61032 FANO (PS) tel. 0721/806487




120 CANALI CON ITALIAN 48
 680/F/LE
 15.810 L
 Finali CB: n
 modifiche a 120
 modulazione per Ala
 • Le spedizioni avvengo

• **Basetta** completa **L. 35.000**, **Basette** anche per l'Alan 34-68, Intek M-340/FM-680/FM-500S, Irradio MC-34/700, Polmar Washington, CBV 34AF. **Quarzi** 14.910 e 15.810 **L. 10.000** cad. • **Commutatori** a 40 canali per apparati a 34 canali **L. 15.000**. • **Finali** CB: n 10 2SC1306 **L. 39.000**, n 10 2SC1969 **L. 49.000**. • **Deviatore** a tre vie per le modifiche a 120 canali con lo stesso incombolo del deviatore CB-PA **L. 4.000**. • **Trasformatori** di modulazione per Alan 44/48 **L. 8.500**. • Eco Daiwa ES-880 modificato con relé e preascolto **L. 165.000**. Le spedizioni avvengono in contrassegno più L. 7.500 fisse per spese di spedizione.

Telefonate nel pomeriggio-allo **0721-806487**. Non si accettano ordini inferiori a L. 30.000. Per ricevere gratis il Ns. catalogo e relativi aggiornamenti telefonate o inviate il Vs. indirizzo.

Famiglia di schede per il controllo e l'automazione industriale.

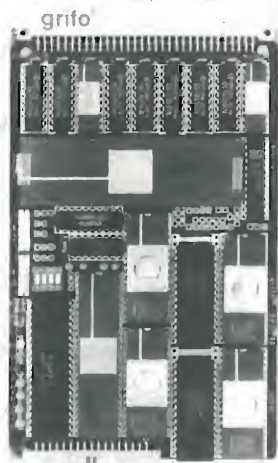Vasta scelta di CPU e periferiche sul BUS industriale 




GPC® 68

General Purpose Controller 68.000

Non occorre sistema di sviluppo.

768 Kbyte di RAM-EPROM.

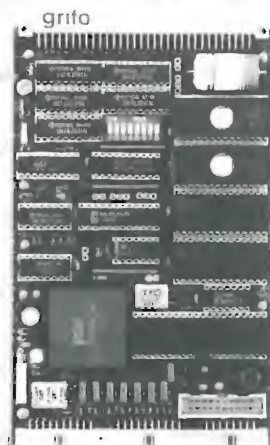Editor-Assembler-Debugger e PASCAL in ROM



GPC® 97

General Purpose Controller 8097

Non occorre sistema di sviluppo.

Monitor-Debugger, BASIC, PASCAL, in ROM.




**MADE
IN ITALY**

PE 300

IL SUPERVELOCE

Programmatore di EPROM e Monochip

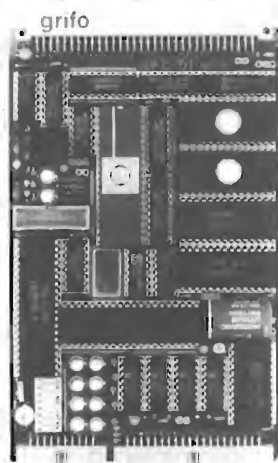Programma la 2764A in 8 secondi e la 27011 in 128 secondi. Previsto per Monochip tipo 8748, 8749, 8751, 8755, 8741, ecc.



GPC® 51

General Purpose Controller 8052 BASIC

Non occorre sistema di sviluppo.


EPROM Programmer incorporato.

Monitor Debugger Trace, FORTH, BASIC in ROM



40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via Dante, 1 - Tel. 051/892052

grifo®

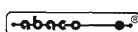GPC®  grifo® sono marchi registrati della grifo®

PACKET:

INFORMAZIONI, PROBLEMI, NOVITA'

BANCA DATI PER RADIOAMATORI

IOPMW Paolo Mattioli

La schiera degli appassionati di questo modo nuovo di comunicare si va facendo sempre più numerosa.

Il sistema di collegamento con l'invio delle informazioni, che utilizza il metodo, ormai diffusissimo anche a livello commerciale, della trasmissione dati, con protocollo AX 25, preceduto da una A per amateur, (si utilizza il protocollo Bell 202 in VHF e il Bell 103 in HF), è velocissimo dato che viaggia a 1.200 baud in VHF e 300 baud in HF. Fra non molto questi parametri saranno elevati addirittura a 9.600 baud in VHF.

Il Packet è praticamente esente da errori in quanto vi è il controllo dei dati trasmessi e ricevuti (HDLC). Vengono trasmessi gruppi di 128 caratteri, trasformati in codice numerico polinomiale, detto Frame Check Sequence (FCS), che viene elaborato in un numero trasmesso unitamente ai dati. Tale numero viene rielaborato dalla stazione ricevente e paragonato. Se il paragone è uguale, il test viene accettato e l'RX darà l'OK al TX di inviare l'ACK (Nowledgeмент). In caso contrario la stazione ricevente richiederà di nuovo l'invio del testo.

Se l'elaborazione dei testi è un dato di velocità, relativo al "dattilografo", la trasmissione avviene in pochi attimi, per cui i QSO risultano lenti a seconda della velocità di battitura degli elaborati. Insomma non siamo più all'RTTY, dove i "bravi" operatori riescono a preparare la risposta mentre si formano le righe sul video trasmesse dall'interlocutore, ma a un sistema che è straordinariamente veloce. Per fare un paragone potremmo dire che nel caso dell'RTTY la tastiera è asservita al ricetrasmittente, mentre in Packet è l'apparato ricetrasmittente asservito al computer.

Per andare in Packet, oltre alla stazione ricetra-

smittente completa, serve un calcolatore, generalmente un Commodore o un PC, o comunque un qualsiasi calcolatore con uscita dati seriale asincrona.

Oltre a ciò serve un modem e l'interfaccia autocostruibile con poca spesa, unitamente ad un programma adeguato, ormai in libera circolazione. Vi sono poi vari TNC in vendita, per i quali vi è solo l'imbarazzo della scelta e in questo caso non bisogna autocostruirsi nulla e oltre al Packet vanno anche in CW, RTTY, Ascii, Amtor e chi più ne ha più ne metta.

In Packet si possono trasmettere, oltre ai testi scritti, anche immagini SSTV, o perfino la voce sintetizzata. Inoltre il "mezzo" si presta benissimo alla trasmissione dei programmi, quando questi siano stati elaborati personalmente, (attenzione alla trasmissione di programmi "copiati", si potrebbero avere guai seri per via dei diritti d'autore). Per il Packet si possono ovviamente utilizzare tutte le frequenze radioamatoriali.

Attualmente il sistema Packet si avvale di una rete di ripetitori (Digipeater) interconnessi tra loro, per cui un messaggio indirizzato ad un'altro radioamatore verrà lasciato nel "nodo" più a portata di mano e poi "automaticamente" ritrasmesso ai vari Digipeater. L'intestatario del messaggio potrà richiedere al nodo più vicino il messaggio a lui indirizzato.

Il sistema è indubbiamente interessante, l'unico limite attuale è rappresentato da una carenza di coordinamento per cui i vari "ripetitori" nascono e muoiono senza posa.

Ovviamente i messaggi possono essere inoltrati per tratti diversi, utilizzando frequenze diverse, dalle HF ai GHz, potendo usufruire anche del sistema satelliti d'amatore.

Un problema del sistema Packet è dato dalle frequenze utilizzate in UHF dove vi è una sovrapposizione tra questo modo di trasmissione e i ponti FM. Questo fatto, che determina alcune dispute tra utenti dei due sistemi, lo si potrebbe risolvere molto facilmente.

Poiché i ripetitori UHF-FM non possono, in Italia, che utilizzare le attuali frequenze, autorizzate dal Ministero delle Poste, dato anche l'esiguità di gamma a disposizione, senza interferire il Sistema Satelliti, basterebbe che il Packet impegnasse in tutto il paese la frequenza attorno ai 433.990 MHz come avviene già in varie parti della Penisola, in questo caso senza arrecarsi reciproco fastidio con i ripetitori FM.

Purtroppo ciò non avviene sempre e capita spesso di leggere sul Packet polemiche che non dovrebbero esistere tra radioamatori, se si considera che la rete è collegata anche con l'estero.

Detto tutto questo, per dare ai futuri utilizzatori una rapida immagine della novità di trasmissione, restano invece da far conoscere le importanti prospettive che si trovano in avanzato stato di elaborazione e fra breve saranno concretizzate.

Il mezzo Packet non è certamente molto

idoneo per gli "usuali" QSO tra radioamatori, se non per sperimentarne la validità. Può essere invece un insuperabile mezzo di carattere tecnico-culturale per il "servizio di amatore", qualora divenga anche un sistema di banche dati, organizzate, **non sporadicamente**, riservate rigorosamente a contenuti tecnici inerenti la sperimentazione radioelettrica.

Si potrebbe insomma avere una sorta di "videotel" dei radioamatori, che potrebbero singolarmente accrescere la biblioteca, inserendo dati da mettere a disposizione di tutti e che potrebbe abbracciare tutte le varie tematiche tecniche e di calcolo inerenti gli esperimenti radioelettrici ed informatici. Oltre Oceano si stanno già facendo cose del genere ed ora anche un gruppo di radioamatori italiani sta preparando qualcosa di molto serio in proposito, utilizzabile da tutti gli OM.

Si sta concretizzando un'iniziativa utile a tutti, che accrescerà indubbiamente il bagaglio culturale di ciascuno e il nostro prestigio anche all'estero. Inutile dire che tale iniziativa avrà quasi sicuramente anche l'appoggio delle autorità ministeriali e universitarie per gli importanti risvolti nell'ambito della ricerca scientifica.

ENTE FIERA

COMUNE DI MONTICHIARI
PROVINCIA DI BRESCIA

3^a MOSTRA MERCATO RADIANTISTICO
Elettronica - Computer - Strumentazioni - Componentistica

15-16 Aprile 1989
CENTRO FIERISTICO MONTICHIARI

Ingresso al pubblico L.2.500 - Parcheggio gratuito
Ristorante self-service all'interno per 500 persone

Centro Fieristico di Montichiari - Capannoni chiusi - 3000 posti macchina

Per prenotazioni ed informazioni della mostra Tel. 030/961148

ASSOCIAZIONE
RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE DI BRESCIA

DUE TEMPORIZZATORI PER AUTOMOBILE

Maurizio Staffetta

Due semplici circuiti per accessoriare la vostra automobile: una intermittenza per tergicristallo ad un impianto di luci cortesia a bassissimo assorbimento

Probabilmente, molti di voi si saranno accorti che durante una pioggia leggera, l'azionamento continuo del tergicristallo risulta inutile e dover continuamente premere l'interruttore per avviarlo e fermarlo, è estremamente scomodo.

Il primo dei circuiti proposti, risolve questo problema, offrendo la possibilità di avere una spazzolata continua, oppure di avere una pausa di 5 s o di 15 s, tra una spazzolata del tergicristallo e l'altra.

Per ottenere questo, si fa uso, come vediamo in

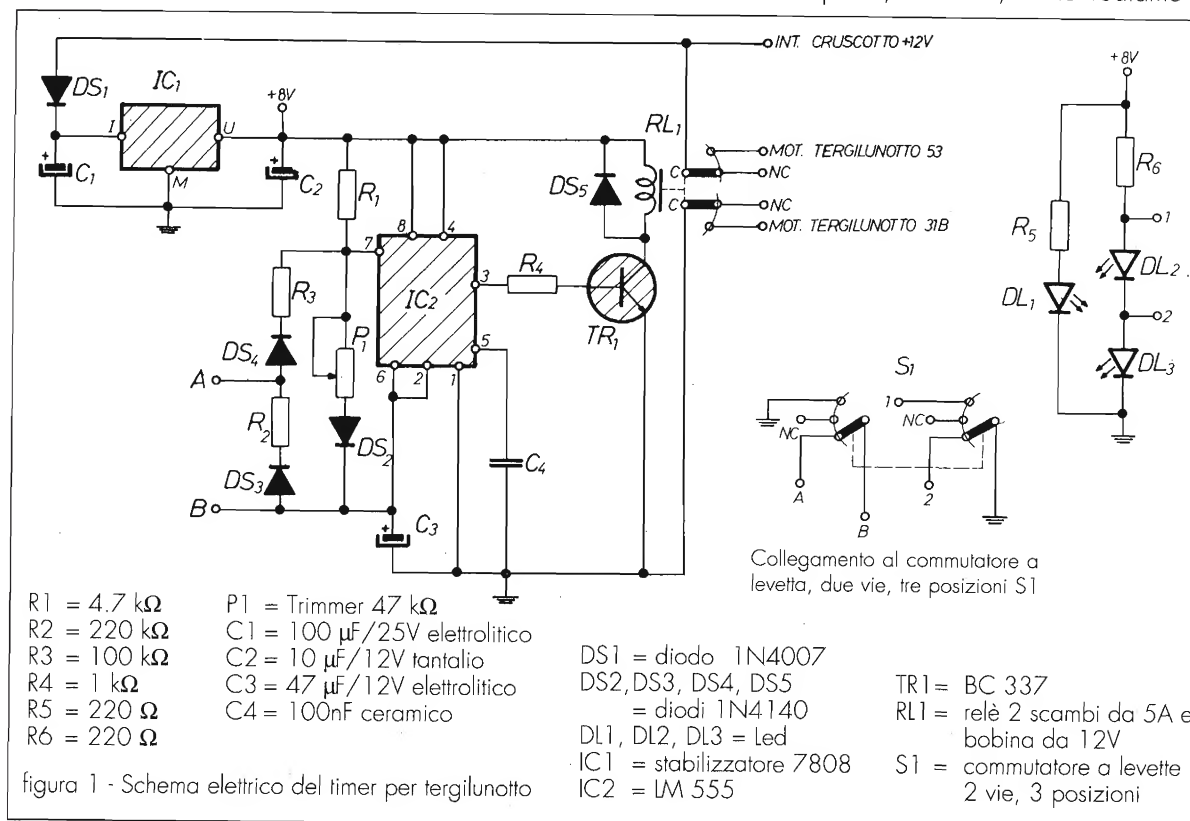


figura 1, di un temporizzatore integrato tipo LM 555, usato come multivibratore astabile.

Quando sul piedino 3 è presente il livello logico alto TR1 conduce, eccitando la bobina del relè RL1, che alimenta il motore del tergicristallo.

Il livello logico alto sul piedino 3, permane per un tempo, regolabile con P1, dato dall'equazione:

$$T_{\text{alto}} = (R1 + P1) \cdot C3$$

Il trimmer P1, va regolato in modo tale che TR1 conduca per un tempo leggermente minore a quello necessario alla racchetta del tergicristallo di fare una spazzolata completa. Quando sul piedino 3 è presente il livello logico basso, TR1 è interdetto, il relè RL1 è diseccitato ed il motorino del tergicristallo è fermo.

Il livello logico basso sul piedino 3, permane per un tempo dato dall'equazione:

$$T_{\text{basso}} = R2 \cdot C3 \text{ (per una pausa di 5 s)}$$

$$T_{\text{basso}} = (R2 + R3) \cdot C3 \text{ (per una pausa di 15 s)}$$

Collegando il punto B a massa, cortocircuitando quindi C3, il piedino 3 permane a livello logico alto ed il motorino del tergicristallo gira continuamente.

Le tre possibilità di funzionamento appena descritte, sono attuate mediante il commutatore S1 che comanda anche l'accensione di tre LED.

Le luci di cortesia

Lasciando accesa la luce interna per circa 30s dopo aver chiuso la porta, hanno l'indubbio vantag-

gio di consentirvi di infilare comodamente la chiave nel cruscotto senza dover cercare l'interruttore interno per accendere la luce, con il rischio di dimenticarsi di spegnerla.

Il funzionamento si basa sul fatto che: la tensione tra l'interruttore a pulsante comandato dalla porta ed il telaio, vale +12V quando la porta è chiusa, 0V quando la porta è aperta.

Guardando lo schema elettrico in figura 2, ci accorgiamo che nella prima condizione, TR2 conduce, l'uscita di G1 è a livello logico alto, C2 è carico a +12V e TR1 è interdetto, essendo le uscite di G2, G3, G4, G5, G6 a livello logico basso.

Quando apriamo la porta, TR2 si interdice mandando l'uscita di G1 a livello logico basso.

Questo provoca la scarica di C2 e di conseguenza le uscite di G2, G3, G4, G5, G6 vanno a livello logico alto, portando in conduzione TR1.

Quando la porta viene richiusa, TR2 va subito in conduzione, mandando a livello logico alto l'uscita di G1, permettendo a C2 di caricarsi attraverso R3.

Fintantochè la tensione ai suoi capi non supera la tensione di soglia delle porte G2, G3, G4, G5, G6, TR1 rimane in conduzione, mantenendo accesa la luce interna.

E' necessario però, mantenere in conduzione TR2: questo è ottenuto usando la caduta di tensione che si viene a creare sul catodo di DS1, data dalla somma della tensione di saturazione tra collettore ed emettitore di TR1 (0.2V) e della caduta ai capi di DS2, polarizzato direttamente (0.8 V).

Tale caduta di tensione, di circa 1V, è sufficiente per mantenere in conduzione TR2.


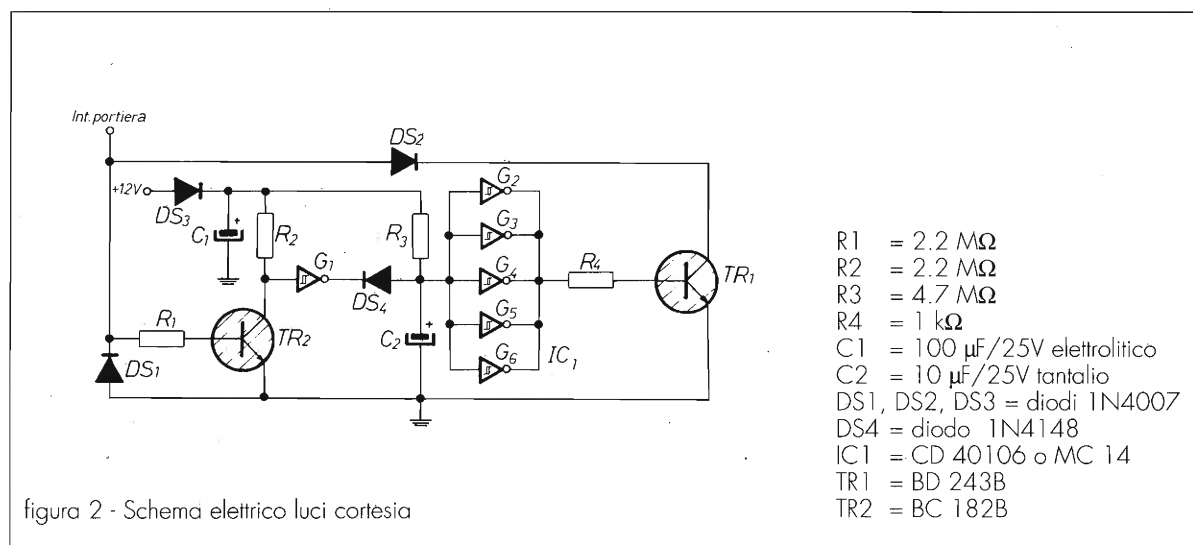


figura 2 - Schema elettrico luci cortesia

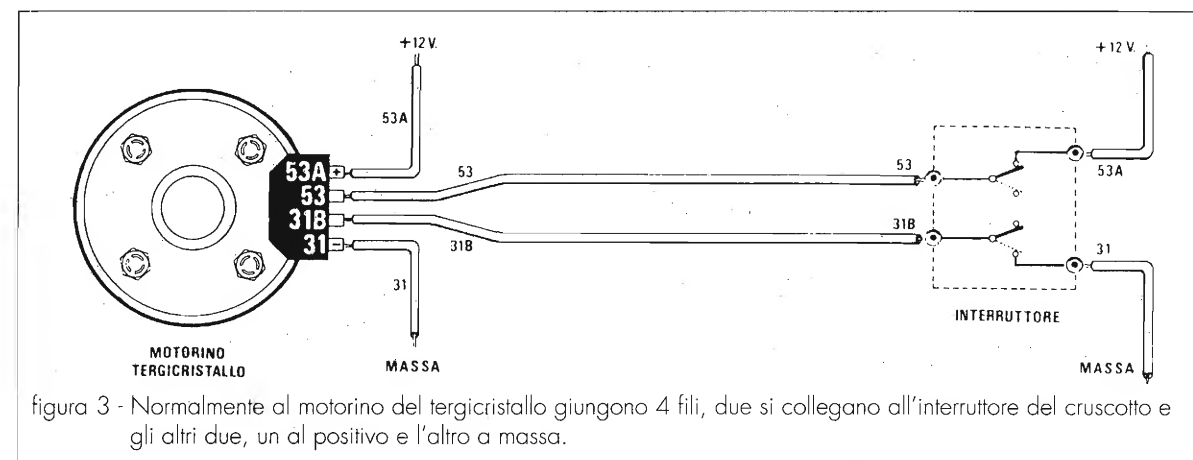

Realizzazione pratica

Per quanto riguarda l'intermittenza per il tergicristallo, occorre osservare che, generalmente, il motorino è collegato come in figura 3. Anche se sulla vostra auto non troverete i numeri che vedete indicati, avremo sempre i seguenti fili:

- Un filo collegato direttamente al +12V (53 A).
- Un filo collegato direttamente al telaio (31).
- Un filo che porta il +12V quando inseriamo il tergicristallo, premendo l'apposito interruttore sul cruscotto (53).

— Un filo collegato al telaio, ma che rimane libero quando azioniamo il tergicristallo (31 B).

Occorre quindi individuare i due fili che, dall'interruttore sul cruscotto, vanno ai morsetti "53" e "31 B" del motorino, e tagliarli.

Dopodichè occorre collegare i quattro spezzoni di filo, nel seguente modo:

- Filo "53" (positivo): lo spezzone dalla parte dell'interruttore sul cruscotto va saldato al morsetto "+12"

dello stampato, mentre lo spezzone dalla parte del motorino va saldato al morsetto "53" dello stampato.

— Filo "31 B" (massa): lo spezzone dalla parte dell'interruttore sul cruscotto va lasciato libero, mentre lo spezzone dalla parte del motorino va saldato al morsetto "31 B" dello stampato.

La massa dello stampato può essere presa dal filo "31", che entra nell'interruttore sul cruscotto.

Il commutatore S1 ed i LED di segnalazione, potranno essere sistemati in posizione accessibile e ben visibile.

Ricordo che è opportuno fissare su IC1 (contenitore TO-220), una piccola aletta di raffreddamento ad "U".

La disposizione dei componenti sullo stampato, è visibile in figura 4, dove le linee tratteggiate indicano ponticelli di filo di rame.

Per quanto riguarda le luci cortesia, occorre collegare il morsetto facente capo all'anodo di DS2, al filo che giunge dal pulsante sulla porta. La massa va collegata al telaio, mentre il morsetto "+12V" ad un

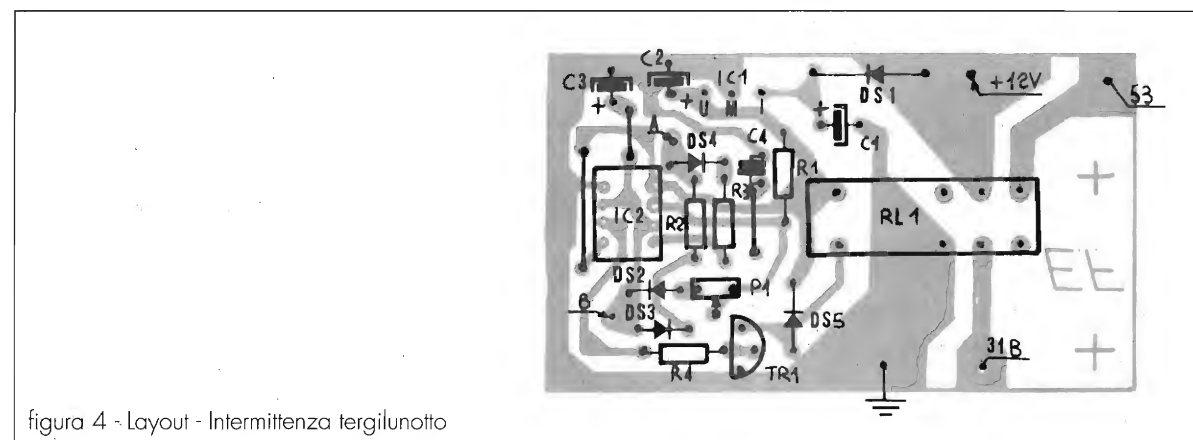


figura 4 - Layout - Intermittenza tergicristallo

qualunque punto dove sia presente la tensione della batteria, anche quando togliamo la chiave.

L'assorbimento a riposo ($5 \div 10 \mu A$), è talmente basso che la vostra batteria non corre alcun pericolo.

Il transistor TR1 (contenitore TO-220), non necessita di alcuna aletta di raffreddamento, se si usano lam-

padine di non più di 10W. Occorre tuttavia avvitare allo stampato, per evitare che le vibrazioni possano danneggiare i reofori, ma occorre lasciare $2 \div 3$ mm di spazio tra le piste ed il corpo del transistor, che risulta montato dal lato delle piste di rame, come si può vedere in figura 5.

Bibliografia

E. TANB, D. SCHILLING: Elettronica integrata digitale. Gruppo Editoriale Jackson

National Semiconductor: Linear Databook 1980.

Motorola Semiconductor: European CMOS Selection 1979.

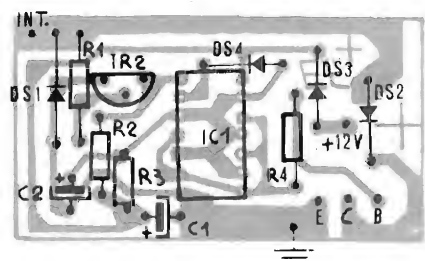


figura 5 - layout - luci cortesia

ANTENNA LOOP CON SINTONIA A MOTORE


Giancarlo Sfondrini, IW2AZL

Chiunque di voi che abbia sperimentato antenne a quadro per la ricezione delle onde medie, si sarà senz'altro reso conto di quanto sia scomodo a volte tenere questo tipo di antenna vicino al ricevitore, dal momento che deve essere sempre sintonizzata, specialmente se questa poi raggiunge certe dimensioni. Siccome sono anch'io appassionato di radioascolto e non potendo permettermi di tenere a portata di mano l'antenna, ho pensato di collocare questa in solaio motorizzandone la sintonia con un minuscolo motore demoltiplicato e montato in modo coassiale tramite un bastoncino di legno all'albero del condensatore variabile.

Inoltre ho ampliato la gamma di ricezione alle onde lunghe, includendo o escludendo parte delle spire del loop tramite relé comandati dalla scatola controlli, questa naturalmente posta vicino al ricevitore. Come potete notare dallo schema, nella scatola trovano posto oltre all'alimentazione, che provvede ad alimentare anche l'amplificatore, i comandi del motore formati da due pulsanti, il deviatore d'antenna e gli interruttori per i relé.

Vi sono due LED, che permettono di visualizzare il funzionamento del motore stesso e segnalano quando il condensatore variabile ha raggiunto i fine corsa nei due sensi.

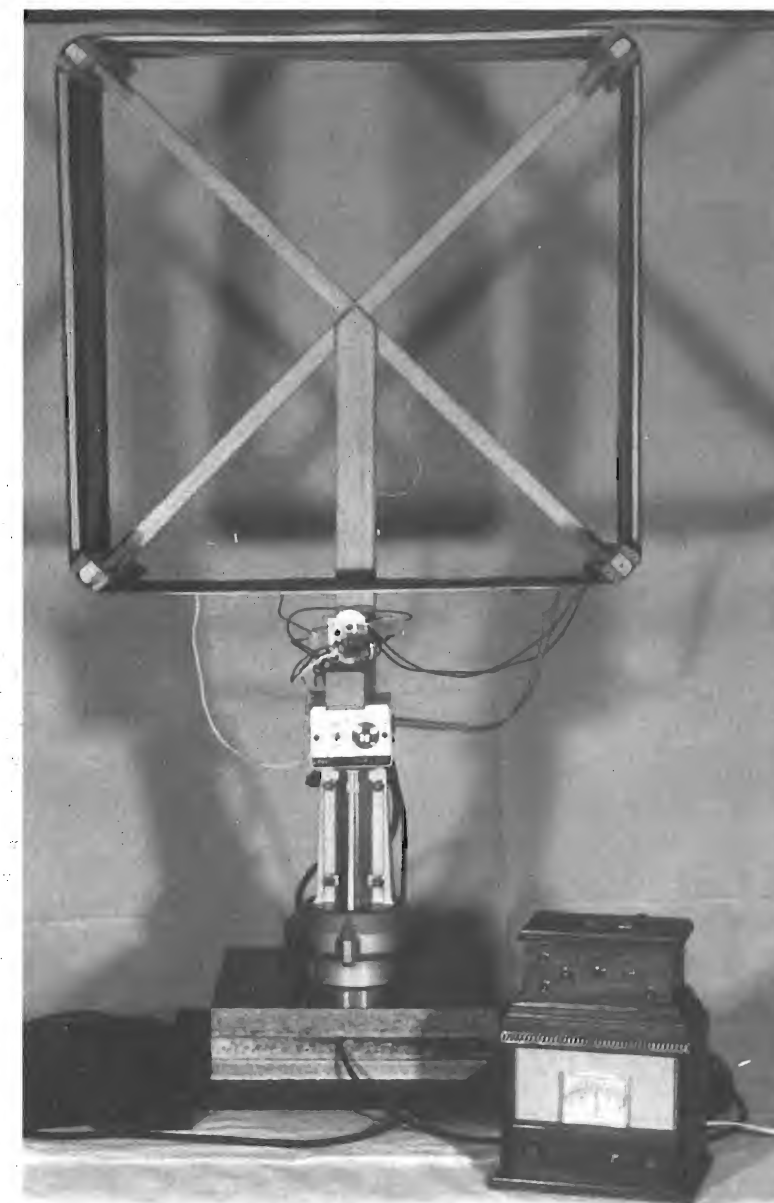
Come amplificatore, visto che il segnale è molto debole e tenendo conto della caduta che provoca il cavo di discesa, io ne ho usato uno già in mio possesso ma chiunque potrà usare quello che meglio crede; consiglio solo



Patrocinio:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ASSOCIAZIONE PRO-LOCO

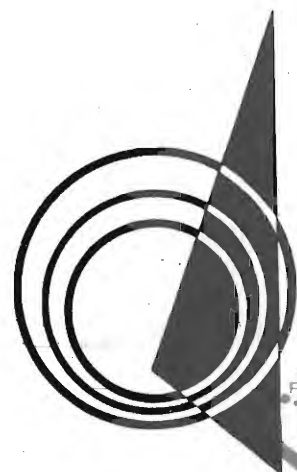


15° MERCATINO del Radioamatore

organizzato dall'Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Castellana Grotte


Castellana Grotte (Ba) 8-9 aprile 1989
Mercato Coperto - via Leuzzi

Recapiti: Segreteria Pro Loco, piazza Garibaldi (tel. 080-735191)
Sezione ARI, P.B. 87 - 70013 CASTELLANA GROTTE (Bari)

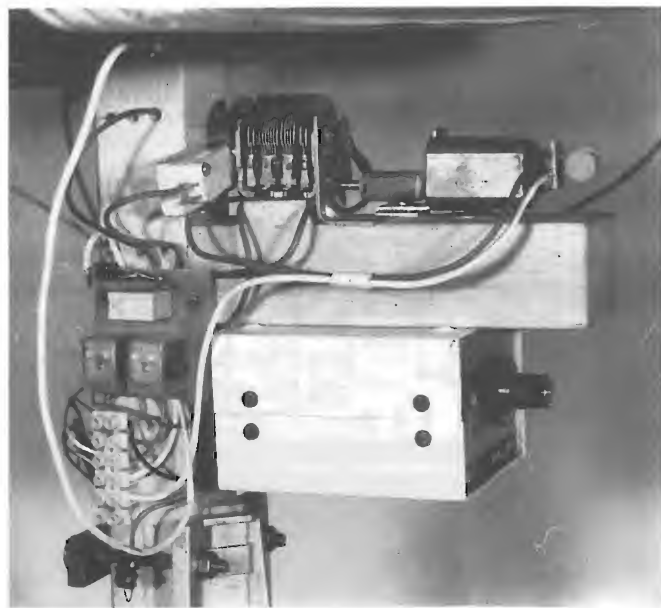Il «MERCATINO» è soprattutto un momento di incontro tra vecchi e nuovi amici nel posto più caratteristico della Puglia.
Ad ogni visitatore verrà distribuito il biglietto d'ingresso gratuito alle «grotte», la cui fama e bellezza trascende i confini della nostra terra.





messo tutte le sezioni in parallelo. Comunque si possono usare condensatori di qualsiasi tipo, purché di una certa capacità e il numero delle spire sarà in funzione, oltre alla capacità del suddetto, alle dimensioni del telaio. Per quello che riguarda le prese intermedie, queste vanno trovate sperimentalmente in modo da poter coprire tramite i relé tutta la gamma desiderata. Potrebbe essere necessario, come nel mio caso, l'inserimento o l'esclusione di una piccola

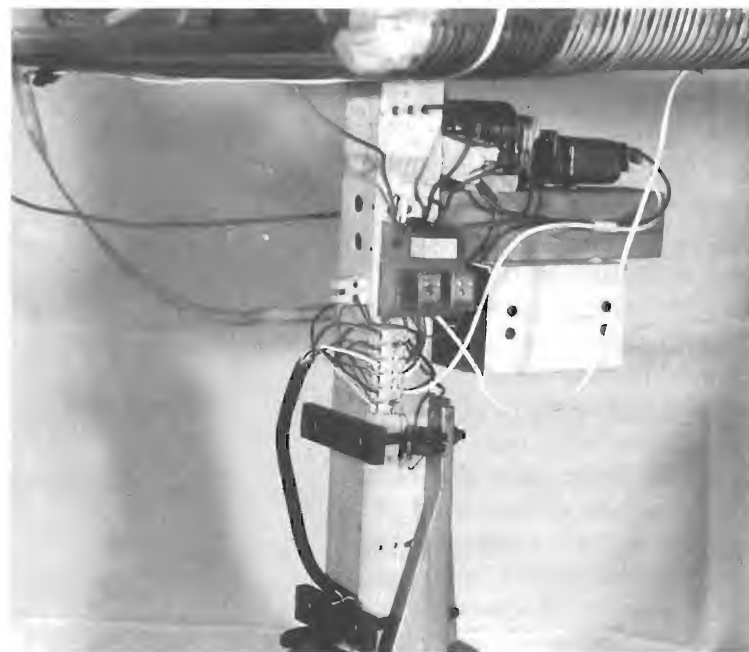

a coloro che abitano vicino alle antenne RAI, come nel mio caso di non spingere molto l'amplificazione, pena saturazione del tutto, anzi meglio sarebbe provvedere l'amplificatore di regolazione del guadagno per trovare il punto giusto.

Due schemi di amplificatore semplici che penso siano molto validi allo scopo, si possono trovare a pag. 13 capitolo 39 del RADIO AMATEUR HANDBOOK edizione 1988.

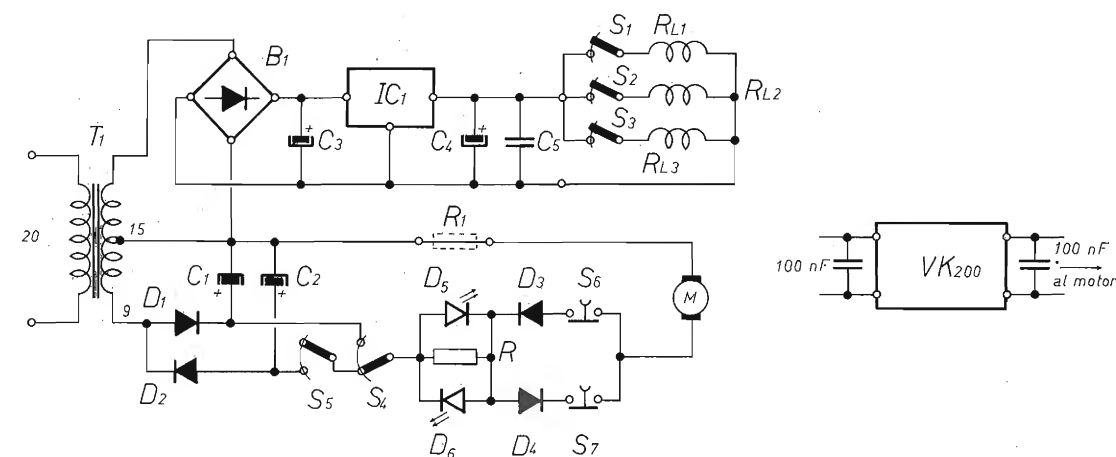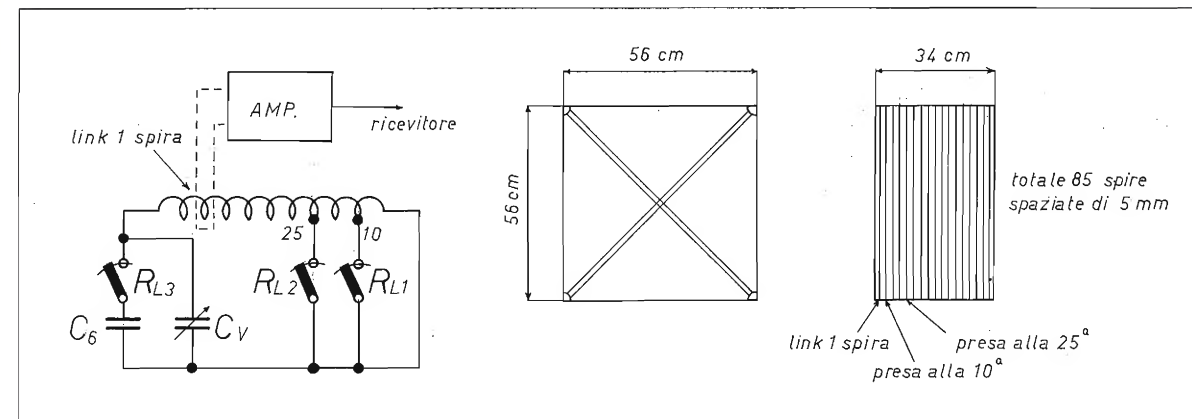Il condensatore variabile che ho usato, (a sua volta demoltiplicato) è stato recuperato da un sintonizzatore AM FM ed ho



Filtro da montare direttamente sul motore in caso di disturbi

capacità di valore fisso inseribile tramite relé RL3 per poter accordare nella parte bassa della gamma. Questo condensatore potrebbe avere una capacità intorno ai 100 pF. Tutto l'insieme poi, è stato montato su un rotore d'antenna per poter dirigere questa per il massimo del segnale.

C1, C2 = 100 μ F
C3 = 400 μ F
C4 = 10 μ F
C5 = 10 nF
C6 = (vedi testo)
S1, S2, S3 = Interruttori
S4, S5 = Pulsanti
S6, S7 = Microswitch miniatura
D5, D6 = Diodi LED
R = Resistenza di valore adatto a creare ai suoi capi una caduta di tensione sufficiente ad accendere i diodi LED.
R1 = Necessaria solo in caso si voglia limitare il numero dei giri del motore, nel mio caso di valore di 15 ohm.
RL1, RL2, RL3 = Relé a 12 volt

T1 = Trasformatore 220 - 9 \pm 15 V
B1 = Ponte 1 amper
IC1 = Regolatore 12 volt
D1, D2, D3, D4 = Diodi 1N4001 o altro tipo, purché sopportino la corrente assorbita dal motore

Per l'avvolgimento del LOOP stesso, ho usato circa 190 metri di filo flessibile isolato in plastica da 1 mm²

Sperando di essere stato abbastanza chiaro, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.



Notizie da SIGMA Antenne

Redazionale

Continua l'impegno SIGMA Antenne per far fronte ai problemi di installazione antenne su auto, soprattutto se prive di grondaia.

Dopo la soluzione per fissaggio a portiera, già presentato sulle pagine di questa Rivista, ecco apparire un'altra soluzione alternativa sempre per chi non ama praticare fori sull'auto.

Trattasi di una staffa, in acciaio inox, sagomata in modo tale da poter essere fissata sul cofano motore, o coperchio baule, senza dover appunto praticare nessun foro.


Viene fissata "a stringere", e le parti a contatto con la vernice sono dotate di materiale morbido, evitando così ogni danno alla carrozzeria.

La staffa è munita di accessori, regolabili, che le permettono di appoggiare sulla parte

fissa della carrozzeria, quando, cofano o coperchio baule, sono abbassati.

In tal caso, la staffa stessa, riceve un notevole rinforzo, rendendola ben solida anche nei casi di coperchi di scarsa consistenza.

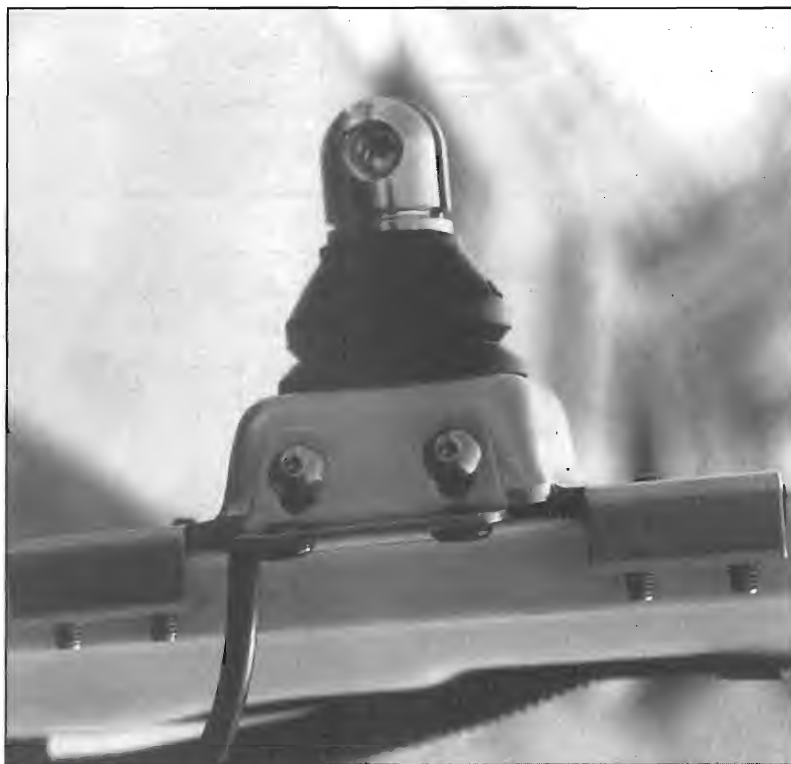Nella foto, oltre ai particolari della staffa, viene dimostrata anche la soluzione di applicazione.



ELETTRONICA
FLASH

IMPARA A CASA TUA UNA PROFESSIONE VINCENTE specializzati in elettronica ed informatica.



Con **Scuola Radio Elettra** puoi diventare in breve tempo e in modo pratico un tecnico in elettronica e telecomunicazioni con i Corsi:

- **ELETTRONICA E TELEVISIONE** tecnico in radio-telecomunicazioni
- **TELEVISORE B/N E COLORE** installatore e riparatore di impianti televisivi
- **ALTA FEDELTA'** tecnico dei sistemi amplificatori stereo HI-FI
- **ELETTRONICA SPERIMENTALE** l'elettronica per i giovani
- **ELETTRONICA INDUSTRIALE** elettronica nel mondo del lavoro

un tecnico e programmatore di sistemi a microcomputer con il Corso:

- **ELETTRONICA DIGITALE E MICROCOMPUTER**

oppure programmatore con i Corsi:

- **BASIC** programmatore su Personal Computer
- **COBOL PL/I** programmatore per Centri di Elaborazione Dati



TUTTI I MATERIALI, TUTTI GLI STRUMENTI, TUTTE LE APPARECCHIATURE DEL CORSO RESTERANNO DI TUA PROPRIETA'.

Scuola Radio Elettra ti fornisce con le lezioni anche i materiali e le attrezzature necessarie per esercitarti subito praticamente, permettendoti di raggiungere la completa preparazione teorico-pratica e quindi intraprendere subito l'attività che preferisci. Potrai costruire interessanti apparecchiature che resteranno di tua proprietà e ti serviranno sempre.

PUOI DIMOSTRARE A TUTTI LA TUA PREPARAZIONE

Al termine del Corso ti viene rilasciato l'Attestato di Studio, documento che dimostra la conoscenza della materia che hai scelto e l'alto livello pratico di preparazione raggiunto. E per molte aziende è un'importante referenza.

SCUOLA RADIO ELETTRA ti dà la possibilità di ottenere la preparazione scolastica necessaria a sostenere gli **ESAMI DI STATO** presso istituti legalmente riconosciuti.

Presa d'Atto Ministero Pubblica Istruzione n. 1391.

**SE HAI URGENZA TELEFONA
ALLO 011/696.69.10 24 ORE SU 24**

Ora **Scuola Radio Elettra**, per soddisfare le richieste del mercato del lavoro, ha creato anche i nuovi Corsi **OFFICE AUTOMATION** "l'informatica in ufficio" che ti garantiscono la

preparazione necessaria ad un inserimento diretto all'uso del Personal Computer nell'industria, nel commercio e nella libera professione.

5 Corsi modulari per livelli e specializzazioni Office Automation:

- **UTILIZZO DEL PC.**
- **SISTEMA OPERATIVO:** MS/DOS
- **FOGLI ELETTRONICI:** LOTUS 1-2-3
- **GESTIONE TESTI:** WORDSTAR
- **GESTIONE ARCHIVI:** dBASE III PLUS

I Corsi sono composti da manuali e floppy disk contenenti i programmi didattici. È indispensabile disporre di un PC. (IBM o IBM compatibile), se non lo possiedi già te lo offriamo noi a condizioni eccezionali.

Scuola Radio Elettra è associata all'AISCO (Associazione Italiana Scuole per Corrispondenza per la tutela dell'Allievo)



SUBITO A CASA TUA IL CORSO COMPLETO

che pagherai in comode rate mensili.

Compila e spedisce subito in busta chiusa questo coupon. Riceverai **GRATIS E SENZA IMPEGNO** tutte le informazioni che desideri.

SCUOLA RADIO ELETTRA È:

FACILE Perché il suo metodo di insegnamento è chiaro e di immediata comprensione. **RAPIDA** Perché ti permette di imparare tutto bene ed in poco tempo. **COMODA** Perché inizi il Corso quando vuoi tu, studi a casa tua nelle ore che più ti sono comode. **ESAURIENTE** Perché ti fornisce tutto il materiale necessario e l'assistenza didattica da parte di docenti qualificati per permetterti di imparare la teoria e la pratica in modo interessante e completo. **GARANTITA'** Perché ha oltre 30 anni di esperienza ed è leader europeo nell'insegnamento a distanza. **CONVENIENTE** Perché puoi avere subito il Corso completo e pagarlo poi con piccole rate mensili personalizzate e fisse. **PER TUTTI** Perché grazie a **Scuola Radio Elettra** migliaia di persone come te hanno trovato la strada del successo.

TUTTI GLI ALTRI CORSI SCUOLA RADIO ELETTRA:

- IMPIANTI ELETTRICI E DI ALLARME
- IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
- IMPIANTI IDRAULICI E SANITARI
- IMPIANTI DI ENERGIA SOLARE
- MOTORISTA
- ELETTRAUTO
- LINGUE STRANIERE
- PAGHE E CONTRIBUTI
- INTERPRETE
- TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE
- DATTILOGRAFIA
- SEGRETARIA D'AZIENDA
- ESPERTO COMMERCIALE
- ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE
- TECNICO DI OFFICINA
- DISEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA
- ARREDAMENTO
- ESTETISTA
- VETRINISTA
- STILISTA DI MODA
- DISEGNO E PITTURA
- FOTOGRAFIA B/N E COLORE
- GIORNALISTA
- TECNICHE DI VENDITA
- TECNICO E GRAFICO PUBBLICITARIO
- OPERATORE, PRESENTATORE, GIORNALISTA RADIOTELEVISIVO
- OPERATORI NEL SETTORE DELLE RADIO E DELLE TELEVISIONI LOCALI
- CULTURA E TECNICA DEGLI AUDIOVISIVI
- VIDEOREGISTRAZIONE
- DISC-JOCKEY
- SCUOLA MEDIA
- LICEO SCIENTIFICO
- GEOMETRA
- MAGISTRALE
- RAGIONIERA
- MAESTRA D'ASILE
- INTEGRAZIONE DA DIPLOMA A DIPLOMA



Scuola Radio Elettra

SA ESSERE SEMPRE NUOVA

VIA STELLONE 5, 10126 TORINO

☐ **Sì**

desidero ricevere **GRATIS E SENZA IMPEGNO** tutte le informazioni sul

CORSO DI _____

CORSO DI _____

COGNOME _____

NOME _____

VIA _____

N _____

CAP _____

LOCALITA' _____

PROV _____

ETA _____

PROFESSIONE _____

TEL _____

MOTIVO DELLA SCELTA _____

☐ PER LAVORO

☐ PER HOBBY



Scuola Radio Elettra Via Stellone 5, 10126 TORINO

EFG 64

uniden[®] PRO 330 e

Ricetrasmittitore CB 27 MHz
AM - 40ch - 5W

Numero di omologazione:
DCSR/2/4/144/06/305746/
0051505 del 10.12.88



Apparato di dimensioni molto ridotte, dotato di un particolare supporto che ne consente una rapida asportazione qualora si debba abbandonare temporaneamente l'autovettura.

L'unità ricetrasmittente, dotata di microfono e altoparlante, è collegata al supporto tramite un connettore particolare ed un cavo a spirale estensibile.

MELCHIONI ELETTRONICA

Reperto RADIOCOMUNICAZIONI

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 57941 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914

Dal TEAM
ARI - Radio Club «A. RIGHI»
Casalecchio di Reno - BO

«TODAY RADIO»

BEACON IS.....

Quante volte abbiamo sentito parlare di beacon, senza per lo meno chiederci che cosa sono o, più semplicemente, che utilità possano avere per la nostra attività radiantistica.

Così per chiarire gli eventuali dubbi che ci affliggono in merito, si è pensato di dedicare lo spazio di TODAY RADIO a questo argomento.

I "beacons" o più semplicemente "radiofari", sono delle stazioni "trasmettenti automatiche".

Stazioni che emettono con continuità ovvero secondo temporizzazioni note, un segnale che permetta, dalla sua ricezione, di dedurre varie informazioni utili (per esempio la sua localizzazione).

Innanzitutto, sono ovviamente costituite da un trasmettitore e da una logica di controllo che, secondo la sua complessità, si può limitare alla trasmissione ripetitiva di messaggi come può, coordinato da un ricevitore, permettere un uso interattivo del beacon stesso.

BEACONS 10 METRI

KHz	CALL	LOCAZIONE	ANTENNA	MODO	NOTE
28.050,5	PY200B	S. PAULO, BRAZIL	Verticale		15 W (in revisione)
28.175	VE3TEN	OTTAWA, CANADA			
28.185	OA4VHF	LIMA, PERU			
28.195	IY4M	BOLOGNA, ITALIA	5/8 G.P.	A1A	20W-24 ROBOT JN540K
28.200	GB3SX	CROWBOROUGH, ENG.	Dipolo N/S	F1A	8W h+25, h+55 J001BB
28.200	KF4MS	ST. PETERSBURG, FL	G.P.		75W
28.200	DL0IGI	PREDIGTSTUHL, D	Dipolo N/S	F1A	100W h+00, h+30
28.201	LUBED (EB?)	ARGENTINA			5W
28.202,5	ZS5VHF	DURBAN, RSA	Inv. V N/S	A1A	5W K050JG
28.205	DL0IGI	PREDIGTSTUHL, D	Dipolo N/S	F1A	100W h+00, h+30 28.200
28.207,5	W8FKL	VENICE, FL	Verticale		10W (in revisione)
28.207,5	KE4NL	SARASOTA	Verticale		5W
28.208	WA1IOB	MALBORO, MASS.	Verticale		75W
28.210	3B8MS	MAURITIUS	G.P.		
28.210	K4KMZ	ELIZABETHTOWN, KY	Verticale		20W
28.212,5	ZD9GI	GOUGH ISLAND	G.P.	F1A	
28.213	EA6RCM	PALMA M. BALEARI	5 El. Vagi	F1A	4W JM19HD
28.215	GB3RAL	SLOUGH, ENG.	Vert. MonoPol	F1A	14W I091RL
28.215	LU4XI	CAPO HORN			(in revisione)
28.215	GB3SX	CROWBOROUGH, ENG.	Dipolo N/S	F1A	8W h+25, h+55 28.200
28.217,5	VE2TEN	CHICOUTIMI, CAN.		A1A	4W
28.217,5	WB9VMY	OKLAHOMA, OK	G.P.		4W
28.220	5B4CY	CYPRUS	G.P.	F1A	26W
28.222	W9UKD	CHICAGO, ILL.	G.P.		10W
28.222,5	HG2BHA	TAPOLCA, HUNGARY	G.P.	F1A	10W
28.227,5	EA6RU	PALMA M. BALEARI	5/8 G.P.	A1A	10W
28.230	ZL2MHF	MT. CLIMIE, NZ	Dip. Vert.	F1A	50W
28.232	W7JPI/AZ	SONOITICA, AZ	3 El. Vagi N/E		5W
28.232,5	KD4EC	JUPITER, FL	G.P.		7W
28.235	VP9BA	HAMILTON, BERMUDA	G.P.		10W
28.237,5	LA5TEN	OSLO, NORV.	5/8 G.P.	F1A	6W
28.240	OA4CK	LIMA, PERU		A1A	10W FH17MH
28.240,5	SZ4ERR	KENYA			(in revisione)
28.242,5	ZS1CTB	CAPETOWN, RSA	1/4 Vert.	F1A	20W
28.245	A92C	BAHRAIN	Dip. NW/SE	F1A	
28.246	EA3JA	BARCELONA, E			
28.247,5	EA2HB	SPAIN	G.P.		6W
28.248	K1BZ	BELFAST, ME	Dip. Vert.		5W
28.250	Z21ANB	BULAWAYO, ZIMB.	2 El. Quad N	F1A	40W
28.251	4N3ZHK		G.P.	F1A	15W
28.252,5	OH2				inattivo
28.252,5	VE7TEN				4W inattivo
28.253	WB4JHS	GREENSBORO, NC	Verticale		7W
28.255	LU1UG	GRAL PICO, ARG.	G.P.		5W FF84DH
28.257,5	DK0TEN	KONSTANZ, W.G.	Dip. Vert.	F1A	25W JN470G
28.260	VK5MI	ADELAIDE, AUS.	5/8 Vert.	A1A	10W
28.262,5	VK2RSY	DURAL, AUS.	1/2 Vert.	A1A	25W exVK2WI
28.264	VK6RWA	PERTH, AUS.		A1A	
28.266	VK6RTW	ALBANY, AUS.			
28.268,5	W9KFO	EATON, IN	Verticale		3-4W
28.270	ZS6FW	PRETORIA, RSA	3 El. Vagi N		10W TEP-Exp.
28.270	VK4RTL	TOWNSVILLE, AUS.			
28.272	TU2ABJ	ABIDJAN, I. COAST			
28.272,5	9L1FTN	FREETOWN, S. LEONE	Dip. Vert.		10W

28.275	AL7GG	JACKSON, MISS.	Loop		1W
28.275	VE3TEN				
28.277,5	DF0ARB	KIEL, W.GERM.	G.P.	F1A	10W J0540H
28.280	YV5AVV	CARACAS, VEN.	TH6 Beam	F1A	10W EU-W-VK in 24 h
28.280	L8EB	ARGENTINA			5W
28.284	KR1VE/B	HENRIETTA, NY	Dip.Vert.	A1A	4W
28.285	VP8ADE	ADELAIDE IS., ANT.	V-Beam		8W
28.287,5	W8OMW	NASHVILLE, NC	G.P.	A1A	5W
28.287,5	H44SI	SOLOMON IS.			15W
28.288	W2NZH	MOORESTOWN, NJ	G.P.		5W
28.290	VS6TEN	HONG KONG	Verticale	A1A	10W Mt.Matilda
28.292,5	JR2	Mt. ASAMA, GIAP.		F1A	
28.292,5	LU2FFV	SAN JORGE, ARG.	G.P.		5W
28.295	VU2BCN	NEW DELHI, INDIA			
28.296	W3VD	LAUREL, MD	Dip.Vert.		1.5W
28.300	PY2AMI	S. PAULO, BRAZ.	G.P.	A1A	10W GG67IG
28.300	ZS1LA	STILLBAY, RSA	3 El.Yagi NW	F1A	20W
28.302	ZS1STB	STILLBAY, RSA	Dipolo	F1A	5W
28.315	ZS6DN	IRENE, RSA	G.P.	F1A	100W
28.325	DF0TDH				
28.340	Z2JV				
28.888	W6IRT	HOLLYWOOD, CA	G.P.		5W
28.890	W0SGOE	FREEBURG, IL			
28.992	DL0NF	W.GERMANY	Delta Loop		1W
28.992,5	DF0ANN	MOITZBERG, W.GER.	Delta Loop	A1A	20W
29.266	Z2ZJV				

L'ascolto continuo Permette utili osservazioni sulla Propagazione troposferica.

Come allocazione di frequenza è possibile trovarli già nelle bande decametriche (specie nelle più alte) e trovare vasta popolarità nelle bande VHF, UHF e fino a 10 GHz (oltre non c'è nessuno che ascolta!).

Il modo di emissione è solitamente in CW con rari casi di RTTY (beacon che trasmettono bollettini telemetrici) e FM per le bande oltre il GHz (in via di conversione in CW).

Solitamente sono installati in posizione aperta che, se in decametriche vuol dire anche in mezzo ad una pianura, salendo di frequenza l'orientamento è quello di collocarli in cima a qualche rilievo dove la maggiore portata ottica ne accresce la possibilità di utilizzo.

Il messaggio trasmesso contiene, come previsto dal regolamento internazionale delle Telecomunicazioni, un identificativo del beacon dal quale, alla stregua di qualunque altra stazione OM, possiamo dedurre la "nazionalità".

In VHF e UHF, oltre al nominativo, spesso viene trasmesso il "locator" (WWL) nel quale la stazione stessa è installata e che ci permette, con un errore massimo di qualche chilometro, di saperne l'ubicazione e la distanza (QRB).

A questo punto dovrebbe essere intuitivo l'uso del beacon che può essere usato come un "OM compiacente" per fare prove di antenne, comparazioni, prove di "Preampli", ecc. a qualunque ora del giorno e della notte.

La loro bassa potenza è ideale per dare un'idea della propagazione verso la zona di nostro interesse.

BEACON ITALIANI VHF-UHF E MICROONDE

CALL	ORG	WV/LOC	Pu	qtf	as1
MHz	QTH	erp	dbf	mt.	
1T9A	144.805	jm671x	30	omni	180
1S0A	144.810	jm40sx	25	omni	450
14A	144.815	jm541g	20	omni	950
17A	144.820	jm71ur	12	omni	1012
10A	144.825	jm61es	30	omni	30
11G	144.830	jm35sh	20	omni	625
1T9G	144.840	jm689e	35	north	150
1X1A	144.845	jm35c9	20	s/w	750
15A	144.850	jm53gr	4	omni	920
12M	144.870	jm55ad	12	omni	52
12G	144.875	jm45st	30	omni	1330
18A	144.890	jm78ud	20	omni	1950
1T9B	432.805	jm671x	50	north	180
10B	432.825	jm61es	40	omni	30
11H	432.830	jm35sh	20	south	625
15B	432.850	jm53gr	20	omni	56
12B	432.860	jm45gr	35	se/sw	490
12H	432.870	jm55dn	2	omni	990
12U	432.875	jm45st	30	omni	1330
1V3B	432.880	jm65vr	6	omni	420
18B	432.890	jm70w0	12	omni	250
10H	432.900	jm61is	4	omni	373
14C	1296.815	jm54PK	4	omni	444
11I	1296.830	jm35sh	20	south	625
15C	1296.850	jm53dv	0,2	omni	30
15I	1296.855	jm5311	10	omni	550
11J	2304.830	jm35sh	20	south	625
11K	5760.830	jm35sh	0,4	south	625
15X	10450.000	jm54bc	0,4	n/w	1260

mod. n1a

L'ascolto continuo Permette utili osservazioni sulla Propagazione troposferica.

Inoltre, la loro incessante attività, permette ad OM volenterosi una indagine propagativa di tipo statistico mettendo in evidenza fenomeni particolari che, per la momentanea assenza di traffico, passerebbero inosservati.

BEACON 50 MHz

FREQ.	CALL	QTH
50.005	ZS2SIX	Cape Province
50.010	ZS1STB	Still Bay
50.015	SZ2DH	Atene
50.020	GB3SIX	1073TJ
50.025	6Y5RC	Jamaica
50.030	CT1NW	
50.035	ZB2VHF	IN76HE
50.045	OK3VHF	GP600Q
50.050	GB3NHQ	IO91HQ
50.055	LA1SIX	Oslo
50.060	GB3RMH	IO77UO
50.070	4U1ITU	Ginevra
50.080	9H1SIX	JN65FY- Malta
50.500	5B4CY	KN54PS

La banda dei 6 metri o 50-52 MHz è l'anello mancante di giunzione fra le Onde Corte e le VHF.

Poiché è ritornata all'uso radioamatoriale in alcuni Paesi europei, è il caso di cominciare a provare l'ascolto di questa interessante banda ed eventualmente, almeno per noi italiani, provare il QSO cross-band in 28 MHz.

Per ora in Europa ne approfittano ufficialmente i seguenti paesi: Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Groenlandia, Portogallo, Gibilterra, Islanda, Malta, Grecia, Cipro e Olanda, in parte con licenze speciali in parte con concessioni definitive.

Infine dal 1 Settembre 1988, per cinque anni, gli OM del Titano sono autorizzati a sperimentare, solamente in telegrafia, sui 50 MHz.

Ci sono poi beacon più evoluti che permettono studi particolari o la diffusione di bollettini (noti quelli dell'AMSAT), che trasmettono dati telemetrici (ad esempio quelli installati a bordo dei satelliti) o che permettono un rapporto interattivo con l'utente (ad esempio: IY4M).

Concludiamo qui non con l'idea di avere detto tutto (impossibile!) ma almeno qualcosa di utile (speriamo...) e completiamo queste note con alcune "Beacon List", nella prossima puntata illustreremo caratteristiche, funzionamento e uso del beacon robot "IY4M".

Buon ascolto a tutti.
73 da "Pigi", IW4BLG

LA MINACCIA DELL'OZONO

La recente scoperta di una potenziale minaccia di deterioramento dello strato di Ozono nella stratosfera, causato, in particolare, dai Clorofluorometani (CFM) liberati da bombole-spray e da industrie di frigoriferi che vaporizzano e diffondono gli aerosol nell'atmosfera, ha reso necessaria la costituzione del MAP (Programma della Media Atmosfera) avente carattere internazionale.

Tale programma, iniziato nel 1982, ha in progetto lo studio della struttura e della composizione della Media Atmosfera con ricerche ed esperimenti, per offrire un punto di riferimento anche ai non addetti ai lavori.

Il problema dell'Ozono riguarda anche i moderni aerei da trasporto supersonici.

Inizialmente si pensava che l'ozono stratosferico potesse invadere le cabine degli aerei e corrodere i materiali di gomma delle ruote e dei finestrini.

In seguito si scoprì che i gas di scarico degli aerei supersonici stratosferici determinano la distruzione dell'Ozono.

L'Ozono che si trova vicino alla superficie terrestre, genera un inquinamento atmosferico chiamato "smog fotochimico", che è tossico per l'organismo umano; viceversa, l'Ozono presente nella media atmosfera svolge un ruolo importantissimo per la protezione della vita sulla terra.

Esso, infatti, assorbe quasi tutta la radiazione ultravioletta solare al di sotto di circa 300 nanometri e impedisce che questa radiazione nociva possa raggiungere la superficie terrestre.

Senza la protezione dello scudo costituito dall'Ozono, nessuna forma di vita animale potrebbe sopravvivere sulla terra, poiché la radiazione ultravioletta distruggerebbe i cromosomi del nucleo cellulare, impedendone la moltiplicazione.

Infatti l'eccessiva esposizione alla radiazione UV dà origine ad altri effetti dannosi come le scottature e i tumori della pelle.

Si può dire che la Natura protegge la vita sulla superficie della terra, mantenendo una idonea quantità di Ozono nella media atmosfera; di conseguenza, se dovesse variare tale quantità, cambierebbe di molto la vita come noi la conosciamo.

Ci sono parecchie attività, dovute all'uomo, che possono determinare variazioni significative dell'Ozono stratosferico.

Queste attività riguardano l'emissione di Ossido di Azoto (NOx) dagli aerei supersonici da trasporto, l'emissione di Clorofluorometani dai recipienti che vaporizzano aerosol e l'aumento di N₂O nell'atmosfera dovuto ai fertilizzanti agricoli.

La presenza dell'Ozono a quote superiori ai 30 km. è determinata da processi di natura prettamente chimica.

L'Ozono è prodotto da reazioni fra radiazione solare, ossigeno, ossidi di Azoto (NOx), Cloro (Clx) e l'idrogeno dispari (HOx).

Nella stratosfera se questi ultimi tre componenti aumentano di concentrazione, l'Ozono in contrapposizione diminuisce.

A livello del suolo invece, per l'aumentata immissione di prodotti inquinanti, la quantità di Ozono aumenta, specie nei mesi estivi di intensa radiazione solare, dando luogo a fenomeni di "smog fotochimico", altrettanto insidiosi di quelli prodotti dal riscaldamento domestico invernale.

Questo aumento provoca una conseguente diminuzione della percentuale della radiazione riflessa, dando così luogo ad un incremento della temperatura (effetto "serra").

In sostanza i composti chimici che agiscono in maniera più considerevole sullo strato di Ozono sono nell'ordine: il metano, il Protossido di Azoto e l'Ossido di Carbonio.

Il Metano è un gas che si forma dalla decomposizione di materiale organico e da processi di fermentazione e viene distrutto nell'atmosfera ad opera di reazioni chimiche con gli Ossidrili (OH); tuttavia le conseguenze sul clima derivano dalla

sua relazione con gli Ossidi di Carbonio; se questi aumentano, aumenta anche il Cloro, il quale distrugge l'Ozono.

Il tempo di permanenza di questi gas è intorno agli 8 anni per il Metano e i 6 mesi circa per l'Ossido di Carbonio; appare quindi evidente come il Metano, per il suo lungo tempo di permanenza nell'atmosfera, possa distribuirsi più uniformemente e per rilevanti estensioni.

Il Protossido di Azoto (N₂O) si forma da processi di "denitrificazione" del terreno, tuttavia la produzione industriale immette ben 20 milioni di tonnellate di N₂O all'anno nell'atmosfera; l'aumento di questo gas porta ad una diminuzione dell'Ozono nella stratosfera: il suo tempo di permanenza è molto elevato e si aggira intorno ai 100 anni.

Durante il Simposio Quadriennale sull'Ozono svoltosi in Grecia dal 3 al 7 settembre 1984, si è potuto stabilire che si è ben lontani dall'ottenere dei buoni risultati, per quanto riguarda le previsioni delle tendenze a lungo termine di tale gas.

L'attendibilità di queste previsioni è resa più complessa dal fatto che l'Ozono è influenzato dalle sostanze liberate e disperse dall'attività umana.

È noto che le grandi variazioni dell'ozono totale si verificano durante il transito di sistemi frontali, mentre la sua distribuzione dipende dalla circolazione atmosferica.

Le variazioni dell'Ozono hanno una certa influenza sul clima, ma per verificare con maggiore esattezza questa relazione, occorrerà sviluppare

```

100 REM LISTATO PROGRAMMA
110 REM  OZONO
120 PRINT"IMPOSTARE ANNO E CIFRA INIZIALE";
130 INPUT A,C
150 PRINT"IMPOSTARE TASSO DI DECREMENTO";
160 INPUT T
180 PRINT"IMPOSTARE NUMERO ANNI DI PREVISIONE";
190 INPUT N
210 PRINT " ANNI",      "SPESSORE CM"
220 PRINT
230 PRINT A,C
240 T1=1+0.01*T
250 FOR I=1 TO N
260 A=A+1
270 C=C*T1
280 PRINT A,C
290 NEXT I
300 END

```

dei modelli tridimensionali e verificare gli effetti previsti.

Le previsioni teoriche, come già si è detto in precedenza, non sono ancora attendibili; tuttavia un aspetto importante contemplato in queste previsioni è rimasto costante: la diminuzione di Ozono in uno strato centrato a circa 40 km di altezza.

Un altro aspetto importante è dovuto alla produzione di Ossidi di Azoto e Idrocarburi durante l'inverno: questi sono fondamentali per la produzione di Ozono nella Troposfera, durante la primavera e nelle medie ed alte latitudini.

Questo aumento di Ozono troposferico è rilevante attorno ai principali centri industriali e si prevede che potrà eliminare in parte la diminuzione prevista causata da Cloro-fluorocarburi dell'atmosfera superiore.

Come si vede l'evoluzione di questo fenomeno è ancora densa di interrogativi, a volte angosciosi, sul futuro della vita dell'uomo sulla terra.

Abbiamo ricavato con un semplice program-

ma di proiezione in Basic per Commodore C-64, l'evoluzione futura del deterioramento degli spessori dello strato di Ozono alla quota di 15 km.

Partendo da una cifra iniziale dello spessore di 0.003 cm. (che è grosso modo quella attuale), si è potuto ricavare un dimezzamento dello strato per la metà degli anni 2000.

Anche se queste previsioni possono apparire semplicistiche, sono dati che ci devono far riflettere; le autorità ed i dirigenti dei maggiori gruppi industriali dovranno anteporre, in alcuni casi, gli interessi della sopravvivenza a quelli della produzione.

73 da Mario Delmonte

N.d.R. - Anche perché, questi e i loro famigliari, non sono immuni alle conseguenze vivendo nel nostro stesso pianeta. Il trincerarsi dietro lo "spauracchio" dei licenziamenti anziché ricorrere con urgenza ai ripari è quantomeno "incoscienza".


Sono anni ormai che la lampadina rossa si è accesa e lo stato (che siamo noi) dovrebbe intervenire senza dilungare i tempi ulteriormente.



ELETTRA

ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÀ (VC) - TEL. 0161/966653

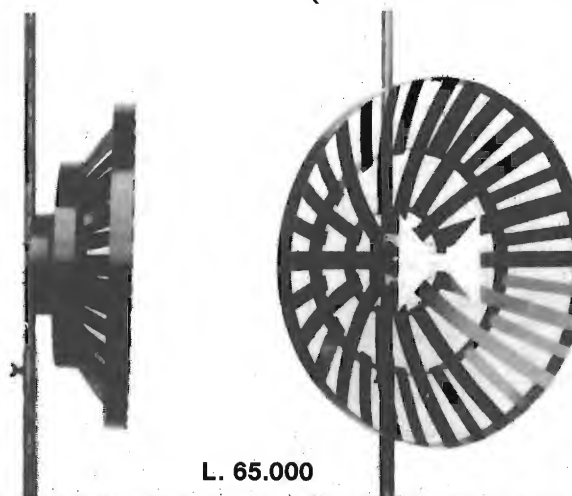ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA PER RICEZIONE Banda IV^a e V^a (su richiesta banda III^a)




L. 65.000

CARATTERISTICHE

Diametro: 60 cm
Guadagno: 14 dB
Attacco dipolo con PL
Peso 500 grammi
Corredata di 5 metri di cavo a bassa perdita
Indistruttibile alle intemperie
Adatta per zone di difficile ricezione
Ricezione ripetitori TV
Completa di attacchi a polo
Dato l'alto guadagno non necessita di nessun amplificatore
Altissimo rapporto avanti-indietro

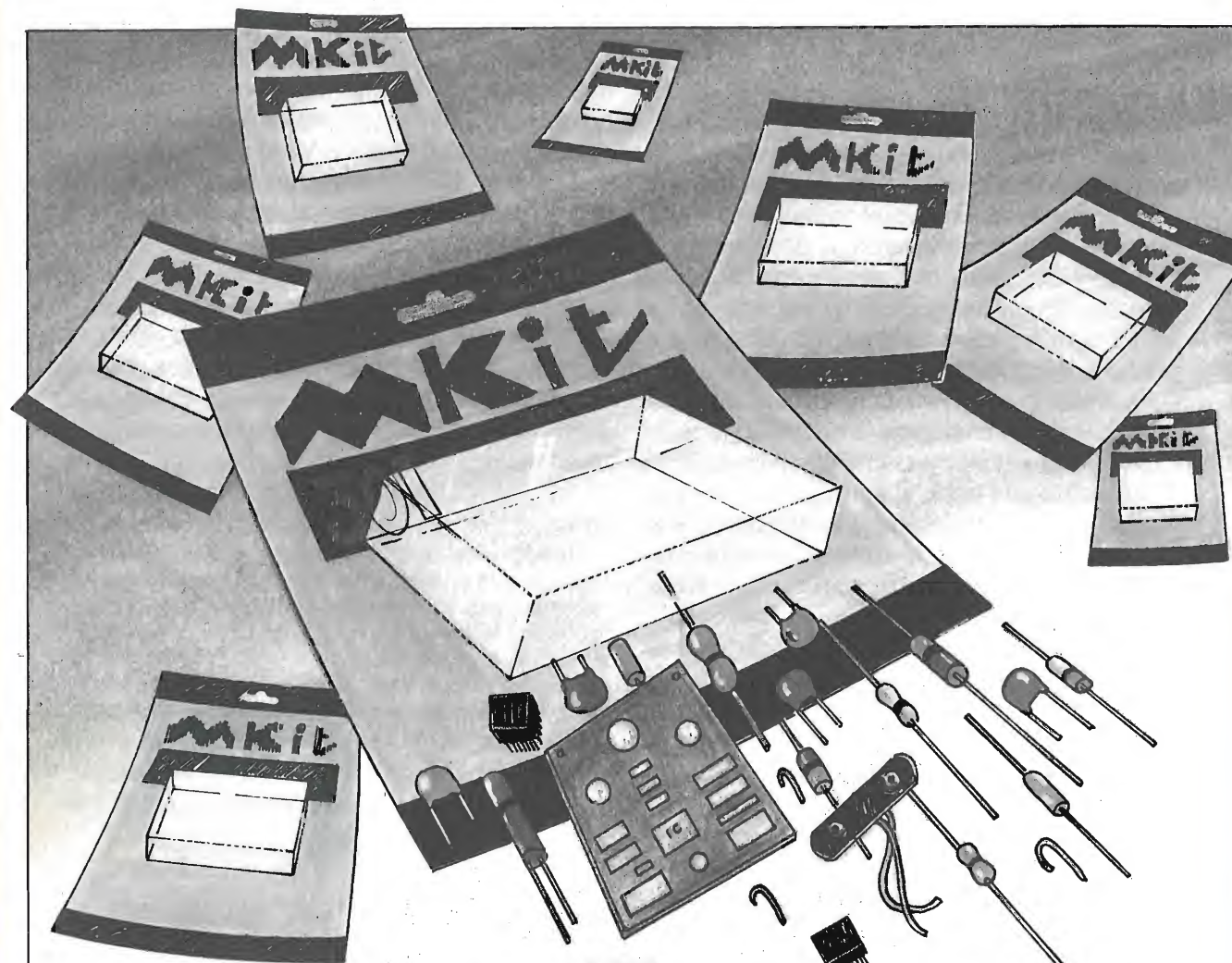• COMPONENTISTICA • VASTO ASSORTIMENTO DI MATERIALE ELETTRONICO DI PRODUZIONE E DI MATERIALE SURPLUS • STRUMENTAZIONE •
• TELEFONIA • MATERIALE TELEFONICO •



Quando l'hobby diventa professione

Professione perché le scatole di montaggio elettroniche MKit contengono componenti professionali di grande marca, gli stessi che Melchioni Elettronica distribuisce in tutta Italia.

Professione perché i circuiti sono realizzati in vetronite con piste prestagnate e perché si è prestata particolare cura alla disposizione dei componenti.

Professione perché ogni scatola è accompagnata da chiare istruzioni e indicazioni che vi accompagneranno, in modo semplice e chiaro, lungo tutto il lavoro di realizzazione del dispositivo.

- ### Le novità MKit
- 385** - Variatore/interruttore di luce a sfioramento. Carico max: 600 W - 220 V **L. 30.000**
 - 386** - Interruttore azionato dal rumore. Soglia di intervento del relé regolabile a piacere **L. 27.500**
 - 387** - Luci sequenziali a 6 canali. 2 effetti: scorrimento e rimbalzo. Carico max: 1000 W per canale... **L. 41.500**
 - 388** - Chiave elettronica a combinazione. Premendo 6 dei 12 tasti disponibili, si ottiene l'azionamento del relé. Alimentazione: 12 Vcc **L. 33.000**

MELCHIONI ELETTRONICA

Reparto Consumer - 20135, Milano - Via Colletta, 37 - tel. (02) 57941

MELCHIONI
CASELLA POSTALE 1670
20121 MILANO

Per ricevere gratuitamente il catalogo e ulteriori informazioni sulla gamma MKit staccate e rispedite il tagliando all'indirizzo indicato e all'attenzione della Divisione Elettronica, Reparto Consumer.

NOME _____
INDIRIZZO _____

Gli MKit Classici

- #### Apparati per alta frequenza
- 304** - Minitrasmittitore FM 88 ± 108 MHz **L. 17.500**
 - 358** - Trasmittitore FM 75 ± 120 MHz **L. 25.000**
 - 321** - Minicevitore FM 88 ± 108 MHz **L. 15.000**
 - 366** - Sintonizzatore FM 88 ± 108 MHz **L. 25.000**
 - 359** - Lineare FM 1 W **L. 15.000**
 - 360** - Decoder stereo **L. 18.000**
 - 380** - Ricevitore FM 88 ± 170 MHz **L. 45.000**
- #### Apparati per bassa frequenza
- 362** - Amplificatore 2 W **L. 15.000**
 - 306** - Amplificatore 8 W **L. 16.000**
 - 334** - Amplificatore 12 W **L. 23.000**
 - 381** - Amplificatore 20 W **L. 29.000**
 - 319** - Amplificatore 40 W **L. 34.000**
 - 354** - Amplificatore stereo 8 + 8 W **L. 36.000**
 - 344** - Amplificatore stereo 12 + 12 W **L. 45.000**
 - 364** - Booster per autoradio 12 + 12 W **L. 42.000**
 - 305** - Preamplic. con controllo toni **L. 22.000**
 - 308** - Preamplicatore per microfoni **L. 11.500**
 - 369** - Preamplicatore universale **L. 11.500**
 - 322** - Preamp. stereo equalizz. RIAA **L. 16.000**
 - 367** - Mixer mono 4 ingressi **L. 23.000**

- #### Varie bassa frequenza
- 323** - VU meter a 12 LED **L. 23.000**
 - 309** - VU meter a 16 LED **L. 27.000**
 - 329** - Interfonico per moto **L. 26.500**
 - 307** - Distorsore per chitarra **L. 14.000**
 - 331** - Sirena italiana **L. 14.000**

- #### Effetti luminosi
- 312** - Luci psichedeliche **L. 43.000**
 - 303** - Luce stroboscopica **L. 15.500**
 - 339** - Richiamo luminoso **L. 17.000**
 - 384** - Luce strobo allo xeno **L. 44.000**

- #### Alimentatori
- 345** - Stabilizzato 12V - 2A **L. 17.000**
 - 347** - Variabile 3 ÷ 24V - 2A **L. 33.000**
 - 341** - Variabile in tens. e corr. - 2A **L. 35.000**

- #### Apparecchiature per C.A.
- 302** - Variatore di luce (1 KW) **L. 10.000**
 - 363** - Variatore 0 ÷ 220V - 1KW **L. 17.000**
 - 310** - Interruttore azionato dalla luce **L. 23.500**
 - 333** - Interruttore azionato dal buio **L. 23.500**
 - 373** - Interruttore temporizzato - 250W **L. 17.500**
 - 374** - Termostato a relé **L. 23.000**
 - 376** - Inverter 40W **L. 25.000**

- #### Accessori per auto - Antifurti
- 368** - Antifurto casa-auto **L. 39.000**
 - 316** - Indicatore di tensione per batteria **L. 9.000**
 - 337** - Segnalatore di luci accese **L. 9.500**
 - 375** - Riduttore di tensione per auto **L. 12.000**

- #### Apparecchiature varie
- 301** - Scacciazanzare **L. 13.000**
 - 332** - Esposimetro per camera oscura **L. 33.000**
 - 338** - Timer per ingranditori **L. 29.000**
 - 335** - Dado elettronico **L. 23.000**
 - 340** - Totocalcio elettronico **L. 17.000**
 - 336** - Metronomo **L. 9.500**
 - 361** - Provatransistor - provadiodi **L. 18.000**
 - 370** - Caricabatterie NiCd - 10/25/45/100 mA **L. 17.000**
 - 371** - Provariflessi a due pulsanti **L. 17.500**
 - 372** - Generatore di R.B. rilassante **L. 17.000**
 - 377** - Termometro/orologio LCD **L. 37.500**
 - 378** - Timer programmabile **L. 38.000**
 - 379** - Cercametallo **L. 19.000**
 - 382** - Termometro LCD con memoria **L. 42.000**
 - 387** - Registrazione telefonica automatica **L. 27.000**

Troverete gli MKit presso i seguenti punti di vendita:

- #### LOMBARDIA
- Mantova** - C.E.M. - Via D. Fernelli, 20 - 0376/29310
 - Milano** - C.S.E. - Via Porpora, 187 - 02/230963 • **Milano** - M.C. Elettr. - Via Plana, 6 - 02/391570 • **Milano** - Melchioni - Via Friuli, 16/18 - 02/5794362
 - Abbiategrosso** - RARE - Via Omboni, 11 - 02/9467126
 - Cassano d'Adda** - Nuova Elettronica - Via V. Gioberti, 5/A - 0263/62123 • **Corbetta** - Elettronica Più - V.le Repubblica, 1 - 02/9771940 • **Giussano** - S.B. Elettronica - Via L. Da Vinci, 9 - 0362/861464 • **Pavia** - Elettronica Pavese - Via Maestri Comacini, 3/5 - 0382/27105 • **Bergamo** - Videocomponenti - Via Baschenis, 7 - 035/233275 • **Villongo** - Belotti - Via S. Pellico - 035/927382 • **Busto Arsizio** - Mariel - Via Maino, 7 - 0331/625350 • **Saronno** - Fusi - Via Portici, 10 - 02/9626527 • **Varese** - Elettronica Ricci - Via Parenzo, 2 - 0332/281450
- #### PIEMONTE - LIGURIA
- Domodossola** - Possessi & Ialeggio - Via Galletti, 43 - 0324/43173 • **Novara** - REN Telecom - Via Perazzi, 23/B - 0321/35656 • **Castelletto Sopra Ticino** - Electronic Center di Masella - Via Sempione 158/156 - 0362/520728 • **Verbania** - Deola - C.so Cobianchi, 39 - Intra - 0323/44209 • **Novi Ligure** - Odicino - Via Garibaldi, 39 - 0143/76341 • **Fossano** - Elettr. Fossanese - V.le R. Elena, 51 - 0172/62716 • **Mondovì** - Fieno - Via Gherbiana, 6 - 0174/40316 • **Torino** - F.E.M.E.T. - C.so Grosseto, 153 - 011/296653 • **Torino** - Sitelcom - Via del Mille, 32/A - 011/8398189 • **Cirié** - Elettronica R.R. - Via V. Emanuele, 2/bis - 011/9205977 • **Pinerolo** - Cazzadori - Piazza Tegas, 4 - 0121/22444 • **Borgosesia** - Margherita - P.zza Parrocchiale, 3 - 0163/22657 • **Loano** - Puleo - Via Boragine, 50 - 019/667714 • **Genova Sampierdarena** - SAET - Via Cantore, 88/90R - 010/414280
- #### VENETO
- Montebelluna** - B.A. Comp. Elet. - Via Montegrappa, 41 - 0423/20501 • **Oderzo** - Coden - Via Garibaldi, 47 - 0422/713451 • **Venezia** - Compel - Via Trezzo, 22 - Mestre - 041/987.444 • **Venezia** - V&B - Campo Frari, 3014 - 041/22288 • **Arzignano** - Nicoletti - Via G. Zanella, 14 - 0444/670885 • **Cassola** - A.R.E. - Via dei Mille, 13 - Termini - 0424/34759 • **Vicenza** - Elettronica Bisello - Via Noventa Vicentina, 2 - 0444/512985 • **Sarcedo** - Ceeve - V.le Europa, 5 - 0445/369279 • **Padova** - R.T.E. - Via A. da Murano, 70 - 049/605710 • **Chioggia Sottomarina** - B&B Elettronica - V.le Tirreno, 44 - 041/492989
- #### FRIULI - TRENTINO-ALTO ADIGE
- Monfalcone** - PK Centro Elettronico - Via Roma, 8 - 0481/45415 • **Trieste** - Fornirad - Via Cologna, 10/D - 040/572106 • **Trieste** - Radio Kalika - Via Fontana, 2 - 040/62409 • **Trieste** - Radio Trieste - V.le XX Settembre, 15 - 040/795250 • **Udine** - Aveco Orel - Via E. da Colloredo, 24/32 - 0432/470969 • **Bozano** - Rivelli - Via Roggia, 9/B - 0471/975330 • **Trento** - Fox Elettronica - Via Maccani, 36/5 - 0461/984303
- #### EMILIA ROMAGNA
- Casalecchio di Reno** - Arduini Elettr. - Via Porrettana, 361/2 - 051/573283 • **Imola** - Nuova Lae Elettronica - Via del Lavoro, 57/59 - 0542/33010 • **Cento** - Elettronica Zetabi - Via Penzale, 10 - 051/905510 • **Ferrara** - Elettronica Ferrarese - Foro Boario, 22/A-B - 0532/902135 • **Rimini** - C.E.B. - Via Cagni, 2 - 0541/773408 • **Ravenna** - Radioforniture - Circonvall. P.zza d'Armi, 136/A - 0544/421487 • **Piacenza** - Eletronecc. M&M - Via Scalabrini, 50 - 0525/25241
- #### TOSCANA
- Firenze** - Diesse Elettronica - Via Baracca, 3 - 055/350871 • **Firenze** - P.T.E. - Via Duccio da Buoninsegna, 60 - 055/713369 • **Prato** - Papi - Via M. Roncioni, 113/A - 0574/21361 • **Vinci** - Peni Elettronica - Via Empolese, 12 - Sovigliana - 0571/508132 • **Viareggio** - Elettronica D.G.M. - Via S. Francesco - 0584/32162 • **Lucca** - Biennedi - Via Di Tiglio, 74 - 0583/44343 • **Massa** - E.L.C.O. - G.R. Sanzio, 26/28 - 0585/43824 • **Carrara** (Avenza) - Nova Elettronica - Via Europa, 14/bis - 0585/54692 • **Siena** - Telecom - V.le Mazzini, 33/35 - 0577/285025 • **Livorno** - Elma - Via Vecchia Casina, 7 - 0586/37059 • **Piombino** - BGD Elettron. - V.le Michelangelo, 6/8 - 0565/41512
- #### MARCHE - UMBRIA
- Fermignano** - R.T.E. - Via B. Gigli, 1 - 0722/54730 • **Macerata** - Nasuti - Via G. da Fabriano, 52/54 - 0733/30755 • **Terni** - Teleradio Centrale - Via S. Antonio, 46 - 0744/55309
- #### LAZIO
- Cassino** - Elettronica - Via Virgilio, 81/B 81/C - 0776/49073 • **Sora** - Capocchia - Via Lungoliri Mazzini, 85 - 0776/833141 • **Formia** - Turchetta - Via XXIV Maggio, 29 - 0771/22090 • **Latina** - Bianchi P.le Prampolini, 7 - 0773/499924 • **Terracina** - Cittarelli - Lungolinea Pio VI, 42 - 0773/727148 • **Roma** - Diesse - C.so Trieste, 1 - 06/867901 • **Roma** - Centro Elettronico - Via T. Zigliara, 41 - 06/3011147 • **Roma** - Diesse Elettronica - L.go Frassinetti, 12 - 06/776494 • **Roma** - Diesse Elettronica - Via Pigafetta, 8 - 06/5740648 • **Roma** - Diesse Eletr. - V.le delle Milizie, 114 - 06/382457 • **Roma** - GB Elettronica - Via Sorrento, 2 - 06/273759 • **Roma** - Giampa - Via Ostiense, 166 - 06/5750944 • **Roma** - Rubeo - Via Ponzio Cominio, 46 - 06/7610767 • **Roma** - T.S. Elettronica - V.le Jonio, 184/6 - 06/8186390 • **Anzio** - Palombo - P.zza della Pace, 25/A - 06/9845782 • **Colferro** - C.E.E. - Via Petrarca, 33 - 06/975381 • **Monterotondo** - Terenzi - Via dello Stadio, 35 - 06/9000518 • **Tivoli** - Emilii - V.le Tomei, 95 - 0774/22664 • **Pomezia** - F.M. - Via Confalonieri, 8 - 06/9111297 • **Rieti** - Feba - Via Porta Romana, 18 - 0746/483486
- #### ABRUZZO - MOLISE
- Campobasso** - M.E.M. - Via Ziccardi, 26 - 0874/311539 • **Isernia** - Di Nucci - P.zza Europa, 2 - 0865/59172 • **Lanciano** - E.A. - Via Macinello, 6 - 0872/32192 • **Avezzano** - C.E.M. - Via Garibaldi, 196 - 0863/21491 • **Pescara** - El. Abruzzo - Via Tib. Valeria, 359 - 085/50292 • **L'Aquila** - C.E.M. - Via P. Paolo Tosti, 13/A - 0862/29572
- #### CAMPANIA
- Ariano Irpino** - La Termotecnica - Via S. Leonardo, 16 - 0825/871665 • **Barano d'Ischia** - Rappresent. Merid. - Via Duca degli Abruzzi, 55 • **Napoli** - L'Elettronica - C.so Secondigliano, 568/A - Second. • **Napoli** - Telex - Via Lepanto, 93/A - 081/611133 • **Torre Annunziata** - Elettronica Sud - Via Vittorio Veneto, 374/C - 081/8612768 • **Agropoli** - Palma - Via A. de Gaspari, 42 - 0974/823861 • **Nocera Inferiore** - Teletecnica - Via Roma, 58 - 081/925513
- #### PUGLIA - BASILICATA
- Bari** - Corneli - Via Cancellotto Rotto, 1/3 - 080/416248 • **Barletta** - Di Matteo - Via Pisacane, 11 - 0883/512312 • **Fasano** - EFE - Via Piave, 114/116 - 080/793202 • **Brindisi** - Elettronica Componenti - Via San G. Bosco, 7/9 - 0831/882537 • **Lecce** - Elettronica Sud - Via Taranto, 70 - 0832/48870 • **Trani** - Elettr. 2000 - Via Amedeo, 57 - 0883/585188 • **Matera** - De Lucia - Via Piave, 12 - 0835/219857
- #### CALABRIA
- Crotone** - Elettronica Greco - Via Spiaggia delle Forche, 12 - 0962/24846 • **Lamezia Terme** - CE.VE.C Hi-Fi Electr. - Via Adda, 41 - Nicastro • **Cosenza** - REM - Via P. Rossi, 141 - 0984/36416 • **Gioia Tauro** - Comp. Elettr. Strada Statale 111 n. 118 - 0966/57297 • **Reggio Calabria** - Rete - Via Marvasi, 53 - 0965/29141
- #### SICILIA
- Acireale** - El Car - Via P. Vasta 114/116 • **Caltagirone** - Ritrovato - Via E. De Amicis, 24 - 0933/27311 • **Catania** - Tudisco - Via Canfora, 74/B - 095/445567 • **Ragusa** - Bellina - Via Archimede, 211 - 0932/23809 • **Siracusa** - Elettronica Siracusana - V.le Polibio, 24 - 0931/37000 • **Caltanissetta** - Russotti - C.so Umberto, 10 - 0934/259925 • **Palermo** - Pavan - Via Malaspina, 213 A/B - 091/577317 • **Trapani** - Tuttoilmondo - Via Orti, 15/C - 0923/23893 • **Castelvetrano** - C.V. El. Center - Via Mazzini, 39 - 0924/81297 • **Alcamo** - Calvaruso - Via F. Crispi, 76 - 0924/21948 • **Canicatti** - Centro Elettronico - Via C. Maira, 38/40 - 0922/852921 • **Messina** - Calabrò - V.le Europa, Isolato 47-B-83-0 • 090/2936105 • **Barcellona** - EL.BA. - Via V. Alfieri, 38 - 090/9722718
- #### SARDEGNA
- Alghero** - Palomba e Salvatori - Via Sassari, 164 • **Cagliari** - Carta & C. - Via S. Mauro, 40 - 070/666656 • **Carbonia** - Billai - Via Dalmazia, 17/C - 0781/62293 • **Macomer** - Eriu - Via S. Satta, 25 • **Nuoro** - Elettronica - Via S. Francesco, 24 • **Olbia** - Sini - Via V. Veneto, 108/B - 0789/25180 • **Sassari** - Pintus - zona industriale Predda Niedda Nord - Strad. 1 - 079/294289 • **Tempio** - Manconi e Cossu - Via Mazzini, 5 - 079/630155

Presso questi rivenditori troverete anche il perfetto complemento per gli MKit: i contenitori Retex. Se nella vostra area non fosse presente un rivenditore tra quelli elencati, potrete richiedere gli MKit direttamente a MELCHIONI-CP 1670 - 20121 MILANO.

ERRATA CORRIGE

CAPACIMETRO DIGITALE (E.F. n° 1/89 pagina 23)

Causa di un funesto scambio tra fogli appartenenti al "progetto" dell'articolo, contenente un oceano di errori, e fogli invece appartenenti alla stesura definitiva, il CAPACIMETRO DIGITALE vede la sua versione definitiva e coerente, solamente se, il Lettore seguirà le seguenti istruzioni.

Si ricorda comunque che i C.S. sono esatti e che quello relativo al blocco di visualizzazione è stato ommesso perché di soluzione generica e facilmente reperibile.

Nello schema a blocchi qui riportato e modificato rispetto la versione esposta sulla Rivista, compare un selettore a 6 posizioni anziché =5= ed un modulo "k" in più, in modo da poter scegliere fra sei frequenze.

Anche nello schema a pagina 25 doveva comparire un commutatore a 6 posizioni; la posizione mancante, che sarebbe contraddistinta dal n° 7, segue naturalmente quella contraddistinta dal n° 6.

In questa posizione mancante non si dovrà effettuare alcun collegamento, ma la sua mancanza non permette di avere la portata "E7".

I numeri che contrassegnano le posizioni, rappresentano appunto gli esponenti (vedere pag. 23).

In oltre l'elenco componenti riporta integrati inesistenti sullo schema e pertanto va letto in questo modo: IC1= 7815 - IC2= 7805 - IC3= F9368 (4 pezzi) - IC4= 4511 - IC5= 74LS90 (4 pezzi).

Attenzione: è possibile impiegare i 4511 al posto dei 9368 risparmiando in kilolire e in milliampere, ma occorre inserire in serie a ciascun segmento una resistenza da 220 ohm; in oltre i piedini 3 e 4 devono essere collegati al più 5V, mentre la linea latch-enable che nei 9368 è collegata ai piedini 3, deve essere invece collegata ai piedini 5 dei 4511.

Questo schema è il più martoriato, pertanto viene riprodotto nella sua versione corretta. I piedini 1, 7, 8, 9, 15 di IC3 sono collegati a massa contrariamente a quanto è nella prima versione. A proposito, i piedini 8 di IC2 + 4 e tutti i piedini a loro collegati mancavano sullo schema del collegamento a massa. Il 12 di IC2 ed il 12 di IC5 sono collegati al 10 di IC3 anziché al 14; il 14 è collegato al 2 (sempre IC3) ed all'1 di IC5; il 6 di IC3 va al 10 di IC4 ed al 5 di IC5; il 14 ed il 2 di IC4 vanno al 2 di IC5; il 6 di IC4 al 4 di IC5 che non è collegato a massa.


Nello schema di pagina 27 il resistore variabile R8 in serie con R7 era in realtà R6 come indicato nello schema qui riprodotto, un potenziometro 10 giri da montare sul pannello per l'azzeramento con il cursore collegato ad un estremo.

IC2 recava addirittura due piedini 5.


Non è un prodigio, ma un ennesimo errore, il piedino collegato al + 15V assieme al piedino 4 è il piedino 8 (vedi nuovo schema).

Precisiamo che i circuiti stampati pubblicati a pagina 88 sono esatti ed appartengono ad una piastrina doppia faccia. Quello con il pettine per il connettore è il lato "Solder" (saldatura) mentre l'altro è il lato componenti.


Ci scusiamo vivamente.

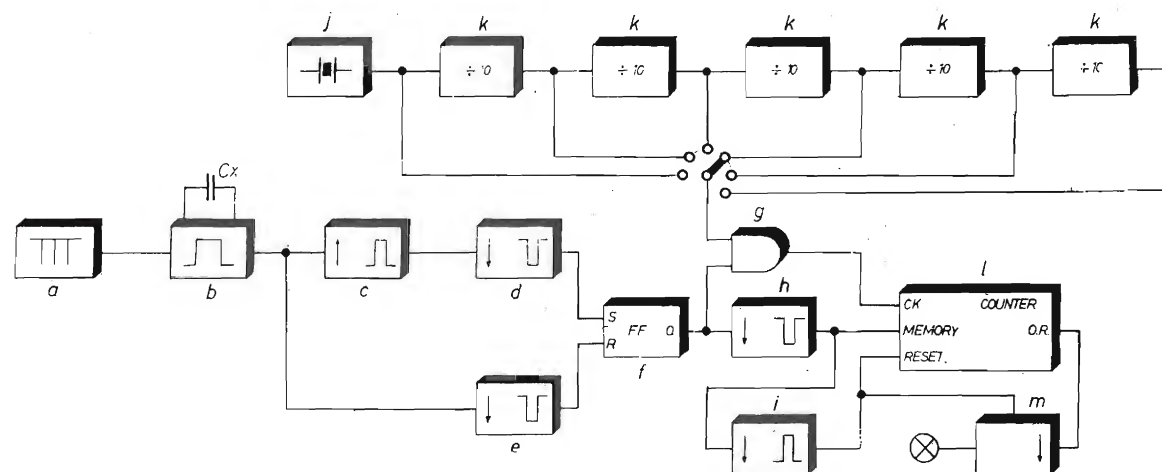

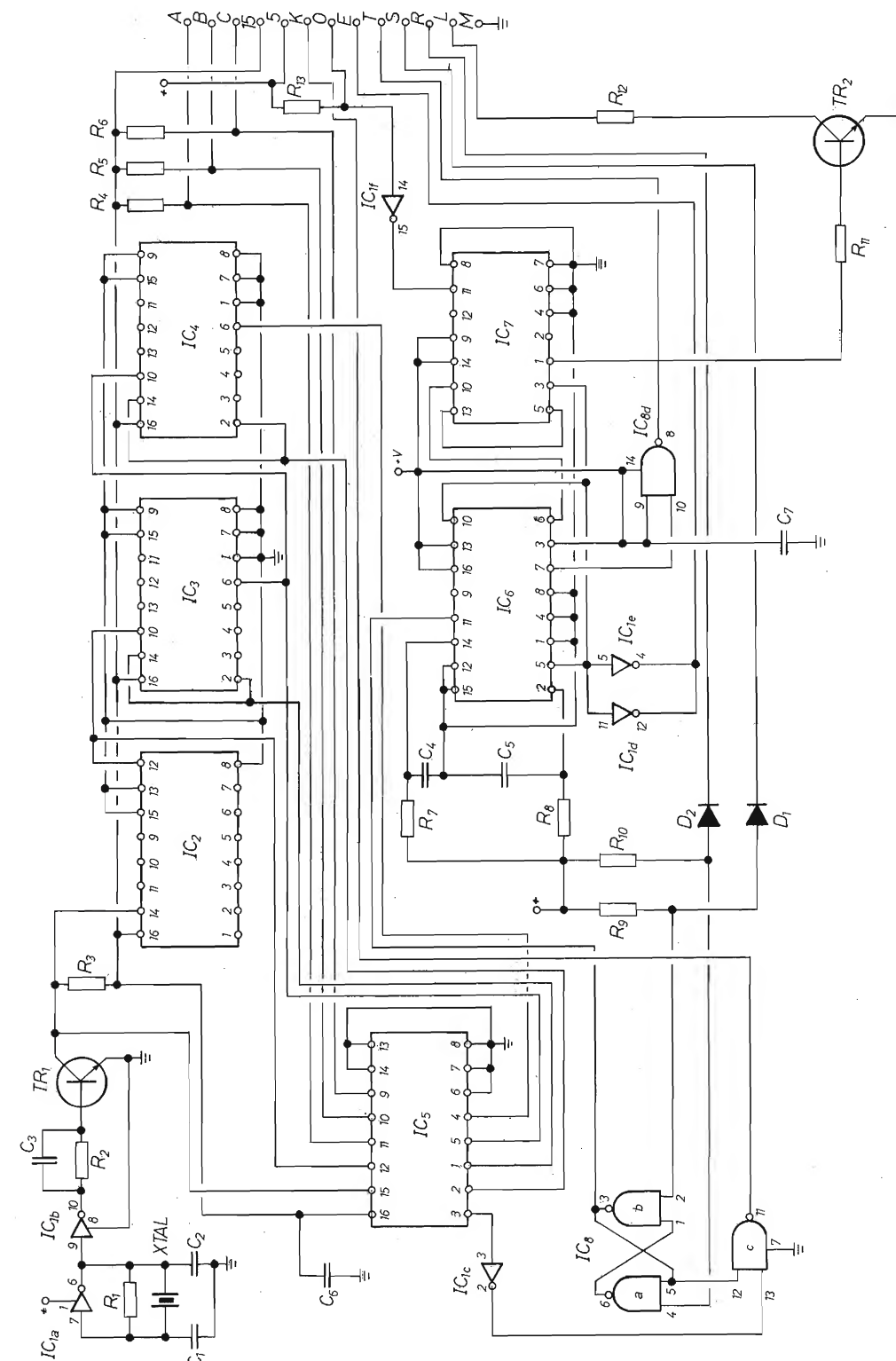
Errata Corrige - Capacimetro digitale - Riv. 1/89 pag. 24



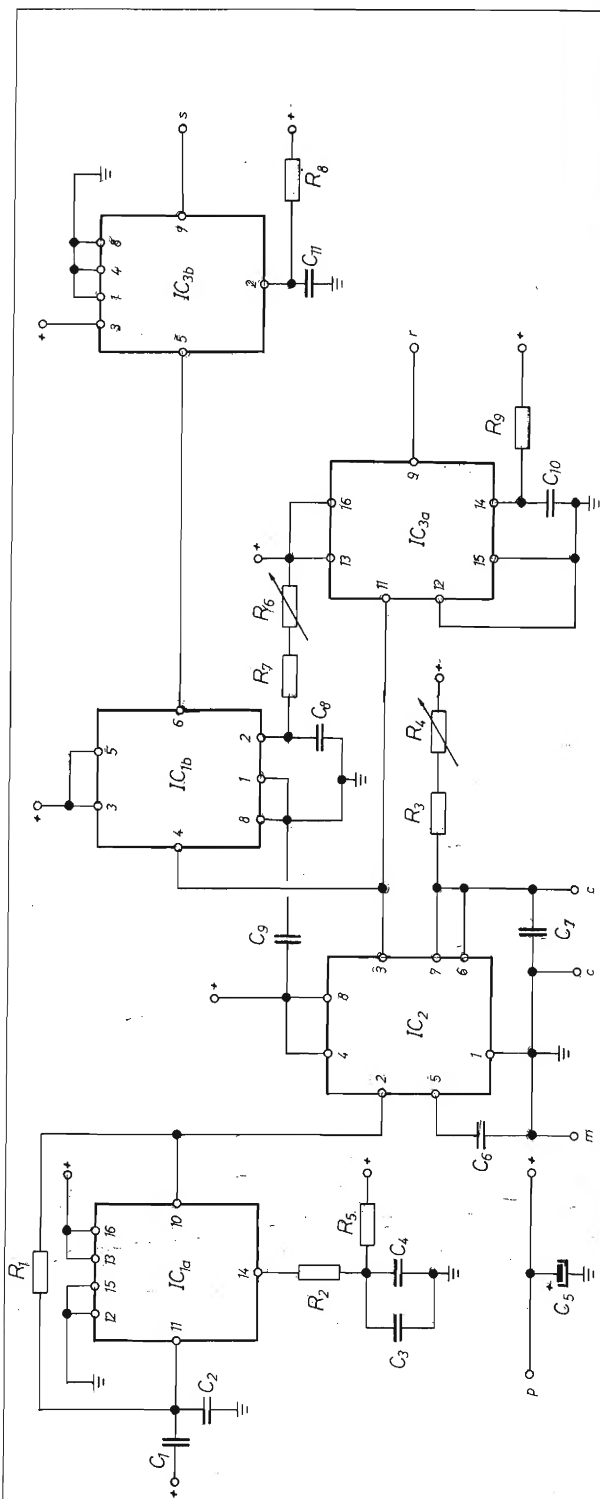Errata Corrige - Capacimetro digitale - Riv. 1/89 pag. 27



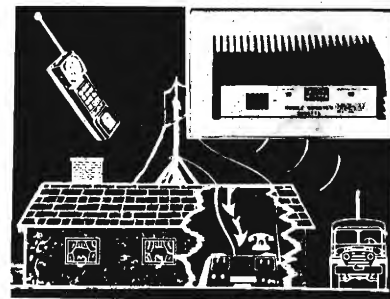Errata Corrige - Capacimetro digitale
Riv. 1/89 pag. 29



SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE

Incrementano notevolmente la portata di qualunque telefono senza fili, vari modelli disponibili, con diversi livelli di potenza, trovano ampia applicazione in tutti i casi sia necessario aumentare il raggio di azione; potenze da pochi watt fino ad oltre 100 W.



MICROTRASMETTENTI IN FM

Si tratta di trasmettitori ad alta sensibilità ed alta efficienza. Gli usi di detti apparati sono illimitati, affari, vostro comodo, per prevenire crimini, ecc. la sensibilità ai segnali audio è elevatissima con eccellente fedeltà. Sono disponibili vari modelli con un raggio di copertura da 50 metri fino a 4/5 km, la frequenza di funzionamento va da 50 a 210 MHz.

MICRO RADIOTELECAMERA

Permette di tenere sotto controllo visivo un determinato ambiente via etere e senza l'ausilio di cavi, vari modelli disponibili con portate da cento metri fino a dieci chilometri, disponibili modelli video più audio.

EOS® GPO BOX 168 - 91022 Castelvetro - ORARI UFFICIO: 9-12,30 - 15-18
TELEFONO (0924) 44574 - TELEX 910306 ES

Cercate un

RACAL RA17L?

Vi serve un

RACAL RA17L?

potrete trovarne pochi esemplari, presso:

DOLEATTO snc

10121 TORINO - Via S. Quintino, 40
Tel. 011-51.12.71 - 54.39.52.

20124 MILANO - Via M. Macchi, 70
Tel. 02-66.93.88

GENERATORE DI FUNZIONI A LARGA BANDA

Emanuele Bennici

Il circuito generatore di funzioni descritto, permette di realizzare uno strumento di buone caratteristiche, a larga banda e di costo limitato.

La costruzione è alla portata di tutti, essendo state ridotte al minimo le tarature ed i circuiti critici.

Caratteristiche

Frequenza del segnale in uscita: 1 Hz - 500 kHz in 6 bande fortemente sovrapposte; rapporto $f_{min}/f_{max} = 1:12$.

Forme d'onda del segnale: quadra, triangolare, sinusoidale.

Tempo di salita dell'onda quadra: circa 150 nSec.

Ampiezza del segnale:

2 Vpp max per le tre forme d'onda, costanti in tutto il range di frequenza; attenuazione a scatti rapporto 1: 1 / 1: 10 / 1: 100 e regolazione continua dell'ampiezza.

Impedenza di uscita:

600 ohm nominali; $\pm 10\%$, con protezione contro il cortocircuito.

Alimentazione:


duale ± 12 Vcc.

Inoltre, possibilità di modulazione di frequenza o di sweep per oltre una ottava con alta linearità; possibilità di impiego come VCO per sistemi PLL.

Premesso, intanto che il tutto era stato inizialmente progettato e realizzato a scopo sperimentale per ottenere qualcosa di diverso dal consueto generatore con integrato XR 2206, tra l'altro piuttosto costoso e non sempre reperibile, si è ottenuto alla fine un buon circuito che

presenta, tra i suoi pregi, la costanza assoluta dell'ampiezza di uscita per tutta la larghezza di banda, la regolazione di frequenza molto precisa, nonché la commutazione delle varie gamme con condensatore unico riferito a massa; ciò rende meno critico il cablaggio e le commutazioni con impiego senza problemi di condensatori elettrolitici.

Tra gli inconvenienti, il tempo di salita dell'onda quadra non

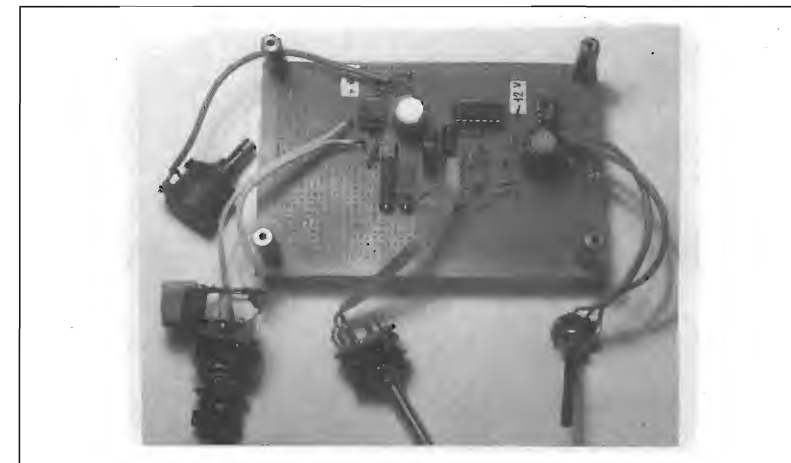

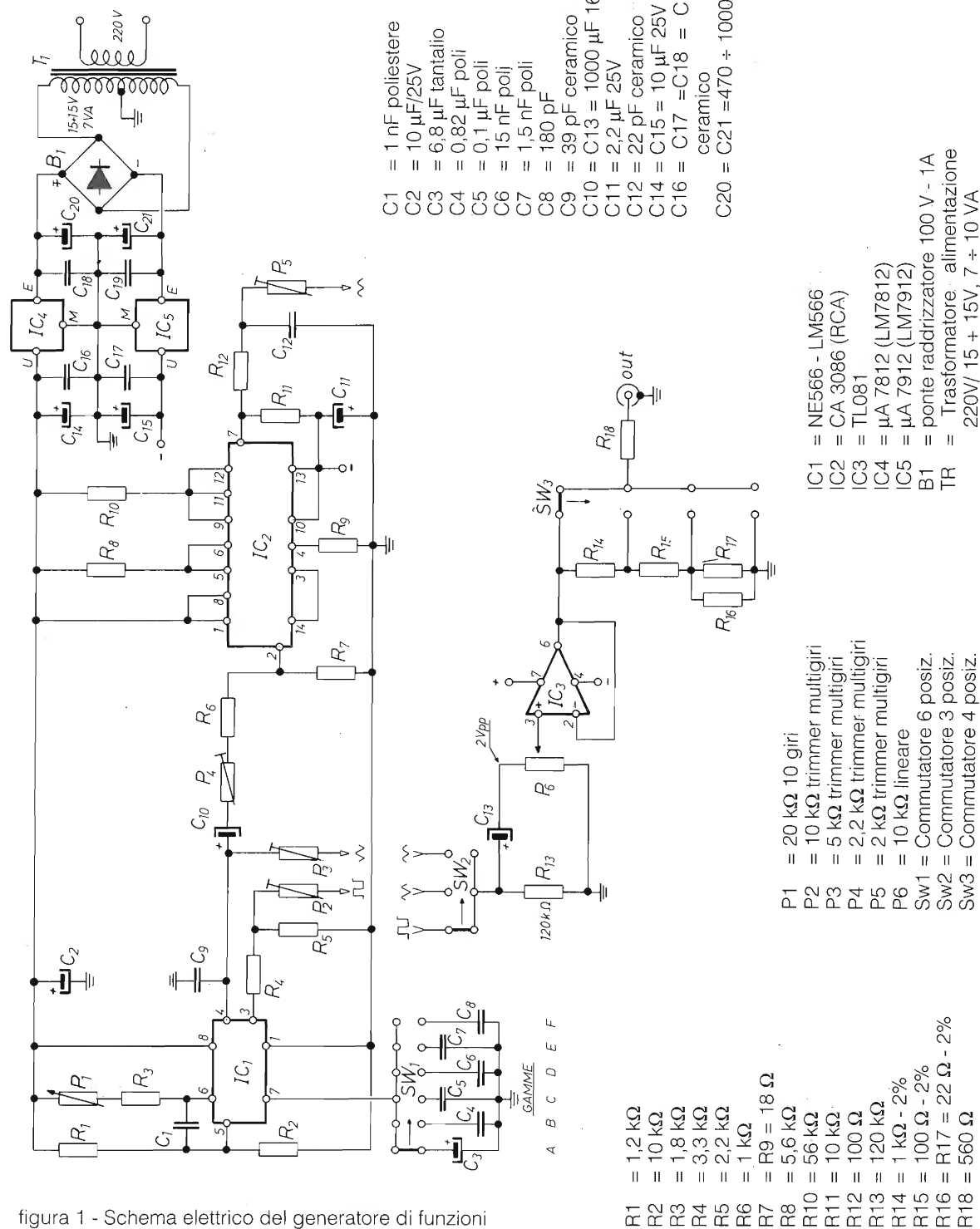


figura 1 - Schema elettrico del generatore di funzioni

bili vengono normalizzate ad una ampiezza di 2 Vpp tramite i trimmer P2, P3, P5 collegati, di volta in volta tramite il commutatore Sw2, al potenziometro P6 di regolazione dell'ampiezza.

L'integrato IC3 (TL081), connesso ad inseguitore a guadagno unitario, disaccoppia i circuiti generatori dall'attenuatore d'uscita ad impedenza costante, che consente di ottenere ampiezze ben definite delle varie forme d'onda, con attenuazione decadica.

4) Alimentatore

È un circuito con integrati regolatori a + 12V e -12V, e non merita alcun commento.

Costruzione

Poiché il progetto era nato inizialmente come lavoro sperimentale la costruzione è stata intrapresa e definita su basetta in vetronite forata, passo 1/10, con bollini ramati, dimensioni 130 x 90 mm.

Le connessioni tra i componenti sono state effettuate con filo di rame stagnato da 0,5 mm di diametro, saldato da punto a punto. Poiché la disposizione dei componenti è stata studiata con una certa cura anticipatamente, il montaggio è risultato molto pulito e di rapida esecuzione.

In fotografia sono individuabili i principali componenti ed, eventualmente, potrà essere ricavato un disegno per circuito stampato senza eccessive difficoltà.

La costruzione è alla portata di tutti, occorre però tenere presenti taluni accorgimenti:

a) I condensatori C34 C8

vanno montati direttamente sul commutatore Sw1 tramite un anello in filo di rame rigido che funge da appoggio meccanico e ritorno comune di massa.

b) I collegamenti ai piedini 5 e 6 di IC1 devono essere brevi e a bassa capacità parassita.

c) Effettuare con cavetto schermato sottile i collegamenti ai potenziometri P1 e P6.

d) I condensatori di disaccoppiamento C2 e C11, al tantalio, devono essere connessi come indicato nello schema, cioè a ridosso, rispettivamente, di IC1 (pin 8) e IC2 (pin 13). Nel prototipo sono stati montati nella parte inferiore della basetta.

e) Impiegare trimmer multigiri per P2, P3 e P5 e selezionare col multimetro digitale le resistenze da R14 ad R17.

La sistemazione meccanica del generatore è ancora in corso, in quanto intendo costruirne una versione definitiva con frequenzimetro incorporato.

Taratura

Premesso che, a meno di banali errori di montaggio, il fun-

zionamento dovrà essere immediato, per la taratura è comunque indispensabile l'impiego di un oscilloscopio.

Si procederà come segue:

a) Portare P1 a circa 1/3 della resistenza e Sw1 su gamma D.

b) Selezionando le varie forme d'onda con Sw2, regolare P2 e successivamente P3 per avere 2 Vpp ai capi di P6.


c) Con Sw2 su sinusoide regolare P4 per la migliore forma d'onda senza tenere conto dell'ampiezza. Indi tarare P5 per una ampiezza di 2 Vpp ai capi di P6. Eventualmente ripetere le regolazioni.

d) Portando il probe dell'oscilloscopio al connettore di uscita verificare il corretto funzionamento dell'attenuatore Sw3 nonché il funzionamento generale su tutto il range di frequenza.

Qualunque problema dovesse insorgere sono a disposizione per consigli e chiarimenti.

Bibliografia

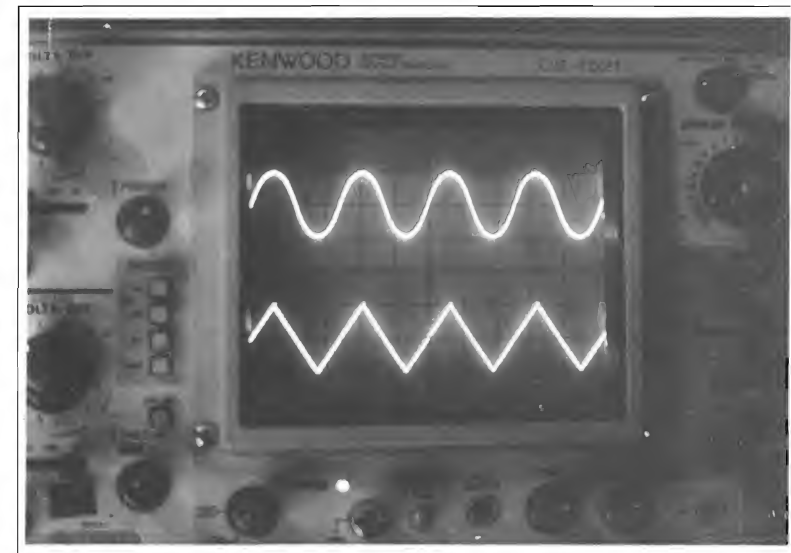1) Signetics Data Book: Analogue Circuits.



è dei più brevi essendo condizionato dalla semplicità del buffer di uscita, inoltre la forma d'onda si deteriora leggermente nella gamma di frequenza più alta.

In figura 1 è riportato lo schema completo del generatore, di cui possiamo distinguere 4 blocchi fondamentali.

1) Oscillatore

È il cuore di tutto il circuito ed è costituito dal NE566 (lc 1), non certo nuovissimo ma sempre valido integrato ad 8 pin di semplice impiego, la cui frequenza di oscillazione può essere programmata tramite un condensatore (pin 7), una resistenza (pin 6), una tensione (pin 5), secondo le raccomandazioni della Signetics.

Nel nostro caso, il banco di condensatori commutati al pin 7 determina 6 gamme di frequenza fortemente sovrapposte, precisamente:

Gamma	Frequenza min.		Frequenza max.	
A	1	Hz	12	Hz
B	8,3	Hz	100	Hz
C	75	Hz	900	Hz
D	625	Hz	7,5	kHz
E	5	kHz	60	kHz
F	41	kHz	500	kHz

Il potenziometro PI che determina la variazione continua di frequenza entro ciascuna gamma, è un modello professionale a 10 giri che consente una regolazione molto precisa e ripetibile della frequenza generata. Sconsiglio caldamente l'uso di potenziometri normali di dubbia qualità, anche se più economici.

Ovviamente, dato che il potenziometro multigiri non consente di avere una scala di frequenza segnata sul pannello, questo generatore deve essere abbinato ad un frequenzimetro digitale.

La tensione al pin 5, mantenuta normalmente fissa a 10,7 V per mezzo del partitore resistivo, può essere fatta variare per ottenere una modulazione di frequenza, uno sweep oppure un VCO per sistemi ad aggancio di fase.

Complessivamente l'oscillatore base garantisce una deriva termica tipica di 300 ppm/°C, il che corrisponde, ad esempio, ad una variazione di frequenza di 30 Hz a 10 kHz, se la temperatura varia di 10°C.

Le forme d'onda generate da ICI sono la triangolare e la quadrata, disponibili, tramite emitter follower, rispettivamente al pin 4 ed al pin 3.

Il condensatore C9 sull'uscita,

ta pin 4 è stato previsto per eliminare certi rapidi impulsi di tensione che si possono presentare all'istante della commutazione tra i tratti ad opposta pendenza nell'onda triangolare.

Analogamente, il condensatore C1, consigliato da mamma Signetics, serve ad evitare oscillazioni parassite.

2) Convertitore triangolo seno

È un circuito progettato appositamente per il nostro generatore, che ha funzionato in maniera egregia e senza problemi di sorta. Esso si basa sulla non linearità della caratteristica di trasferimento corrente/tensione di una coppia differenziale di transistori; questa, sotto opportune condizioni di pilotaggio e di polarizzazione, sagoma una forma d'onda triangolare rendendola molto simile ad una sinusoide con una distorsione, in condizioni ottimali di regolazione, non superiore al 2%.

Poiché il metodo può essere di utilità più generale, se ne riporta in Appendice una descrizione particolareggiata.

Per implementare praticamente il convertitore ho impiegato un integrato CA3086 (IC2) che consiste in un array di 5 transistori su unico substrato monolitico; ciò assicura un appaiamento delle caratteristiche ottimale anche nei confronti delle variazioni di temperatura, con la massima simmetria circuitale.

La rete B₁₂ - C₁₂ sulla uscita sinusoidale neutralizza l'eventuale tendenza ad oscillazioni parassite in alta frequenza dello stadio di uscita.

Il partitore variabile formato da P4, R6, R7 provvede a trasformare l'ampiezza del segnale triangolare di ingresso e la relativa impedenza equivalente fino a valori adeguati ad un funzionamento ottimale del circuito, secondo i criteri esposti in Appendice.

3) Stadio normalizzatore d'ampiezza, buffer, attenuatore

Le tre forme d'onda disponi-

2) J. Lidgley: The tale of long-tail pair Wireless World, settembre 1985, pag. 74.

3) L. Fusi: Generatori di funzione, Elettronica Oggi, n. 20, 1986, pag. 40.

Appendice

Per un transistor singolo, funzionante in regione attiva a temperatura ambiente, la corrente di collettore I_c è legata alla tensione base-emettitore V_{BE} da una relazione del tipo, approssimato, della seguente:

$$I_c \approx I_s \cdot \exp \left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right) \quad (1)$$

in cui I_s ≈ 10⁻¹³ e V_T ≈ 25 mV.

Per un circuito differenziale come quello di figura A1) se V_{B1} = 0 allora I_{c1} = I_{c2} = I₀/2; se V_{B1} non è nullo allora I_{c1} e I_{c2} differiranno, mentre la loro somma sarà sempre pari a I₀.

Se i due transistori sono esattamente appaiati la (1) si applica con gli stessi coefficienti ad entrambi per cui si può scrivere:

$$\begin{cases} \frac{V_{B1}}{V_T} = \ln \frac{I_{c1}}{I_{c2}} \\ I_{c1} + I_{c2} = I_0 \end{cases}$$

In definitiva, risolvendo il sistema si trova la relazione che ci interessa tra I_{c2} e V_{B1}:

$$\frac{I_{c2}}{I_0} = \frac{1}{1 + e^{\frac{V_{B1}}{V_T}}}$$

La (2) è rappresentata graficamente in figura A.2) che mostra chiaramente che, per una variazione lineare della tensione di ingresso V_{B1} da -5V_T a +5V_T circa, la corrente I_{c2} varia da I₀ a zero con andamento non lineare di tipo esponenziale.

Se la V_{B1} è una onda triangola-

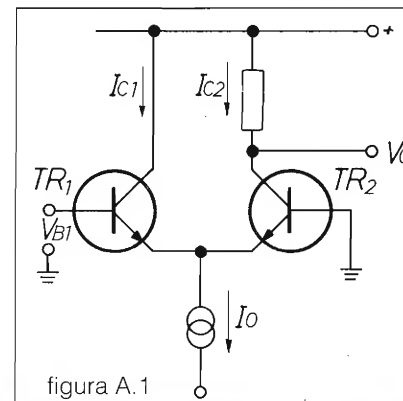


figura A.1

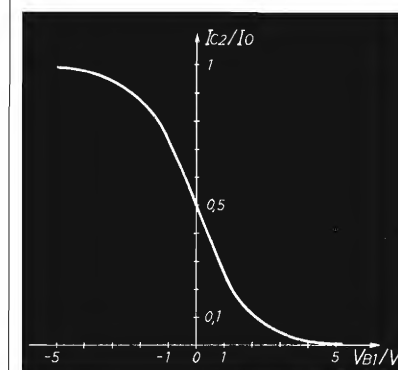


figura A.2

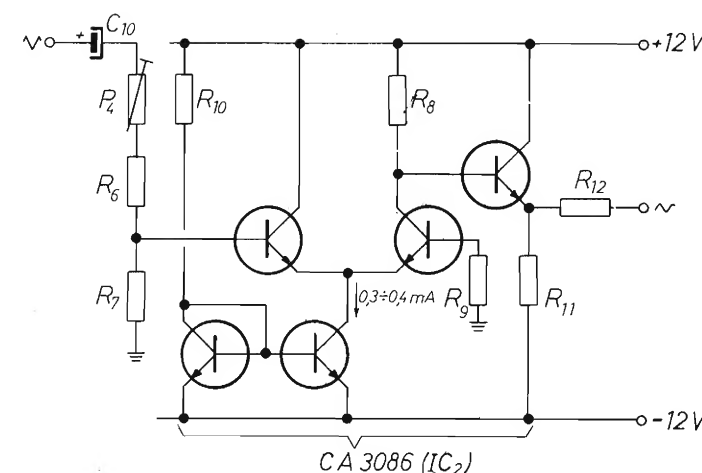


figura A.3

re perfettamente simmetrica, come quella generata dal NE566, e se viene inserita sul percorso di I_{c2} una resistenza R_{c2}, si otterrà ai capi di questa una tensione V₀ = I_{c2} x R_{c2} assimilabile ad una sinusoide mediante la regolazione ottimale della ampiezza di V_{B1}.

Tale processo è essenzialmente aperiodico ed è impiegato, con successo anche in generatori di funzioni professionali dell'ultima generazione.

Le condizioni ottimali di funzionamento sono le seguenti:

a) Accoppiamento molto stretto fra le caratteristiche dei due transistori; consigliabile una coppia monolitica.

b) Tensione di ingresso regolabile all'incirca tra 4V_T = 100 mV e 12V_T = 300mV, per la taratura della minima distorsione.

c) Impedenza di pilotaggio la più bassa possibile e non superiore, in ogni caso, a 200 + 300 ohm ed eguale per T1 e T2.

Ciò al fine di garantire la migliore simmetria della forma d'onda e la minima distorsione.

d) Corrente di emettitore I₀ conforme alla pratica applicabilità delle formule viste. Valori tipici tra 50 μA ed 1 mA.

In figura A.3), infine, è riportato

lo schema risultante dall'impiego dell'array monolitico CA3086. Si noti la I₀ generata con uno specchio di corrente e programmata tramite R10, la R9 che equalizza le impedenze di base come detto e l'impiego di un emitter follower di uscita come separatore.

SIRIO

antenne



SPECTRA 27 C

Type: 1/4 λ central loaded
Impedance: 50 Ω
Frequency: 27 MHz
Polarization: vertical
V.S.W.R. 1,2:1
Max Power: P.e.P. 100 W
Lenght: approx. mm 810
Weight: approx. gr 225
Mount: «NE»
Mounting hole: «NE» \varnothing mm 8

Cod. 532511 833

COBRA 27 BLACK

Type: 5/8 λ base loaded
Impedance: 50 Ω
Frequency: 26 - 28 MHz
Polarization: vertical
V.S.W.R. 1,1:1
Max Power: P.e.P. 200 W
Lenght: approx. mm 1100
Weight: approx. gr 240
Mount: «NP»
Mounting hole: \varnothing mm 12,5

Cod. 532511 829

MINI COBRA 27

Type: 5/8 λ base loaded
Impedance: 50 Ω
Frequency: 26 - 28 MHz
Polarization: vertical
V.S.W.R. 1,1:1
Max Power: P.e.P. 200 W
Lenght: approx. mm 710
Weight: approx. gr 210
Mount: «NP»
Mounting hole: \varnothing mm 12,5

Cod. 532511 828

28 MHz

26 MHz

SPECTRA 27 C nuova antenna 1/4 λ caricata al centro di design piacevole e moderno. Tutti i particolari metallici sono cromati neri ed è corredata di una nuova base con sistema di bloccaggio brevettato.

COBRA 27 BLACK il continuo progresso nel campo delle antenne mobili per CB ha contribuito alla creazione di una nuova e rivoluzionaria antenna con sistema di carico ad induttanza variabile. Costruita con stilo in acciaio conico ad alto tenore di carbonio copre 120 canali.

MINI COBRA 27 le caratteristiche tecniche di questa antenna rispecchiano i parametri della Cobra 27 Black. Lo stilo è in acciaio cilindrico cromato nero e la lunghezza totale è di circa 70 cm.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA **MELCHIONI ELETTRONICA**

RONDINELLI COMPONENTI ELETTRONICI
via Riva di Trento 1 - 20139 MILANO - telefono 02/536039

circuiti integrati giapponesi

circuiti integrati giapponesi

AN6135	3800	AN7382	6900	HA1167	13000	LA1260	3900	LA7311	7800	MS1522	2600	STK1039	26800	TA7212	7300	TA7685	12400	UPC1290	6400
AN6136	4000	AN7383	7000	HA1168	13000	LA1261	4000	LA7312	7900	MS1530	2600	STK1040	26900	TA7213	7400	TA7686	12500	UPC1350	3900
AN6140	14800	AN7410	3300	HA1194	7550	LA1320	4000	LA7550	8800	MS1531	6350	STK1050	28800	TA7214	10800	TA7687	5900	UPC1351	11800
AN6210	11800	AN7414	5000	HA1196	3500	LA1352	4300	LA7600	7400	MS1533	8200	STK1060	34200	TA7215	8300	TA7691	5900	UPC1351	5600
AN6247	3900	AN7415	5200	HA1197	3700	LA1353	8300	LA7651	21000	MS1543	5800	STK1070	36000	TA7216	19000	TA7692	29600	UPC1353	6900
AN6248	4300	AN7417	8700	HA1199	3500	LA1354	4600	LA7652	6700	MS1544	3600	STK1080	36500	TA7217	19000	TA7693	29600	UPC1355	6800
AN6249	4400	AN7420	3600	HA1201	3200	LA1355	4300	LA7653	6800	MS1544	3600	STK1090	36500	TA7218	19000	TA7694	29600	UPC1355	10200
AN6250	4500	AN7440	5900	HA1202	3200	LA1356	4300	LA7654	6800	MS1560P	7900	STK1200	36200	TA7220	3500	TA7718	11200	UPC1360	12300
AN6251	12500	AP4153	24000	HA1211	4600	LA1357	4300	LA7655	6800	MS1670	5950	STK2038	39500	TA7221	4600	TA7718	11200	UPC1360	11200
AN6255	9000	BA222	3800	HA1318	15000	LA1365	3400	LA7656	8600	MS1726	6800	STK2038	39500	TA7222	4600	TA7719	11200	UPC1361	11800
AN6260	12900	BA235	5400	HA1319	11500	LA1366	22500	LA7657	11900	MS1726	6800	STK2125	39500	TA7223	7300	TA7725	9600	UPC1362	5800
AN6270	15800	BA301	3100	HA1322	7900	LA1368	10000	LA7678	12000	MS1728	5000	STK2129	33900	TA7224	14800	TA7742	19000	UPC1363	19800
AN6410	14600	BA302	3600	HA1325	6000	LA1369	7500	LA7679	12000	MS1848	7950	STK2135	34000	TA7225	14800	TA7743	19000	UPC1363	9600
AN6429	6400	BA306	3500	HA1338	11000	LA1381	13300	LA7674	6400	MS1903	3900	STK2139	34200	TA7226	6700	TA7757	9600	UPC1365	14600
AN6300	14000	BA308	3200	HA1339	9900	LA1383	10500	LA7670	3700	MS1970	4600	STK2155	46800	TA7227	6700	TA7757P	9600	UPC1366	7800
AN6310	17800	BA311	2900	HA1342	9400	LA1384	9800	LA7671	3800	MS2302	3600	STK2230	30600	TA7228	12700	TA7769	9600	UPC1367	14500
AN6306	6850	BA312	2900	HA1361	4500	LA1385	5950	LA7672	4600	MS3203	2000	STK2232	39600	TA7229	13800	TA7769	9600	UPC1368	11900
AN6307	4850	BA313	2600	HA1364	5500	LA1387	15500	LA7673	3800	MS3204	2000	STK2250	40600	TA7230	5700	TA7769	9600	UPC1368	11900
AN6308	4850	BA313	2600	HA1364	5500	LA1387	15500	LA7673	3800	MS3204	2000	STK2250	40600	TA7230	5700	TA7769	9600	UPC1368	11900
AN6310	13900	BA314	3600	HA1366W	5900	LA1388	18000	LA9000	9400	MS3206	3850	STK2550	39600	TA7232	5700	TA7769	9600	UPC1368	11900
AN6320	6900	BA315	3400	HA1366WR	5900	LA1390	17500	LA9010	10200	MS3207	3850	STK3041	17900	TA7233	7900	TA7769	9600	UPC1370	14600
AN6321	12800	BA318	2800	HA1367	13200	LA1460	8900	LA9100	12400	MS3210	3850	STK3042	21400	TA7234	23800	TA7769	9600	UPC1372	8500
AN6326	13950	BA326	2800	HA1368	7900	LA1463	11800	LA9809	8750	MS3217	3850	STK3044	23500	TA7236	23800	TA7769	9600	UPC1377	8600
AN6327	18600	BA329	3300	HA1368R	7900	LA1503	8900	LA9816	8750	MS3220	2550	STK3062	23800	TA7237	23800	TA7769	9600	UPC1378	7900
AN6330	14800	BA333	3900	HA1370	17200	LA2000	4800	LA9817	8750	MS3273	3600	STK3082	27400	TA7238	23800	TA7769	9600	UPC1380	15900
AN6331	32000	BA335	2900	HA1371	13800	LA2010	3600	LA9818	8750	MS3274	3950	STK3102	27200	TA7239	23800	TA7769	9600	UPC1382	4600
AN6332	22400	BA336	3200	HA1372	8200	LA2100	7100	LA9819	8750	MS3274	3950	STK4017	25300	TA7241	23800	TA7769	9600	UPC1384	14600
AN6340	20600	BA338	3200	HA1374	7600	LA2101	8500	LA9820	8750	MS3285	3950	STK4019	25300	TA7242	23800	TA7769	9600	UPC1390	9700
AN6341	11900	BA340	2900	HA1377	7500	LA2119	6500	LA9821	8750	MS3293	3950	STK4026	27100	TA7245	23800	TA7769	9600	UPC1391	3400
AN6342	41900	BA343	3900	HA1384	17200	LA2200	5500	LA9822	8750	MS3295	5400	STK4036	29500	TA7246	23800	TA7769	9600	UPC1394	6800
AN6343	9900	BA401	2400	HA1385	10000	LA2210	21000	LA9823	8750	MS3332	3950	STK4046	29500	TA7250	23800	TA7769	9600	UPC1397	8900
AN6344	17800	BA402	2900	HA1388	9500	LA2211	21000	LA9824	8750	MS3375	3950	STK4060	27800	TA7251	23800	TA7769	9600	UPC1401	7800
AN6345	11800	BA403	2400	HA1389	7200	LA2220	6950	LA9825	8750	MS3383	7600	STK4121	27800	TA7253	23800	TA7769	9600	UPC1414	16800
AN6346N	7600	BA511	4600	HA1389R	7200	LA2600	10000	LA9826	8750	MS4408	9900	STK4141	30600	TA7254	23800	TA7769	9600	UPC1417	9400
AN6350	22800	BA514	4800	HA1392	7500	LA2800	14800	LA9827	8750	MS4410	5400	STK4161	44000	TA7254P	23800	TA7769	9600	UPC1427	3800
AN6352	15600	BA515	7900	HA1393	22500	LA3110	2350	LA9828	8750	MS4451	4300	STK4171	45200	TA7257	23800	TA7769	9600	UPC1458	2900
AN6359	34200	BA516	3700	HA1394	8100	LA3115	4200	LA9829	8750	MS4452	6600	STK4181	59000	TA7269	7450	UPC227	8750	UPC1470	2600
AN6360	10800	BA518	4800	HA1396	20000	LA3120	3500	LA9830	8750	MS4453	5200	STK4191	66000	TA7270	7450	UPC229	26700	UPC1502	8800
AN6361	25000	BA521	4300	HA1397	8100	LA3122	4100	LA9831	8750	MS4502	6800	STK4332	19500	TA7271	7600	UPC239	28700	UPC1507	10200
AN6362	14900	BA524	3900	HA1398	9100	LA3130	2700	LA9832	8750	MS4541	5800	STK4392	20800	TA7272	7600	UPC241	8900	UPC1508	8800
AN6363	34900	BA526	2950	HA1406	2100	LA3133	4500	LA9833	8750	MS4549	2900	STK4473	35800	TA7273	13200	UPC255	6800	UPC1545	1800
AN6371	9800	BA527	2900	HA1405	4500	LA3150	2500	LA9834	8750	MS4551	2900	STK4483	35800	TA7274	7600	UPC256	6800	UPC1546	3800
AN6387	21300	BA532	4100	HA1457	4000	LA3155	4300	LA9835	8750	MS4552	4600	STK4473	35800	TA7279	11900	UPC214	4600	UPC1547	1500
AN6390	6950	BA534	3800	HA1458	11200	LA3160	1900	LA9836	8750	MS4526	4600	STK4803	47600	TA7280	9600	UPC305	3800	UPC1602	6500
AN6394	9400	BA535	5600	HA1459	11200	LA3161	2000	LA9837	8750	MS4531	4600	STK4833	44200	TA7281	9600	UPC324	2600	UPC1603	2900
AN6395	9100	BA536	7900	HA1460	11200	LA3162	2000	LA9838	8750	MS4532	4600	STK4843	44200	TA7282	9600	UPC339	2600	UPC1604	2900
AN6500	5600	BA537	9100	HA1461	11200	LA3163	2000	LA9839	8750	MS4533	4600	STK4843	44200	TA7283	9600	UPC358	3200	UPC1605	2900
AN6510	7500	BA546	8900	HA1462	11200	LA3164	2000	LA9840	8750	MS4534	4600	STK4893	52600	TA7288	29800	UPC390	2600	UPC1606	2900
AN6525	4600	BA547	2700	HA1463	11200	LA3165	2000	LA9841	8750	MS4539	4600	STK4913	52600	TA7289	29800	UPC393	2600	UPC1607	2900
AN6530	6900	BA567	5200	HA1464	11200	LA3166	2000	LA9842	8750	MS4543	4600	STK5034	23600	TA7292	29800	UPC451	2600	UPC1608	2900
AN6533	7800	BA612	3600	HA1465	11200	LA3167	2000	LA9843	8750	MS4544	4600	STK5314	23600	TA7294	29800	UPC452	2600	UPC1609	2900
AN6540	4950	BA614	4200	HA1466	11200	LA3168	2000	LA9844	8750	MS4545	4600	STK5322	23600	TA7296	29800	UPC455	2200	UPC1610	2900
AN6550	2900	BA618	3900	HA1467	11200	LA3169	2000	LA9845	8750	MS4546	4600	STK5324	23600	TA7299	29800	UPC458	10700	UPC1611	2900
AN6551	2200	BA631	9700	HA1468	11200	LA3170	2000	LA9846	8750	MS4547	4600	STK5325	23600	TA7301	9600	UPC562	15900	UPC1612	2900
AN6552	2200	BA632	9700	HA1469	11200	LA3171	2000	LA9847	8750	MS4548	4600	STK5326	23600	TA7302	9600	UPC563	16200	UPC1613	2900
AN6553	3000	BA633	11250	HA1469	11200	LA3172	2000	LA9848	8750	MS4549	4600	STK5342	23600	TA7303	9600	UPC566	1400	UPC1614	2900
AN6554	2950	BA636	7800	HA1473	11200	LA3173	2000	LA9849	8750	MS4550	4600	STK5416	23600	TA7307	9600	UPC567	9250	UPC1615	2900
AN6555	2950	BA638	7800	HA1474	11200	LA3174	2000	LA9850	8750</										

ZODIAC[®] M-5044

Ricetrasmittitore CB 27 MHz
34 ch - 4W - AM
Numero di omologazione:
DCSR/2/4/144/06/305593/
0028942 del 06.08.87



Con questo apparecchio, omologato per i punti 1-2-3-4-7-8 dell'art. 334 del cod. P.T., sono realizzabili collegamenti di tipo hobystico; tuttavia il suo impiego migliore è in ausilio alla sicurezza sulle strade, in mare, durante manifestazioni sportive, oppure in aziende industriali e commerciali. Può essere utilizzato anche in ausilio ad attività professionali sanitarie.


MELCHIONI ELETTRONICA

Reparto RADIOCOMUNICAZIONI

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 57941 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914

IK4 GLT MAURIZIO MAZZOTTI

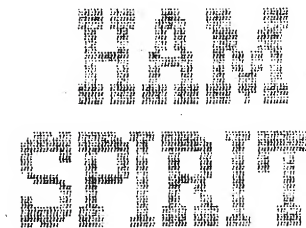Via Arno, 21
47030 S. MAURO PASCOLI (FO)
Tel. (0541) 932072



GOLOSITÀ ELETTRONICHE A LARGO SPETTRO

RADIO - COMPUTER - STRUMENTI - ANTENNE - CB - OM - ECC. ECC.

SUPERRICEVITORE

Bentrovati ragazzi.

Questo mese il lavoro prosegue con la prima e seconda conversione dell'ormai famoso superricevitormegagalattico. Questo stadio mi ha fatto fare tutta una nottata in bianco, ma ne valeva la pena perché i risultati sono stati migliori di quanto potessi aver immaginato nella fase di progetto (i risultati del convertitore, non i miei perché avevo due occhi cerchiati di rosso come un coniglio).

Vediamo assieme, dando un'occhiata allo schema elettrico, il tipo di filosofia circuitale da me adottato per raggiungere lo scopo e il perché dato dalle caratteristiche di lavoro:

- 1) Il ricevitore deve essere in grado di esplorare da 0 a 30 MHz, quindi dalla corrente continua in su, anche se in effetti non ci potrà essere un'utilizzazione pratica nella regione delle onde radio se non a partire da qualche kilohertz.
- 2) Deve avere una dinamica molto elevata.
- 3) Non deve risentire di alcun fenomeno armonico.
- 4) Non deve introdurre eccessivo rumore.

- 5) Deve essere esente da fenomeni di frequenze immagine.
- 6) Deve avere una selettività finale né superiore né inferiore alla possibilità di rivelazione di un segnale in NBFM.

Mi pare che possa bastare, voi che ne dite?

Bene, partiamo con ordine dal punto 1). Come potete vedere l'input del segnale giunge senza l'interposizione di alcun condensatore direttamente sui gates di due fet (Q1 e Q2) i quali vengono pilotati in fase per quanto concerne l'input e in controfase per quanto concerne l'iniezione del primo oscillatore di conversione (vedi mese scorso). A questa inversione provvede il fet Q4 montato in configurazione pull-up/pull-down.

Le ragioni di questo sono subito dette; i gates di Q1 e Q2 sono in corto fra loro, quindi in fase, i drains sono in opposizione di fase, i sources sono comuni e in fase all'input, comuni e in controfase al segnale di iniezione, in tal modo qualsiasi segnale in ingresso sarà sempre in opposizione all'uscita, anche se tecnicamente parlando i drains sono da considerarsi in

corto fra loro per qualsiasi frequenza e in opposizione solo per il valore di 30 MHz, valore scelto per la prima conversione.

Avrete notato, che a differenza dei comuni ricevitori, il valore di media frequenza è più elevato o pari alla massima frequenza esplorabile quindi se si usa un convertitore non bilanciato ogni volta che all'input si presenta un segnale pari ad un sottomultiplo del valore di frequenza intermedia, immediatamente, per effetto volano, questo segnale viene moltiplicato con produzione di contenuti armonici (vedi punto 3) anche tali da poter creare fenomeni di saturazione e quindi ammutolimento del ricevitore.

Non dimentichiamo che l'ingresso, per definizione, deve essere a banda larga onde permettere l'esplorazione panoramica di tutto lo spettro da 0 a 30 MHz (il generatore di rampa e marker a spot per la visualizzazione oscillografica sarà l'oggetto della prossima puntata) quindi tutti gli accorgimenti validi a contenere intermodulazione sono sempre ben accetti.

Non dimentichiamo neppure

che il parallelo dei due gates contribuisce ad un incremento di 3 dB sulla dinamica di ingresso, ovviamente per la ricezione normale sarà bene interporre un preamplificatore selettivo, o meglio una serie di preamplificatori selettivi a seconda della regione RF da ricevere, ma di questo se ne parlerà in seguito.

C'è da notare un altro fatto, che Q1 e Q2 se visti come amplificatori e non come convertitori possono considerarsi a bassissimo guadagno o addirittura a guadagno negativo causa l'elevato valore di R6 e R7 e anche ciò oltre ad andare a favore del punto 2) va anche a favore del punto 4). Quindi anche la rumorosità di ingresso viene ad essere limitata e dipendente quasi esclusivamente dalla rumorosità introdotta dal segnale del primo oscillatore.

Se considerati come convertitori, il discorso cambia. Infatti durante le semionde negative presenti ora sul source di Q1 ora sul source di Q2 questi fet passano al loro grado massimo di amplificazione o meglio di conversione dando anche un certo guadagno che tuttavia è bene sia sempre limitato (per il punto 2 e il punto 4). Ovviamente quando source

Q1 = negativo, source Q2 = positivo e viceversa cosicché mentre uno conduce l'altro interdice.

Durante la fase di conduzione avviene il fenomeno della conversione, durante la fase di interdizione uno dei due gates risulta elettricamente "sconnesso" per cui tutto (o quasi) il segnale in ingresso viene sempre utilizzato e non ripartito fra due gates! Durante il passaggio da uno stato all'altro, vale a dire quando i sources passano a conduzione intermedia, la conversione viene ripartita equamente fra i Q1 e Q2, i gates assorbiranno ognuno il 50% del segnale d'ingresso ad essi applicato e la corrente continua fluente sul primario di L2 rimarrà costante in quanto ripartita fra i drains di Q1 e Q2 assicurando in tal modo una enorme linearità di conversione ancora a vantaggio del punto 2).

Perdonatemi se mi sono intrattenuto a lungo sul circuito di ingresso, ma è un qualcosa che non ho potuto "copiare" da nessun testo e ho dovuto spendere parecchio tempo per ottimizzare i valori dei componenti, quindi un minimo di considerazioni era doveroso farle; quanto al resto è un qualcosa di estremamente convenzionale, ma sicuramente vali-

do in quanto la configurazione circuitale dei filtri è stata desunta dalla "bibbia", per intenderci dall'ARLL HANDBOOK, salvo gli adattamenti necessari dovuti ai componenti usati.

Bene, proseguiamo: Q3 amplifica il segnale di conversione e lo "sbatte" brutalmente sul filtro a quarzi da 30 MHz (una chiccheria che mi è stata regalata da un OM, Fabrizio Sabatini I5VKN al quale vanno i miei ringraziamenti pubblici).

Q6, in uscita dal filtro, opera la seconda conversione coadiuvato dall'oscillatore del circuito di Q1, inietta il prodotto di conversione differenza sul secondo filtro a 10,7 MHz e all'uscita di questi il transistor Q7 viene ad avere funzioni di separatore e amplificatore ad alto guadagno.

Le ragioni che mi hanno indotto a una doppia conversione e all'adozione di questi valori sono date dal fatto che la prima media frequenza doveva avere gioco forza un valore di 30 MHz per assicurare una ricezione fino a questo valore, la seconda media frequenza doveva avere un valore standard per non creare eccessive difficoltà nel reperimento dei componenti critici.

Finito il discorso teorico passiamo alla pratica con particolari riferimenti al circuito stampato predisposto con un numero di piazzole in più a causa delle diversità meccaniche date dalle dimensioni dei filtri che potrete trovare sul mercato del surplus o del nuovo.

Mi sono adoperato non poco per cercare di configurare lo stampato in modo da renderlo compatibile con filtri di diverse marche come: MC COY, KVG, TONG YANG, TEW, ITT, credo possa-

no bastare! Altrettanto per il cristallo dell'oscillatore di seconda conversione con fori previsti sia per la misura miniatura che standard.

Probabilmente incontrerete qualche difficoltà nel reperimento degli stessi supporti che ho usato io per la costruzione di L1, L2 e L3. In ogni caso io vi fornisco i dati costruttivi meccanici ed i valori espressi in μH , l'importante è che siano munite di adeguata schermatura.

Per l'individuazione dei terminali leggere i punti della serigrafia componenti come segue:

alto sinistra
OUT = OUTPUT 10,7 MHz
M = MASSA
+15V = ALIMENTAZIONE

basso destra
O = INPUT 1 OSCILLATORE
M = MASSA
A = AGC
S = INPUT SEGNALE

Dati costruttivi induttanze

L1 = 14 spire filo smaltato da 0,5 mm diam. avvolte serrate su supporto da 5 mm diam. con nucleo (approx. 0,52 μH).


L2 - Primario = 13 spire + 13 spire con presa centrale di filo da 0,3 mm diam. avvolte su supporto da 5 mm diam. con nucleo (approx. 1,68 μH).

L2 - Secondario = 10 spire stesso filo di L2 avvolte sopra e al centro di L2 (approx. 0,57 μH).

L3 = 20 spire filo smaltato da 0,3 mm diam. avvolte serrate su supporto da 5 mm diam. con nucleo (approx. 1,2 μH).


I valori fra parentesi si intendono senza nucleo.

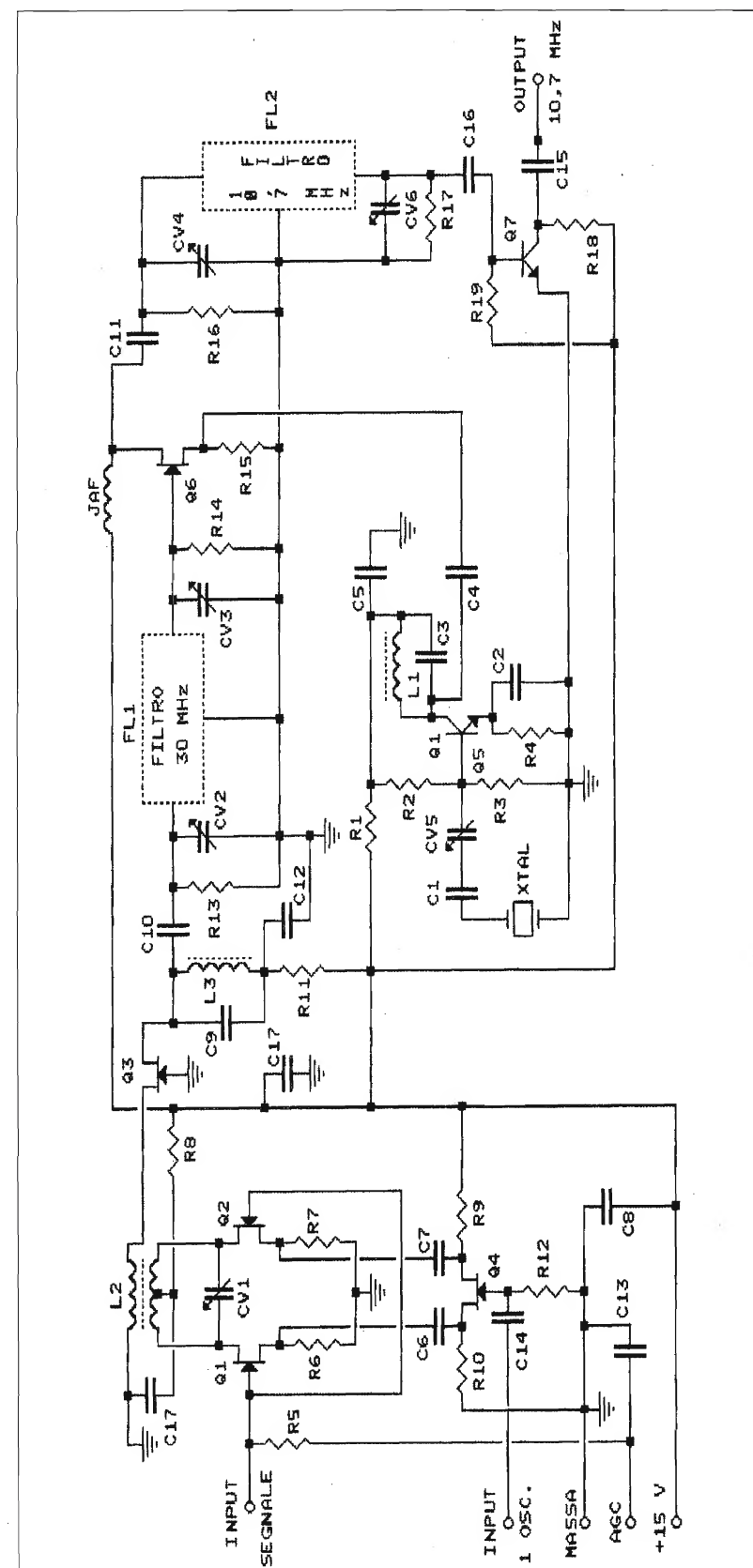Veniamo ai dettagli: i valori di C9 e C10 devono essere tali e compatibili con il filtro che usare-



R1 = 100 Ω
 R2 = 10 kΩ
 R3 = 4,7 kΩ
 R4 = 1 kΩ
 R5 = 1 MΩ
 R6 = 2,2 kΩ
 R7 = 2,2 kΩ
 R8 = 120 Ω
 R9 = 1 kΩ
 R10 = 1 kΩ
 R11 = 120 Ω
 R12 = 470 kΩ
 R13 = 560 Ω
 R14 = 560 Ω
 R15 = 2,2 kΩ
 R16 = 560 Ω
 R17 = 560 Ω
 R18 = 1 kΩ
 R19 = 120 kΩ
 C1 = da 1 a 100 pF vedi testo
 C2 = 47 pF
 C3 = 20 pF
 C4 = 4,7 nF
 C5 = 47 nF
 C6 = 4,7 nF
 C7 = 4,7 nF
 C8 = 47 nF
 C9 = vedi testo
 C10 = vedi testo
 C11 = 4,7 nF
 C12 = 47 nF
 C13 = 4,7 nF
 C14 = 47 nF
 C15 = 4,7 nF
 C16 = 1 nF
 C17 = 47 nF

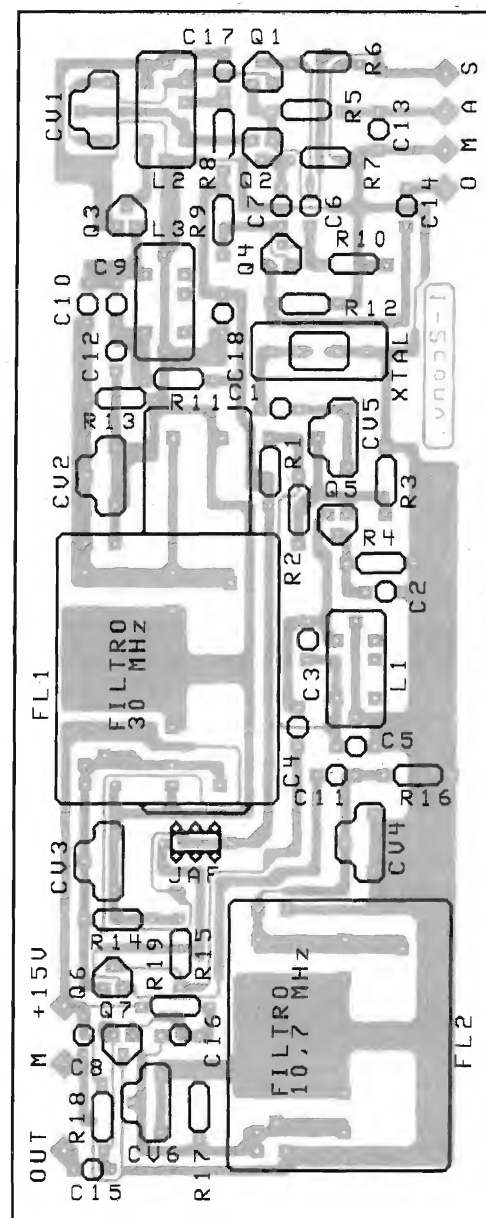CV1+CV6 = 4/40 pF
 JAF = 2 millihenry o superiore
 XTAL = quarzo da 13, 56667 MHz
 (40,7 MHz overtone) risonanza serie
 FL1 = filtro a 30 MHz ± 30 kHz
 banda passante 8 poli
 FL2 = filtro a 10,7 MHz ± 7,5 kHz
 banda passante 8 poli
 Q1, Q2, Q3, Q4, Q6 = FET BF245
 Q5, Q7 = NPN 2N5222



te, l'importante è che L3 riesca ad entrare in risonanza tramite la regolazione del nucleo, i valori da me ottenuti durante la messa a punto sono: C9 inizialmente 20 pF poi tolto completamente in quanto si è dimostrata sufficiente una capacità di 10 pF per C10 per ottenere la risonanza e quin-

di il massimo trasferimento di energia.

Il filtro usato è un MC COY (vedi foto), può darsi che con altri tipi di filtri si rendano necessari dei ritocchi a questi due condensatori.

Il condensatore C1 è molto elastico e come da elenco compo-

nenti può assumere diversi valori. Chiaramente quello ottimale sarà dato dalla possibilità di un perfetto centraggio di frequenza dovuto a CV5.

Rammento che la tolleranza di questo oscillatore deve essere molto piccola: da questo infatti dipende in gran parte la precisione di



lettura sul display di scala.

La taratura di CV2, CV3, CV4 e CV6 deve essere eseguita o con un oscillatore sweepato per ottenere la forma migliore o in assenza di questo strumento vanno regolati per il massimo di uscita, ma in questo caso non vi aspettate grosse differenze.

Per la taratura di L1 occorre puntare una sonda rivelatrice sul source di Q6, quindi con l'ausilio di un voltmetro elettronico, meglio se un oscilloscopio con sonda attenuata 1+10, verificare l'innescio delle oscillazioni.

ATTENZIONE. La giusta taratura non è quella che corrisponde alla massima ampiezza, ma quella che consente l'innescio immediato delle oscillazioni. A tale scopo una volta presunta la taratura, occorre togliere tensione al circuito e ridarla: se la taratura è stata fatta convenientemente le oscillazioni devono innescarsi immediatamente non appena data tensione.

Per la taratura di L2 occorre iniettare un segnale fisso a 30 MHz o meglio sweepato nel punto indicato dallo schema come input 1 oscillatore, collegare a massa il punto indicato come input segnale, indi puntare oscilloscopio con sonda attenuata o voltmetro elettronico con sonda rivelatri-

ce all'ingresso del filtro FL1. Regolare alternativamente CV1 e nucleo di L2 per la massima uscita. Fatto ciò regolare L3 sempre per la massima uscita.

A questo punto spostare la sonda sul punto indicato come output 10,7 MHz e verificare che vi sia un'uscita di 15 o più dB superiore a quella presente sull'ingresso di FL1.

Se tutto è stato eseguito con cura non dovrebbero esserci altri problemi, quindi si può allacciare il tutto all'oscillatore di prima conversione facente parte del modulo descritto sul mese precedente. Per le verifiche di conversione occorre: staccare da massa l'input segnale, mandare a massa, provvisoriamente, il punto contrassegnato con AGC, dopodiché iniettando un forte segnale di almeno 200 millivolt RF in ingresso si dovrebbero già vedere i segnali in uscita convertiti a 10,7 MHz.

MAIL BOX

Armando Frascari di Faenza è assillato da un problema che immagino sia comune a molti pertanto mi auguro che la pubblicazione di quanto segue possa essere di aiuto a quanti debbano risolvere il problema "spazio-antenne".

Caro Maurizio,
hai detto che posso scriverti per il mio problema.

Io ne approfitto subito: ecco il problema ANTENNE.

Premetto che io faccio solo dell'ascolto e che ho disponibile una lunghezza di 30 mt.

Il popolo dice: "Metti una antenna di 30 mt. e ricevi tutto il mondo"; anche questa è una soluzione, ma non mi soddisfa. Bene, prendiamo in considerazione una filare:

per i 60 mt., usando la formula

$$\frac{300}{4,8} \times 0,95 \text{ ho } \frac{300}{4,8} \times 0,95 = 59,38$$


lunghezza totale che diviso 4 = mt. 14.85 (quarto d'onda).

Per risolvere il mio problema dovrei calcolare quarti d'onda quante sono le frequenze che m'interessano e stendere filo per tutto il condominio. Impossibile!

Vediamo ora il dipolo: sempre per i 60 mt. e considerando 1/4 e 1/2 onda verrebbe:

il problema qui è: usare la lunghezza 1/4 onda o 1/2 onda??

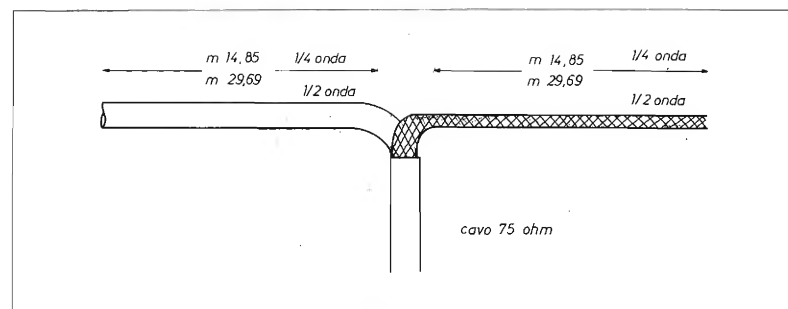In pratica usando piattina a 10 capi io potrei avere la risonanza su 10 frequenze diverse e



questo andrebbe bene. Tu che ne dici?

È inutile che tu storca il naso e ti metta a ridere; le mie conoscenze sulle antenne sono tutte qui, quindi non mi "strofinare" troppo e vedi di darmi una mano.

Attendo una tua in merito e ti saluto con una cordiale stretta di mano.

Armando Frascari

Caro Armando,

il problema dello spazio per l'installazione di un'antenna per onde corte non è un qualcosa che assilla solo te, purtroppo è risaputo che le dimensioni di un'antenna sono strettamente legate e linearmente proporzionali alla lunghezza d'onda di lavoro.

Gli accorciamenti attraverso bobine trappola poste in serie o ripiegamenti dell'antenna su se stessa, più o meno accentuati, portano sì il vantaggio di un minore ingombro, ma anche lo svantaggio di una minor resa, in quanto viene ad essere diminuita l'area di cattura che va considerata come fattore preminente sull'efficienza di un'antenna.

Quanto al discorso impostato sull'interrogativo 1/2 onda o 1/4 d'onda non è così semplice come potrebbe apparire di primo acchito e fra l'altro non sono d'accordo con le tue formule che a mio avviso vanno concepite così: 300.000 (velocità delle onde radio

nel vuoto assoluto) diviso L (lunghezza d'onda espressa in metri) uguale a F (frequenza espressa in kHz) mentre l'inverso 300.000 diviso F (in kHz) uguale L (in metri). Questa L va poi moltiplicata per un fattore di correzione dato dalla minor velocità delle onde radio in un conduttore, nel caso specifico del bronzo fosforoso questo fattore è 0,96% per il rame è 0,95 per l'alluminio 0,955. Applicando queste formule si ottiene la lunghezza dell'onda INTERA viaggiante all'interno di un conduttore.

Ora, un'onda intera è composta da due semionde costituenti la sinusoide pari ad un ciclo completo, c'è da dire però che queste sinusoidi di diverso fra loro hanno solo il senso di scorrimento, vale a dire la semionda positiva va da zero ad un valore massimo positivo per ritornare allo zero e la negativa da zero al suo valore massimo negativo per ritornare allo zero.

Queste due semionde rappresentano l'onda stazionaria che "staziona" sull'antenna quindi ad ogni inversione di polarità, indipendentemente dal suo segno (negativo o positivo) vediamo che le cose cambiano sì ma solo entro un tratto costituito da 1/2 lunghezza d'onda per cui ecco che basta un filo di questa lunghezza per irradiare un'onda radio. Analizzando ulteriormente que-

sta semionda stazionaria vediamo che essa, se "tagliata" al centro, presenta due quarti d'onda enantiomorfi, se questa parola suonasse troppo ostica possiamo chiamarli speculari; anch'essi sotto un certo profilo da considerarsi uguali e opposti sullo stesso piano.

Così diventa intuibile il fatto che gira e rigira le correnti e le tensioni all'interno di un'antenna vanno da un minimo ad un massimo entro variazioni date da 1/4 d'onda. Apparentemente si potrebbe pensare che per irradiare un'onda radio un solo quarto d'onda dovrebbe bastare; sennò, come è ben noto le onde ad alta frequenza hanno la caratteristica di viaggiare con uno sfasamento fra tensione e corrente pari a 180 gradi. Vale a dire che quando la corrente raggiunge il suo valore massimo la tensione è al suo valore minimo e viceversa per cui ogni quarto d'onda deve avere un suo "contrappeso" elettrico per poter essere irradiato.

Se costruiamo un'antenna in quarto d'onda i casi sono due: o ripetiamo questo quarto d'onda per intero formando così un dipolo aperto a 1/2 onda, o riportiamo artificialmente il "contrappeso" con piani di terra (vedi antenne GROUND-PLANE) o con bobine trappola o ripiegamenti; comunque con qualsiasi sistema elettrico lecito ed ammesso per poter far fluire, attraverso il cavo di discesa, l'energia a RF che deve essere irradiata o captata.

Dopo questa premessa teorica veniamo alla pratica ed in particolare al problema di un dipolo multibanda. Sì, in effetti con una piattina a 10 capi si possono ottenere risonanze su 10 frequenze diverse e addirittura avere un'antenna a larga banda atta a coprire

con continuità un certo spettro di frequenze. Minore sarà lo scarto fra una lunghezza e l'altra maggiore sarà la copertura lineare, viceversa otterremo un'antenna a larghissima banda però con qualche "buco".

Per costruirsi un'antenna del genere dovremo decidere i due estremi di frequenza dell'intera copertura quindi procede come segue prendendo come esempio teorico uno spettro compreso fra 5.000 e 20.000 kHz: 20.000 - 5.000 = 15.000 (tale risultato determina la copertura globale); 15.000: 10 = 1.500 (tale risultato determina i passi di scostamento fra i diversi dipoli); 1.500: 2 = 750 (questo risultato indica in modo del tutto empirico l'intervallo fra un dipolo e l'altro

che se preso non come unità arbitraria, ma come unità assoluta "garantisce", si fa per dire e con beneficio d'inventario, la copertura continua senza "buchi".

Il dipolo più lungo dovrebbe risuonare a $5.000 + 750 = 5.750$, il secondo a $5.750 + 1.500 = 7.250$, il terzo a $7.250 + 1.500 = 8.750$, il quarto a $8.750 + 1.500 = 10.250$, il quinto a $10.250 + 1.500 = 11.750$, il sesto a $11.750 + 1.500 = 13.250$, il settimo a $13.250 + 1.500 = 14.750$, l'ottavo a $14.750 + 1.500 = 16.250$, il nono a $16.250 + 1.500 = 17.750$ ed infine il decimo a $17.750 + 1.500 = 19.250$.

Naturalmente a queste frequenze occorre applicare le formule già citate convertendo la frequenza in lunghezza d'onda col

dovuto fattore d'accorciamento e ridotta alla metà per ottenere i dipoli che chiaramente essendo alimentati e tagliati al centro risulteranno composti da due bracci lunghi 1/4 d'onda.

Ora per eliminare parte di ingombro possiamo tendere l'antenna fra due supporti distanti il massimo che ci è consentito dallo spazio a nostra disposizione e l'eccedenza lasciarla "penzolare" a 90 gradi verso il basso così da avere una figura simile ad una parentesi quadra.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro e averti pienamente soddisfatto su quanto mi hai chiesto. Ciao e stammi bene.

MAURIZIO

due punti di riferimento per l'esperto



SEMCO



LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA





Electrical Characteristics

1. Capacitance range - 1 thru 1000 pf.
2. Capacitance tolerance - $\pm 1/2\%$, $\pm 1\%$, $\pm 2\%$, $\pm 5\%$, $\pm 10\%$, $\pm 20\%$. For capacitance values of 100 pF or less, the minimum standard available tolerance is ± 0.5 pF.
3. Dielectric strength — Minimum 200% of rated voltage for 5 seconds.
4. Insulation resistance — 1000 megohms uf. Need not exceed 100000 megohms at 25° C.
5. Min. Q at 1 MHz — See attached drawing.

Rivenditore
EBE s.a.s. - via Carducci, 2 - 93017 San Cataldo (CL)
- Tel. 0934/42355

CAVI - CONNETTORI - R.F.
Per qualsiasi Vostra esigenza di cavi e connettori, il nostro magazzino è sempre rifornito di cavi R.F. (tipo RG a norme MIL e cavi corrugati tipo 1/4", 1/2", 7/8" sia con dielettrico solido che in aria) delle migliori marche: C.P.E., EUPEN, KABELMETL. Inoltre potrete trovare tutti i tipi di connettori e di riduzioni per i cavi suddetti.
Trattiamo solo materiale di prima qualità: C.P.E., GREEMPAR, SPINNER.

SEMICONDUTTORI - COMPENSATORI
Il nostro magazzino inoltre è a Vostra disposizione per quanto riguarda transistori e qualsiasi altro componente per i Vostri montaggi a R.F. Trattiamo le seguenti case: TRW, PHILIPS, PLESSEY, NATIONAL SEMICONDUCTOR, CONTRAVERS MICROELETTRONICS et.
Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o richiesta prezzo.

**INTERPELLATECI
AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO**

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE
Via Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle / Bari - Tel. (080) 625271



YESU
ICOM
INTEK
POLMAR
MIDLAND
LAFAYETTE

PEARCE-SIMPSON

SUPER CHEETAH

3600 canali All-Mode AM-FM-USB-LSB-CW



Dati generali:

Controllo frequenza: sintetizzato a PLL - Tolleranza freq. 0.005% - Stabilità di freq. 0,001% - Tensione alim.: 13,8V DC nom., 15,9V max, 11,7V min.

Peso kg 2,26.

Trasmittitore: Uscita potenza AM-FM-CW, 5W-SSB 12W, PEP - Risposta freq. AM-FM: 450-2500 - Impedenza OUT: 50 Ω - Indicatore uscita e SWR.

Ricevitore: Sensibilità SSB-CW: 0,25 μ V per 10 dB (S+N)/N - AM 0,5 μ V per 10 dB (S+N)/N - FM, 1 μ V per 20 dB (S+N)/N - Frequenza IF: AM/FM 10.695 MHz 1^a IF - 455, 2^a IF - SSB-CW, 10,695 MHz - Squelch, ANL, Noise Blanker e Clarifier.

VIRGILIANA ELETTRONICA - v.le Gorizia, 16/20 - C.P. 34 - Tel. 0376/368923

46100 MANTOVA

Telefax 0376-328974

Radio - TV Color - Prodotti CB-OM - Videoregistratori - Hi-Fi - Autoradio - Telecomunicazioni

ELETTRONICA
FLASH

RIMODERNIAMO L'ALIMENTATORE COLLINS 516F-2

Sergio Musante, I1SRG

Sul n. 6-1987 di E.F. abbiamo pubblicato un'ampia descrizione del ricetrasmettitore Collins KWM-2. Crediamo di fare cosa gradita ai possessori di tale apparato, pubblicando qui una versione moderna del suo alimentatore, allo stato solido.

Purtroppo non ho mai posseduto questo apparato, ma ho usato per alcuni anni la linea separata formata dal ricevitore 75S-3C e dal trasmettitore 32S-3, quest'ultimo visibile in figura 1.

Il KWM-2 e il 32S-3 usano lo stesso alimentatore separato, denominato 516F-2. Questo alimentatore, sia per la disposizione dei condensatori di filtro posti sotto il telaio, sia per l'elevato calore generato dalle due valvole raddrizzatrici e dalle resistenze da R1 a R6, dopo anni di intenso funzionamento può essere soggetto a ripetute avarie.

Un rifacimento del 516F-2 con componenti più recenti è abbastanza facile e da prendere senz'altro in considerazione, cosa che io feci quando lo avevo e che ora propongo a quanti lo posseggono.

Lo schema di figura 2 mostra la nuova configurazione circuitale che è quasi identica all'originale di figura 3; ho sostituito le valvole con diodi e ho stabilizzato la tensione negativa di polarizzazione in modo da non dove-

re ritoccare ogni tanto il potenziometro BIAS ADJUST.

Si inizia il lavoro dissaldando e togliendo tutti i componenti fissati sotto il telaio, prestando attenzione al condensatore C1 da 50 nF, al potenziometro del bias R9, al portafusibile, al cavo di collegamento al Tx e a quello di alimentazione, componenti che dovranno essere riutilizzati. È conveniente, prima di dissaldarli, scrivervi i colori dei fili che formano il cavo di connessione al Tx e relativo utilizzo, in modo da riconoscerli facilmente quando si dovranno ricollegare. Poi si toglieranno il trasformatore T1, le tre induttanze L1, L2 e L3, le tre resistenze R4, R5 e R6 e relativa

gabbietta di protezione e siccome anche questi componenti andranno riutilizzati, si provvederà a pulirli per bene se necessario.

Il trasformatore T1 ha un solo primario a 115 Vca e sono stato tentato di farlo riavvolgere sfruttando per un altro avvolgimento a 115 Vca lo spazio che si può ricavare sopprimendo i due avvolgimenti per i filamenti di V1 e V2 non più necessari. Poi ho optato per l'uso di un autotrasformatore, per evitare brutte sorprese. I modelli più recenti di questo alimentatore, hanno già il primario di T1 funzionante a 115 o 230 Vca. I colori dei fili di T1 sono segnati sullo schema originale e non c'è pericolo di sbagliarsi.


Dopo avere liberato il telaio da tutti i componenti, si provvederà a pulirlo per bene con diluente alla nitro, in quanto è spruzzato di vernice isolante. Dietro il telaio ho praticato due piccoli fori rettangolari per alloggiare due prese (GBC-GE/0794-00), indicate P2 e P3 sullo schema di figura 2 e che sono utili per alimentare eventuali ventole di raffreddamento.

Lo spazio a disposizione sotto il telaio non è molto e bisogna sfruttarlo per bene. In figura 4 si vede il circuito terminato, con i componenti montati su due stri-



figura 1 - foto del trasmettitore 32S-3


ELETTRONICA
FLASH

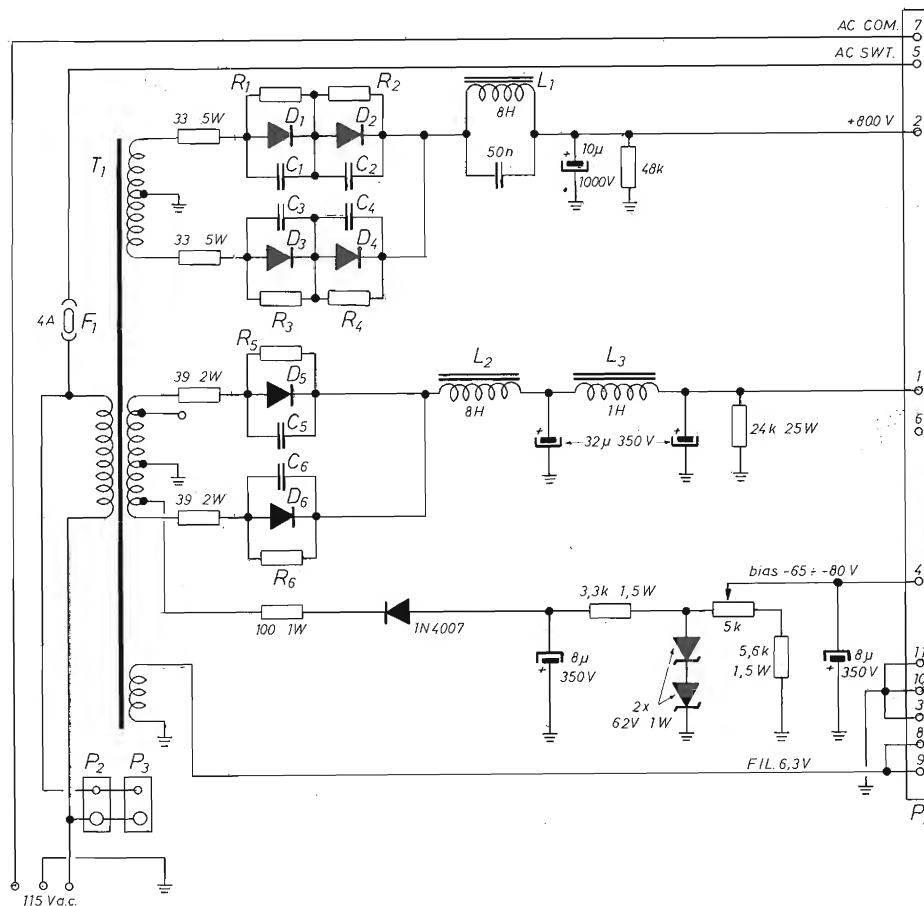

R1 ÷ R4: 470 k1W
C1 ÷ C4: 10 nF 1000V
D1 ÷ D6: BY 127

R5 - R6: 470 k 1/2W
C5 - C6: 10 nF 500V

figura 2 - Schema nuovo

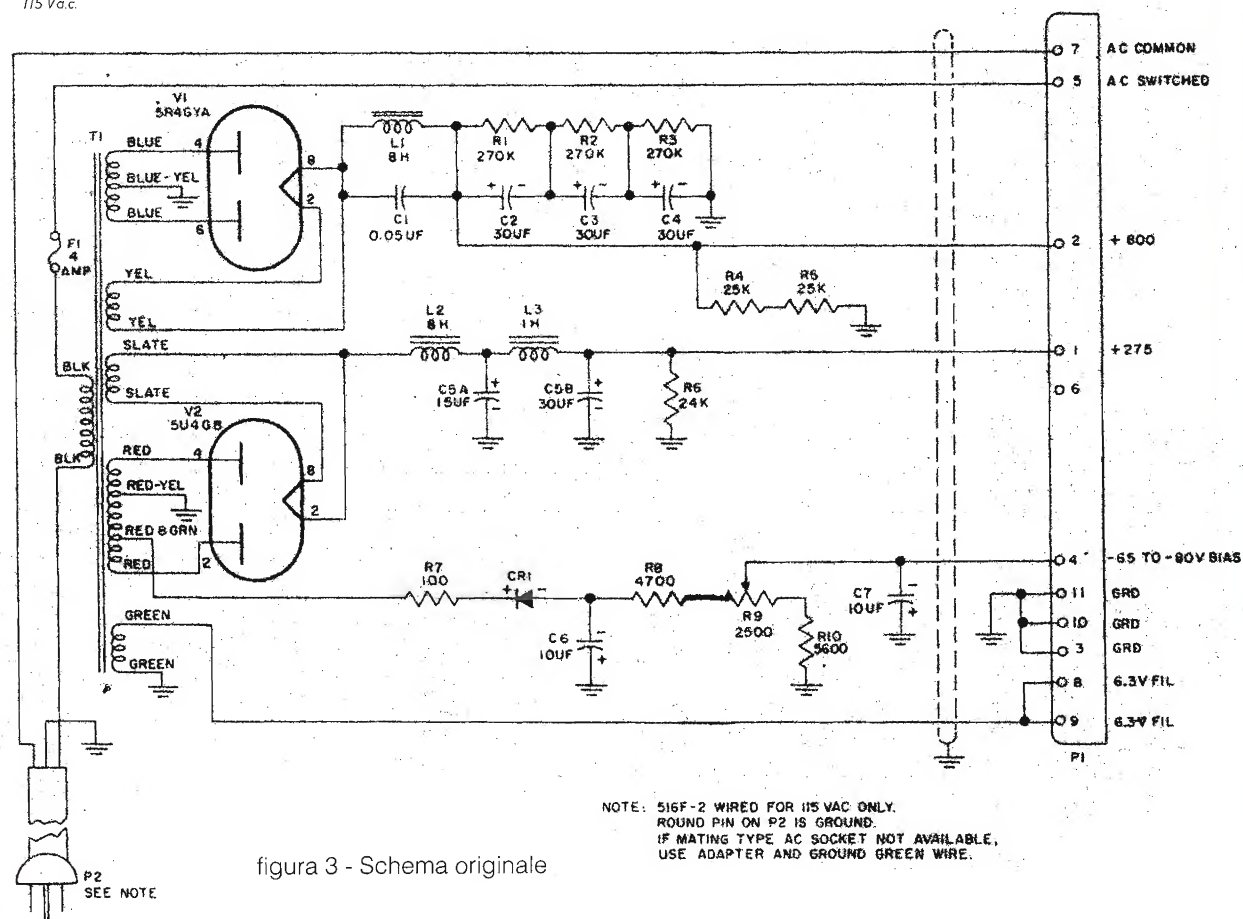

NOTE: 516F-2 WIRED FOR 115 VAC ONLY.
ROUND PIN ON P2 IS GROUND.
IF MATING TYPE AC SOCKET NOT AVAILABLE,
USE ADAPTER AND GROUND GREEN WIRE.

figura 3 - Schema originale

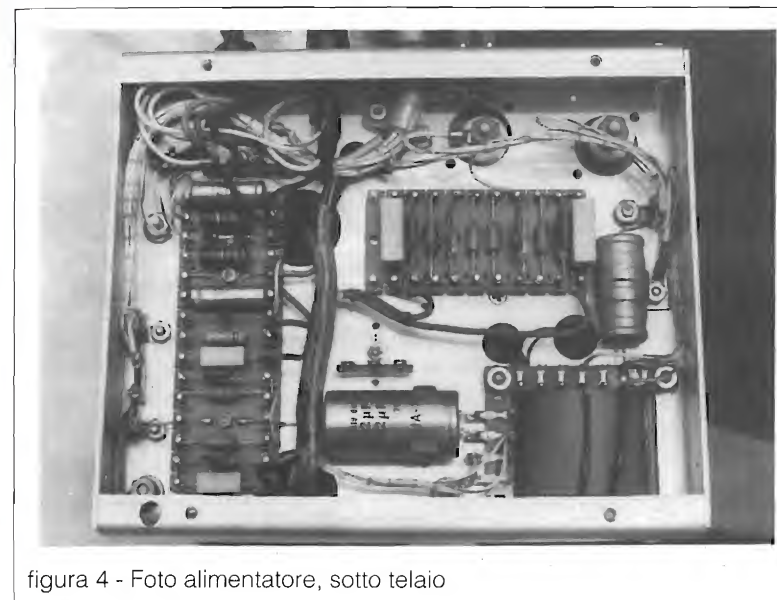


figura 4 - Foto alimentatore, sotto telaio

sce di ancoraggi in bachelite con terminali a torretta (GBC-GB/2926-00). Anche fra le viti che fissano le induttanze L1 e L2 al telaio, ho inserito due strisce per ancoraggi, un pò modificate e servono per ancorare i fili delle tre induttanze e il condensatore da 32+32 μ F. La base del trasformatore T1 occupa molto spazio sopra il telaio ed è necessario mettere alcune viti (con testa svasata) per fissare i componenti sotto il telaio, prima di fissarlo definitivamente. Per fare dei buoni collegamenti ho spelato un poco il cavo di connessione al 32S-3, rendendo così più lunghi gli stessi fili che sono di ottima qualità. Ho sostituito C2, C3 e C4 con un unico condensatore a bagno d'olio da 10 μ F 1000V, i cui terminali isolati in ceramica si adattano ai fori dove si trovavano gli zoccoli delle valvole. L'ho acquistato per corrispondenza a Livorno ma attualmente se ne possono trovare simili dalla Ditta Doleatto di Torino. Sarebbe stato ideale averne due cilindrici a vitone e si possono utilizzare anche quelli

marcati per funzionare in corrente alternata con almento 400 V.lca da collegare in serie. Il valore della capacità non è tassativo.

Avendo dovuto sostituire R4 e R5 perché bruciate, ho usato quattro resistenze da 12 Ω 15 watt a 70° C. (GBC-DQ/2813-12) collegate in serie e sistemate come si vede in figura 5. Queste resistenze unitamente a R6 dissipano molto calore e, non essendo facile reperirle, ho fissato una piccola ventola sulla gabbietta di protezione per raffreddarle (figura 6). Detta ventola funziona a 220 Vca e alimentandola a 115 Vca gira piano e



figura 5 - Foto alimentatore, resistenze e gabbietta



figura 6 - foto alimentatore, ventola fissata sulla gabbietta.

non fa rumore. I condensatori ceramici C1, C2, C3 e C4 sono da 1000 VL (GBC-BK/7003/10) e per tutte le resistenze impiegate consiglio di rispettare i watt indicati. I quattro fili dei due avvolgimenti per i filamenti di V1 e V2 non devono essere tagliati ma bene isolati in punta magari con un poco di guaina termorestringente e legati nel cablaggio assieme agli altri.

Se avete il 516F-2 in buone condizioni e desiderate soltanto sostituire le valvole con i diodi, potete mettere i BY127 nelle basi di bachelite recuperate da val-

vole esaurite o saldarli direttamente sui piedini degli zoccoli. Le resistenze e i condensatori di protezione ai diodi possono anche essere eliminati. Il materiale descritto che ho acquistato alla GBC, è quasi introvabile nelle succursali e tramite queste lo si può ordinare alla sede di Milano.

A lavoro ultimato conviene provare il 516F-2 scollegato dal Tx, controllando con un tester le tensioni sullo spinotto P1 e facendo attenzione che sui contatti 5 e 7 è presente tensione di rete e che devono essere cortocircuitati per fare funzionare l'a-

limentatore. Le tensioni a vuoto saranno più alte dei valori riportati sullo schema e così avremo circa 1000 Vcc sul contatto 2 e 300 Vcc sul contatto 1. Effettuata questa prova si collegherà il 516F-2 al Tx e, dopo avere regolato il BIAS sullo strumento del 32S-3 o del KWM-2, si ricontrolleranno tutte le tensioni con l'apparato in trasmissione.

Sul frontale del contenitore dell'alimentatore si può alloggiare un altoparlante per il 75S-3C o per il KWM-2.



**1-2
APRILE
1989**

**15^a FIERA
DEL RADIOAMATORE E DELL'ELETTRONICA**

GONZAGA (MANTOVA)

**LA PIÙ PRESTIGIOSA
E RICCA FIERA
ITALIANA DEL
SETTORE
VI ATTENDE**

INFORMAZIONI:
Segreteria Fiera dal 22 marzo
Tel. 0376/588258

AMPIO PARCHEGGIO - RISTORANTE ALL'INTERNO

CON IL PATROCINIO DELLA:


**Banca Popolare di
Castiglione delle Stiviere (MN)**

**ELETTRONICA
FLASH** Vi attende
al suo Stand



**IMPIANTI COMPLETI PER LA RICEZIONE
TV VIA SATELLITE
DEI SATELLITI METEOROLOGICI,
IN VERSIONE
CIVILE E PROFESSIONALE
AD ALTISSIMA DEFINIZIONE**

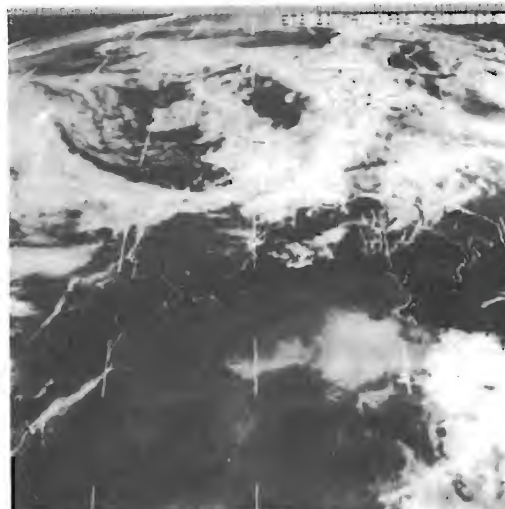I 3 D X Z GIANNI SANTINI
Battaglia Terme (PD) Tel. (049) 525158-525532



a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti

La festa continua, animo ragazzi anche per questo mese una antenna SIRTEL in palio, vincerla è facile, installarla è ancora più facile dal momento che ha o meglio hanno visto che le antenne illustrate sono due; in caso di vincita indicare la preferenza.

Attacco a grondaia, il che significa niente fori alla carrozzeria e perdite di tempo e danaro per ricorrere a mano d'opera specializzata.

Ma non basta, lo stilo infatti è comodamente asportabile, cosa, da non costituire un ghiotto richiamo per vandali o ladroncini e di ingombro tale da poter essere riposto nel vano baule della propria vettura.

Naturale, e forse superfluo ripeterlo, l'efficienza di queste antenne è garantita dal marchio SIRTEL e ogni antenna con questo marchio, prima di essere avviata al mercato commerciale ha sempre subito severi test e rigidi controlli, sia sui parametri elettrici che meccanici.

Va detto che i materiali con cui sono realizzate la base di appoggio e il fissaggio a gronda non costituiscono pericolo di alcun genere per l'autovettura.

Per pericoli si intendono le abrasioni sulla vernice o peggio, nel tempo, striature brune di parti ossidate lungo i fianchi della carrozzeria tristemente note agli users di questo tipo di antenne. Dopo questa doverosa premessa diamo semaforo verde a:

SIRTEL QUIZ

- 1) Quali inconvenienti si possono avere in caso di ROS superiore a 1:1,5?
- 2) A che frequenza corrisponde il canale 5 nella banda CB?
- 3) Ai morsetti di un'antenna la cui impedenza sia 50W applichiamo una potenza di 5 watt effettivi, sapreste calcolare la tensione presente ai suoi capi?

Tutto qui, molto facile vero?, ora se volete vincere una TM 27A o una TM 27W non dovete fare altro che scrivere le tre risposte esatte su una cartolina postale e farla pervenire al mio indirizzo (via Arno 21 - San Mauro Pascoli - 47030 FO) al più presto possibile. Il nome del vincitore verrà pubblicato su queste pagine e riceverà in premio, a scelta, una delle due antenne ora descritte.

Ritornando sulla descrizione di queste vi invito ad osservare le figure: come potete vedere, la TM 27A ha corpo in acciaio "stainless" con bobina di carico al centro. Tutte le antenne con carico al centro devono essere molto robuste per essere in grado di sopportare senza inconvenienti le inerzie meccaniche dovute al vento e al movimento veloce della vettura sulla quale vengono installate.

D'altra parte si hanno dei vantaggi non indifferenti per quanto concerne l'angolo di radiazione che risulta abbastanza simmetrico sia verso l'alto che verso il basso.

Le antenne trappolate al centro diventano ideali nei collegamenti MOBILE-MOBILE, il segnale irradiato si mantiene all'altezza ideale per essere captato a livello "stradale", ma c'è di più, all'aumentare della distanza fra i veicoli anche se il segnale viene a diminuire per questo motivo, si è sempre sicuri su una uniforme distribuzione dell'intensità di campo.

Il caso limite viene dato da: una unità mobile in sommità di collina, l'altra unità al piedi della stessa collina. In questo caso anche se gli stili, geometricamente parlando, sono paralleli, essi tuttavia lavorano su due piani diversi (più alto e più basso) però viene sempre a verificarsi la condizione di intersecamento fra gli angoli di radiazione delle due antenne.


Per cui, a parità di potenza e di guadagno d'antenna, il confronto fra due stili trappolati alla base va senz'altro a favore delle "trappolate al centro". Non si pensi erroneamente che le antenne caricate alla base siano qualcosa di inferiore, esse hanno semplicemente altre caratteristiche e il meglio di queste può essere sfruttato solo se si è a conoscenza del loro impiego migliore. La TM27W ha la trappolatura distribuita su quasi tutto lo stilo, il mollone di base va inteso come ancoraggio flessibile e non come bobina di carico. Rispetto alla TM27A (configurazione in 1/4 d'onda) abbiamo una 5/8 d'onda.

Questo fattore, oltre alla diversa distribuzione dell'energia lungo l'elemento spiralato, determina un angolo di radiazione più ristretto.

Punti vendita delle antenne SIRTEL:

IM.EL.CO. via Gaurico n. 247/b
00143 - ROMA - EUR
Tel. 06-5031572

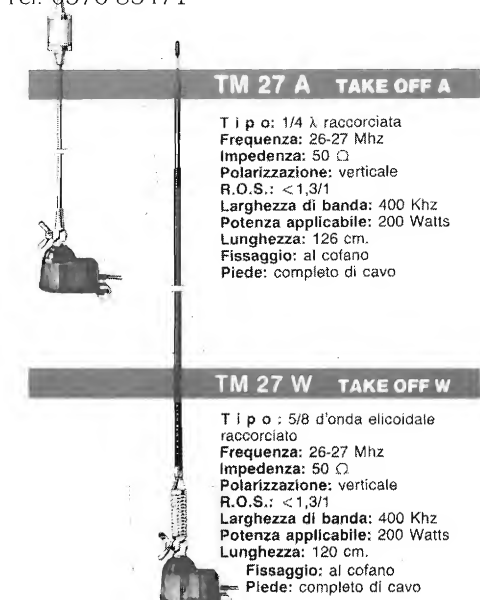SIRTEL viale Risorgimento n. 45-47
48049 - VOLTA MANTOVANA MN
Tel. 0376-83471



**ELETTRONICA
FLASH**

LE PRESTIGIOSE ANTENNE CB-27Mhz



Per sentire e comunicare con il mondo!
Sistemi di antenne VHF-UHF-SHF terrestri e marine
Suntuose Finiture! Raffinate le prestazioni

UN GRANDE NOME

C.B. RADIO FLASH

Livio Bari



In una precedente puntata si era parlato di Servizio Emergenza Radio (S.E.R.) ed avevo promesso di pubblicare uno schema di alimentatore con batterie in tampone per le emergenze.

Se ne può costruire uno abbastanza economico con l'integrato LM317T.

Lo schema è in figura 1. Si tratta di uno schema classico munito di tutti gli accorgimenti del caso.

L'uscita va collegata ad una batteria al Pb che può essere del tipo per motocicli da 12V. La capacità della batteria (in Ah) determina "l'autonomia" della alimentazione di emergenza in caso di assenza di rete.

Al limite per assicurarsi una autonomia di decine di ore si può usare una batteria da autovettura a 12V. La batteria però deve essere "buona" cioè non bisogna usare quella vecchia che si è so-


stituita sull'auto.

I tipi ideali sono i modelli "senza manutenzione", cioè sigillati.

Per calcolare l'autonomia bisogna conoscere il consumo del baracchino in A.

Questo varia però da RX a TX e quindi il calcolo è solo indicativo
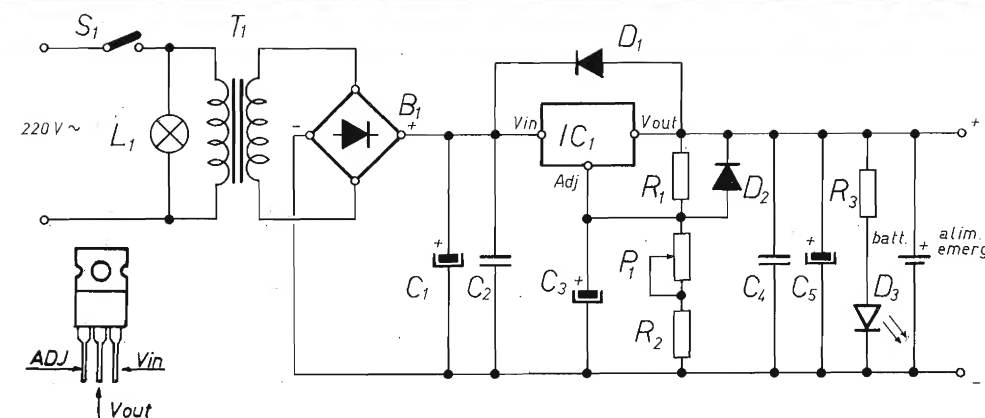
$$\frac{(\text{ore} = \text{capacità Ah})}{\text{consumo A}}$$



- S1 = int. a levetta 250 ~ 3A
- T1 = trasf. 50 VA - Pri: 220 V - Sec: 18 V
- B1 = ponte diodi 200 V - 4A (es. KBL02)
- C1 = 4700 µF - 35 V
- C2 = 0,1 µF cer. 50 V
- C3 = C5 = 47 µF 25 V
- D1 = D2 = diodo 1A - 100 V (1N 4001 ÷ 4007)

- D3 = LED rosso
- IC1 = LM 317 T (Tozzo)
- R1 = 120 Ω 1/4 W
- R2 = trimmer 470 Ω
- R3 = R4 = 1 kΩ
- Lp = lampadina (segnalatore) al neon per 220 V
- BT = batteria al Pb 12 V (vedi testo)

figura 1 - Schema elettrico di alimentatore CB per S.E.R.

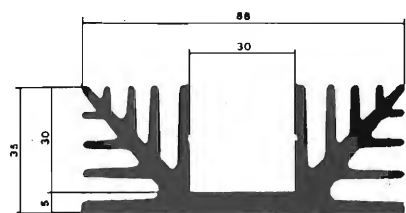


figura 2 - L'alimentatore montato.

S 41

Dissipatore con notevoli prestazioni termiche e di impiego, infatti oltre che per TO 3, TO 66 e plastici in genere, può essere utilizzato per ponti e resistenze a contenitore metallico, ed anche per contenitori a vite. Inoltre data la sua massa, può essere convenientemente impiegato quando trattasi di potenza applicata, ai dispositivi, in modo impulsivo.

RIF.	Lunghezze standard
11-108	40 mm.
→ 11-109	75 mm.
11-110	100 mm.
11-111	1000 mm.



S 41

figura 3 - Dimensioni dissipatore termico.

La batteria resta sempre carica perché il circuito è in "tampone", se manca la rete essa viene "scaricata" sul baracchino e quando la rete torna la batteria va automaticamente sotto carica.

L'unica regolazione da fare per mettere in funzione l'apparato è quella del trimmer R2 (da 500 Ω o 470 Ω) per avere una tensione in uscita, a batteria scollegata, di 14 V.

Questa tensione, che va misurata con uno strumento degno di fede cioè con tester digitale perfettamente funzionante, è tale da garantire una ricarica perfetta della batteria.

La durata della ricarica, in caso di batteria scarica, dipende dalla capacità di questa tenendo conto che la corrente massima di ricarica è limitata dalle caratteristiche interne di IC1 (LM317) a circa 2A.


Questo integrato va montato su dissipatore usando le accortezze del caso (grasso al Silicone) e tenendo presente che il fondello metallico è collegato elettricamente al terminale centrale Vout.

Non fate economia sul dissipatore e montatene uno rispettabile quale ad esempio quello riportato in figura 2 (RIF 11-109).

Ed ora ... buon lavoro!

P.S.: senza batteria in tampone questo è un ottimo alimentatore per CB, a patto che il consumo in TX non superi 2A.

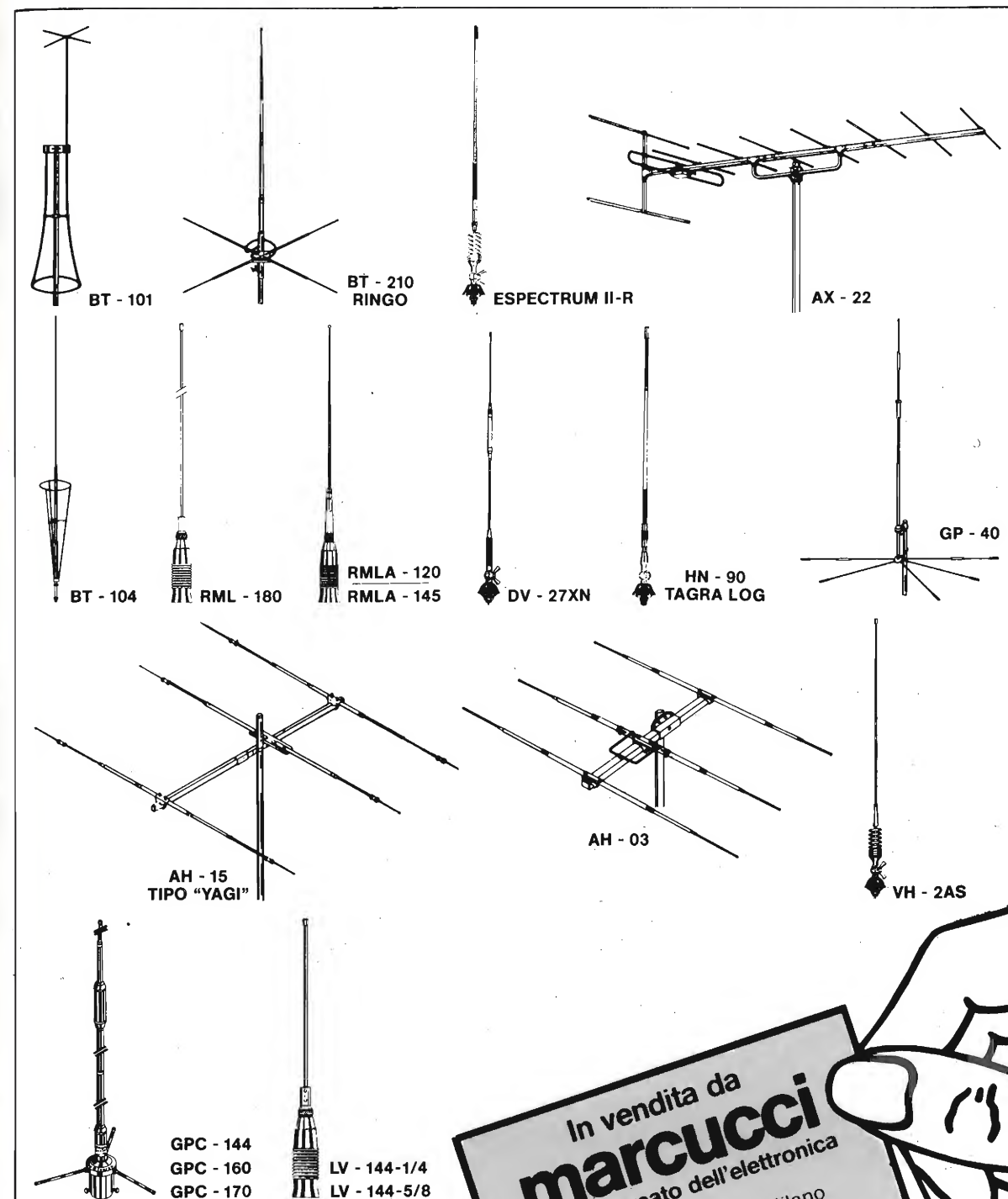Ecco una selezione tra le antenne della collezione Tagra



In vendita da
marcucci
Il supermercato dell'elettronica

Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano
Tel. 7386051

TAGRA
marcucci S.p.A.

**PER STRINGERE
AMICIZIE LONTANE**

**CONDOR
H.Q. LINE**
AMPLIFICATORE LINEARE
DA STAZIONE BASE
160W - 3,5 ÷ 30 MHz



42100 Reggio Emilia - Italy
Via R. Sevardi, 7
(Zona Ind. Mancasale)
Tel. 0522/47441 (ric. aut.)
Telex 530156 CTE I
Fax 47448

LE O. C. PRIVATE DAGLI U.S.A.

Fabrizio Skrbec

I motivi che mi hanno suggerito di proporre ai lettori di Elettronica Flash un panorama sulle stazioni private statunitensi in onde corte sono diversi. Innanzitutto il riflesso che ha avuto anche in Italia lo scambio di consegne tra Ronald Reagan e Georg Bush alla guida della Casa Bianca, poi il film "good Morning, Vietnam" ambientato nella metà anni '60 (all'inizio del conflitto quando non c'era vera guerra, ma solo operazioni di polizia) nella stazione radiofonica dell'esercito americano di Saigon, nella quale il disk jockey è Croanuer (interpretato da Robin Williams) adoratore dei Beach Boys e di James Brown si esaltava a interpretare a modo suo il ruolo di cronista.

Per ultimo motivo, l'interesse che ha suscitato anche in Italia il modo con cui alcune stazioni private nordamericane cercano di rialzare la loro audience: pesanti insulti agli ascoltatori che telefonano alla radio, minacce e violenza verso chi ascolta.

L'interesse, anche degli inserzionisti pubblicitari, cresce, ma si è trasformato in tragedia quando un commentatore (Alan Berg) è stato ucciso nel garage della sua stazione radio a Denver.

Si tratta certamente di casi estremi, non collocabili nella vera realtà delle broadcasting americane, ma quale modo migliore per dare uno sguardo alla realtà, se non sintonizzarsi direttamente con gli States?

Per cominciare con un po' di rock n' roll vi consiglio vivamente la WRNO, "the Rock of the World", la prima emittente non religiosa e non governativa statunitense in onde corte.

"On air" dal 13 febbraio 1982 nella duplice veste di WRNO Worldwide (in onde corte) e WRNO FM-100, ha in Joe Costello III (WA5HSI) il Station Manager. Per ascoltarla provare la trasmissione serale tra le 17,00 e le 21,00 su 15420 kHz.

Ad ogni ora notiziari della CBC e della ABC, il

tutto sempre in inglese. Il sabato appuntamento alle 19,30 con l'"Ameircan Top 40", l'Hit Parade americana. Il recapito è il seguente:

WRNO
P.O. Box 100
New Orleans
Luisiana 70181
USA


Dalla Luisiana in Florida, a Okeechobe sito di trasmissione della WYFR, "Your Family Radio" (ex WNYW). Emittente religiosa che dal 1973 ha questo nominativo, dispone attualmente di 8 trasmettitori da 100 kW e 2 da 50 più un contratto di scambio reciproco di frequenze con la Voice of Free China di Taipei.

Trasmette in 10 lingue. L'ascolto è molto facile, anche per chi non conosce l'inglese, visto che trasmette quotidianamente 3 trasmissioni di un'ora in lingua italiana: la ricezione migliore si ha alle 21,00 su 11580 kHz e alle 18,00 su 15440 e 21615 kHz. In inglese provare tra 06,00 e le 07,47 su 7355 kHz oppure, con un segnale molto forte, dalle 20 alle 21 su 15565 kHz. (Tutte le frequenze sono dei trasmettitori di Okeechobe). Il recapito:

WYFR
290 Hegenberger Road
Oakland
California 94621
USA

Numerose le possibilità di ascolto della WCSN, "World Service of Christian Science Monitor", che trasmette da Scotts Corner (Maine) con un trasmettitore da 500 kW. Per ascoltarla in inglese sintonizzarsi fino alle 20,00 su 21640 kHz e dalle 06,00 alle 07,57 su 7365 kHz. Un'altra buona

ELETTRONICA
FLASH

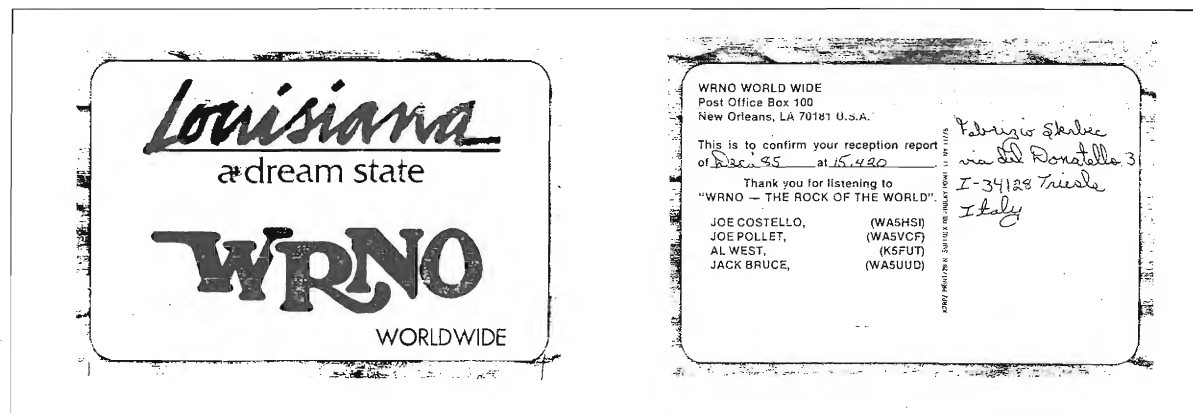

occasione dalle 14,00 alle 16 su 13760 kHz. Tipicamente religiosa, irradia dal lunedì al venerdì il World Service del Christian Science Monitor con informazioni in inglese.

Durante il fine settimana trasmette "The Herald o Christian Science", religioso, con rubriche in inglese, francese e tedesco.

Per conoscere direttamente l'ultima schedula, chiamare il 617 450 2060 di Boston oppure scrivere a:

WCSN
P.O. Box 860
Boston
Massachusetts 02115
USA

Ancora disc jockey dallo Utah, da dove trasmette "Superpower KUSW Worldwide", dal 26 dicembre 1987 regolarmente in onda con oldies, musica country & western e qualche programma religioso, visto che Salt Lake City è stata fondata dai mormoni nel 1847).

La musica "from the West to the World" la si può ascoltare, con un discreto segnale, dalle 16,00 alle 22,00 su 15650 kHz. Per conferme ai vostri rapporti d'ascolto rivolgersi a:

P.O. Box 7040
Salt Lake City
Utah 84107
USA

Ci spostiamo verso est fino ad arrivare nello Stato dell'Indiana, a South Bend, dove ha sede la WHRI, world Harvest Radio, che arriva in Europa con un segnale irradiato dai due trasmettitori da

100kW situati a Noblesville. Orari e frequenze suggerite: dalle 18,00 alle 21,00 su 13760 kHz oppure sui 17830 kHz fino alle 24,00. L'identificazione è favorita dal fatto che dà l'identificazione in lingua italiana. Il recapito è il seguente:

WHRI
P.O. Box 12
South Bend
Indiana 46624
USA

Ancora un po' ad est e arriviamo in Pennsylvania, da dove ci giunge la WINB "world International Broadcasters", sulla frequenza di 15185 dalle 20,00 alle 22,45. È un'emittente religiosa, con una QSL molto dettagliata anche nei particolari tecnici. Recapito:

WINB
P.O. Box 88
Red Lion
Pennsylvania 17356
USA

Fino adesso vi ho elencato emittenti ascoltabili con molta facilità, che giungono in Europa con una certa regolarità, anche con attrezzature non sofisticate. Per altre, invece, l'ascolto si fa problematico a causa di un lobo di irradiazione non diretto verso l'Europa, la scelta infelice di certe frequenze, per cui devono essere seguite con più costanza, dando un'occhiata alla propagazione, accordando bene l'antenna, e così via.

Inizio dall'assolata California, da dove la KGEI "La Voz de la Amistad", Fondata nel 1939 dalla General Electronic Industries in occasione del

Golden Gate International Exposition, è molto seguita in particolar modo in America Latina. Ebbe un momento di particolare notorietà dopo il terremoto che sconvolse Città del Messico il 29 settembre 1985, quando si mise a disposizione per l'invio di messaggi da e per il Messico, modificando il palinsesto dei programmi.

Per aumentare la penetrazione nel pubblico sudamericano, da qualche tempo trasmette il servizio spagnolo attraverso Radio Nacional de Chile, sulla consueta frequenza di 9550 kHz, dando come recapito Classificador 15, Santiago, Chile. Altra possibilità tra le 03,30 e le 07,30 su 15140 kHz. Recapito:

KGEI The Voice of Friendship
Redwood City
California 90065
USA

Sempre in California ha sede la KVOH "High Adventure Radio", la cui presenza sulle onde corte la si può notare nella trasmissione tra le 20,00 e le 01,00 su 17775 kHz con i 50 kW da Rancho Simi. Con programmi di natura religiosa, il 70% in spagnolo e il resto in inglese, non ha mai le antenne rivolte verso l'Europa, ma solamente per il continente americano. Recapito:

KVOH
Box 93937
Los Angeles
California 90093

Dal sole al freddo dell'Alaska. Dalla penisola del Kenai arriva la KNLS "The New Life Station" con un programma in inglese della durata di un'ora alle 08,00, 15,00, 16,00 e 18,00. Frequenze: rispettivamente 6065 per la prima e 7355 per

le altre tre emissioni: Recapito

KNLS
P.O. Box 473
Anchor Point
Alaska 99556
USA

Torniamo negli Stati caldi con la WMLK da Bethel, che trasmette esclusivamente programmi religiosi con un trasmettitore da 50 kW solamente dalle 04,00 alle 07,00 e dalle 17,00 alle 20,00 su 9465 kHz. Tentar non nuoce... Recapito:

WMLK
P.O. Box C
Pennsylvania 19501
USA

In dirittura d'arrivo la KCBI da Dallas. Purtroppo J.R. non ha pensato di investirvi un po' di dollari, per cui la potenza è sempre di 50 kW.

Stazione commerciale, trasmette oltre che a gospel e country music, anche notizie sul Texas e un bollettino per i DXer dal titolo World of Radio e una rubrica di contatto con gli ascoltatori intitolata Radio Connection Hotline. Per consultare la KCBI, comporre il numero (800) 223-5224 "Tuesday-Sturday 02-04 UTC only!" oppure:

KCBI
Dallas
Texas 75221
USA

It's a wonderful world, cantava Luis Amstrong, non basta che ruotare la manopola della sintonia (o digitare la frequenza sulla tastiera) e occhio!

Altre stazioni annunciate, ma che non hanno

KCBI
DALLAS, TEXAS 75221 U.S.A.
VERIFICATION OF RECEPTION:
Frequency: 11,790 kHz
Date: 27 December 1985
Time: 1902-1925 UTC
Thank you for your report. We have checked our records and found it to be accurate.
Engineering Dept. 01278

Fabrizio Skirba
via del Donatello 3
I-34128 Trieste
Italy

73's for the new year!

MONTH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JAN												
FEB												
MAR												
APR												
MAY												
JUN												
JUL												
AUG												
SEP												
OCT												
NOV												
DEC												

Radio Connection Hotline (800) 223-5224
[Tuesday-Saturday 0200-0100 UTC Only]

ancora a tutt'oggi iniziato a trasmettere, sono la WWCR World Wide Christian Radio (3314 West end Avenue, Nashville, Tennessee 37203, USA) sulle frequenze di 7520 e 15650 kHz e Radio New York International che riceverà nei prossimi mesi la licenza di trasmettere da parte della FCC.

Gli spunti non mancano di certo. Non ho elencato ovviamente tutta la programmazione di ciascuna emittente, ma solamente le possibilità

migliori per un ascolto alle nostre latitudini.

Gli orari e le frequenze dovrebbero rimanere valide fino al cambio della stagione propagativa, in marzo. Un monitoraggio delle stazioni in questione nelle settimane immediatamente precedenti vi consentirà di seguire gli aggiornamenti. Tutti gli orari sono espressi secondo il tempo universale coordinato (UTC).

Regione dell'Umbria - Provincia di Terni - Comune di Amelia
Azienda di promozione turistica dell'Amerino
A.R.I. Sez. di Terni


MOSTRA MERCATO
DEL RADIOAMATORE E DELL'ELETTRONICA
... un'occasione per visitare l'Amerino...

AMELIA (zona industriale di Formole)

26-27-28 Maggio 1989

Segreteria:

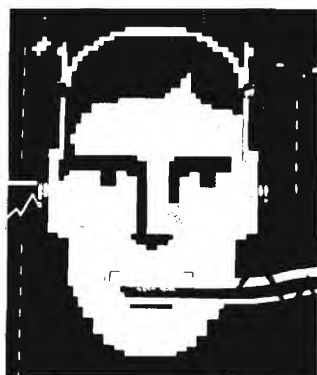Azienda di promozione turistica dell'Amerino - Via Orvieto, 1 - Tel. 0744/981453



ELETTRONICA
FLASH


Vi attende
al suo Stand

ELETTTRA

ZONA INDUSTRIALE GERBIDO
CAVAGLIÀ (VC) - TEL. 0161/966653

TASTIERA DTMF L. 50.000
da taschino

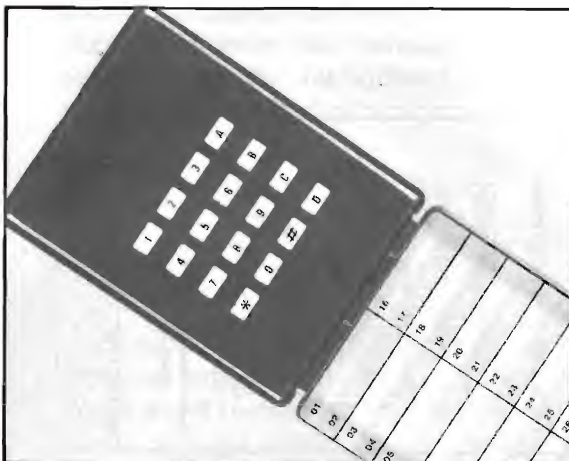12 TONI + A-B-C-D
AUTOALIMENTATA
USCITA ALTOPARLANTE



ELETTRONICA
FLASH

FONORELE' AD ALTA SENSIBILITA'

Roberto Capozzi

Avviatore automatico di registratori per
"un curioso ricevitore", applicabile a
qualsiasi altra fonte BF


Nel n° 9 - 86 di E. F. apparve il progetto di UN CURIOSO RICEVITORE e, considerate le curiose argomentazioni per il quale esso era destinato, si poteva sentire la mancanza di un sistema atto all'avviamento automatico di un registratore, al fine di consentire un comodo controllo dei segnali ricevuti, quando non è possibile un ascolto costante personale.

Ovviamente il circuito può essere applicato a qualsiasi fonte di BF per consentirne la registra-

zione automatica in presenza di segnale.

Il circuito prevede l'avviamento di registratori alimentati a batteria da 6 a 9 Vcc.

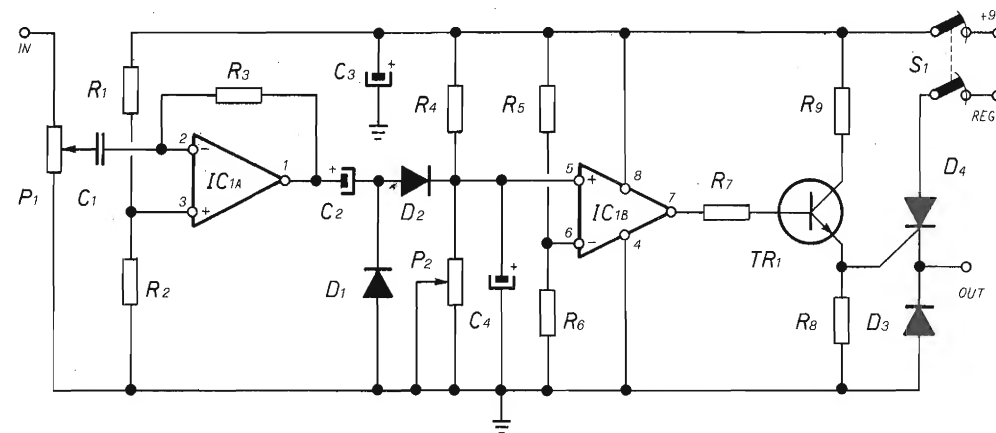Il circuito è composto da un doppio integrato operativo, TL 082, dove la prima sezione opera da amplificatore di segnale, regolabile tramite P1, e la seconda sezione C, da rivelatore di soglia, con sensibilità regolabile tramite P2. Il livello di tensione di uscita al PIN 7 pilota il transistor TR1 che provvede all'innesco dell'SCR.



P1 = Pot. 220 kΩ Lin
P2 = trimmer 50 kΩ
R1/R2 = 10 kΩ
R3 = 1,5 MΩ
R4/R5 = 100 kΩ
R6 = 3,3 kΩ

R7 = 1,5 kΩ
R8 = 68 Ω
R9 = 22 Ω
D1/D2 = 1N4148
D3 = 1N4001
D4 = C106D

C1 = 100 nF
C2 = 1 μF 25V
C3 = 470 μF 25V
C4 = 330 μF 25V
TR1 = BC 140
IC = TL 082
S1 = Doppio interruttore

figura 1 - Schema elettrico

ELETTRONICA
FLASH

Applicazione al "Curioso Ricevitore"

Data l'elevata sensibilità del circuito, è necessario regolare per tentativi la sensibilità d'ingresso, tramite P1 e il livello della soglia di scatto, tramite P2, al fine di consentirne una buona immunità alle scariche o perturbazioni elettriche che, nella particolare lunghezza d'onda del ricevitore sono presenti.

Durante la regolazione di P1 e P2 è consigliabile tenere P2 regolato al livello di soglia più sensibile (nella posizione più prossima alla posizione in cui si avvia il registratore), e P1 andrà regolato per tentativi, in modo che le variazioni

medie del rumore di fondo in ricezione non consentano la partenza del registratore.

Applicazione del registratore

Scollegare il filo che dal portapile del registratore porta il positivo al circuito e applicare questo filo al piedino dell'SCR (+OUT).

Collegare un filo dal polo positivo del portapile a una sezione del doppio interruttore (+ REG IN).

NB: L'alimentazione del circuito deve essere indipendente da quella del registratore. Ciao!

Black★Star

**CONTATORI DI FREQUENZE
VOLMETRI DIGITALI
GENERATORI DI FUNZIONI**


ALL PRODUCTS ARE
DESIGNED AND
MANUFACTURED IN
BRITAIN



JUPITER 2000
GENERATORE DI FUNZIONE

- Sinusoidale, quadrata, triangolare, TTL
- 50 Ω a 600 Ω
- Sweep esterno
- Attenuatore 0, -20 dB, -40 dB
- Uscita ampiezza 0-20 V p-p
- Uscita DC offset -10 V a +10 V

L. 350.000 IVATO

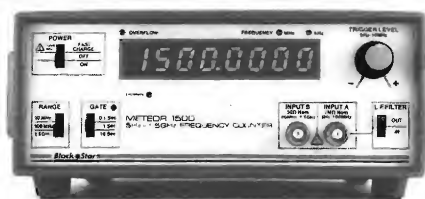

CONTATORI METEOR

- 8 Digit 0.5" Display a L.E.D. luminosi
- Controllo del livello (Trigger)
- 0.1; 1; 10 sec. Gate Times
- Sensibilità 5 mV \pm 50 mV
- Uscita ampiezza 0-20 V p-p

5 Hz \pm 600 Mc L. 350.000 IVATO
5 Hz \pm 1500 Mc L. 550.000 IVATO



NOVA 2400 - CONTATORE

- 10 Hz \pm 2.4 GHz
- 8 1/2 Digit - Display LCD
- Sensibilità 10 mV

L. 780.000 IVATO

DOLEATTO snc

**Componenti
Elettronici**

V.S. Quintino 40 - 10121 TORINO
TEL. 011/511.271 - 543.952 - TELEFAX 011/534877
Via M. Macchi, 70 - 20124 MILANO Tel. 02-669.33.88

— ABBONANDOTI —
SOSTIENI ELETTRONICA FLASH

PER IL COMMODORE C64 INTERFACCIA METEOFAX ED SSTV

a cura del Club Radioamatori Commodore (CRC)

Nel momento del boom del computer, profittando della grande diffusione che il Commodore 64 aveva avuto, furono in molti ad avere l'idea di commercializzare le cose e così di punto in bianco, si misero a vendere programmi senza avere né arte né parte in proprio.

Ogni possessore di computer, sentito dire che con un semplice programma si poteva fare l'RTTY o il CW, fu allettato dall'iniziativa ed acquistò per somme a volte fantastiche, programmi che non avrebbero mai funzionato perché sprotetti in malo modo e con interi blocchi mancanti. Ma non è tutto, gli

improvvisati venditori, vendevano a sprovvisti acquirenti il solo programma senza minimamente accennare che questi, per poter funzionare, avevano bisogno di un'interfaccia.

Non è stato un caso unico sapere di qualche radioamatore, improvvisato utente di computer che, dopo caricato il programma, era restato con il filo proveniente dal ricevitore in mano senza sapere dove connetterlo.

Ancora oggi, ad anni di distanza, vi sono utenti che ancora non conoscono né interfacce né la necessità del loro uso con il risultato che non riuscendo ad


ottenere il risultato sperato, hanno buttato il tutto alle classiche ortiche.

Con il preciso ed esatto scopo di poter far luce in proposito, un gruppo di radioamatori ha creato il Club Radioamatori Commodore avente per scopo lo scambio di programmi ed informazioni.

Per prima cosa, il gruppo ha affrontato il problema delle interfacce realizzando un prototipo adatto a diversi usi. V'è chiarito che il Commodore 64, sulla User port o porta Utente, dispone di vari ingressi ove bisogna selezionare quello idoneo per l'RTTY, il FAX, il CW eccetera.


Diversi rivenditori di programmi, si sono limitati nel tempo a consigliare un'interfaccia unica ad un solo transistor che avrebbe dovuto risolvere tutti i mali ma che non risolveva niente perché non avevano tenuto presente con che ricevitore il computer doveva essere connesso stante il livello d'uscita di quell'ultimo alla base del buon funzionamento.

Anni di esperienza hanno

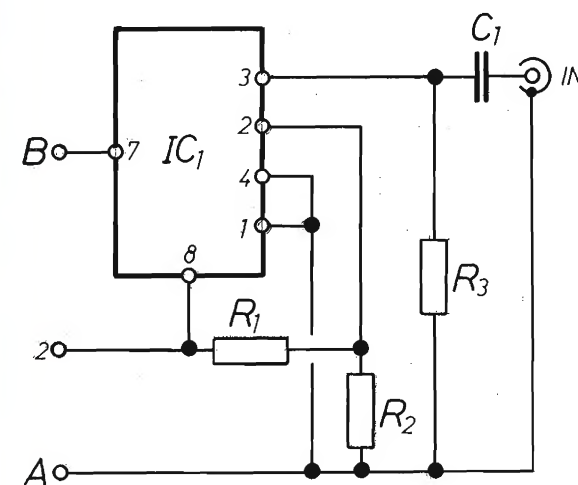

Schema elettrico dell'interfaccia

IC1 = LN 311
C1 = 0,1 μ F

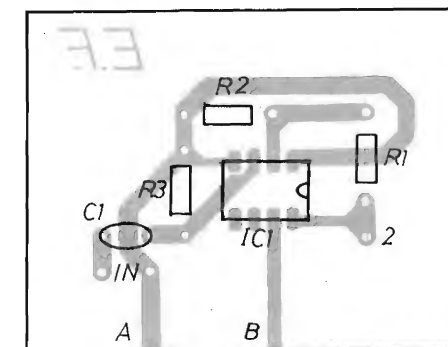

Disposizione componenti

R1 = 100k Ω 1/4 W
R2 = 270 Ω 1/4 W
R3 = 4,7 k Ω 1/4 W

dimostrato che è possibile ottenere un lodevole risultato dal binomio computer-radio a patto che vengano osservati e messi in atto quegli accorgimenti anche se semplici, per un risultato che soddisfi pienamente lo scopo prefisso.

L'interfaccia che presentiamo, è completa nella sua semplicità di uno stadio amplificatore e limitatore automatico della soglia d'ingresso ove un circuito CAV inserito nell'integrato, presenta al computer un segnale di giusto livello avente un fronte end abbastanza sufficiente anche per deboli segnali. L'integrato usato è uno dei più comuni e di basso costo esistente sulla piazza e non richiede particolari accorgimenti se non le solite cautele d'inserzione.

Nella configurazione dello schema di figura 1, è previsto l'uso dell'interfaccia per il FAX e l'SSTV.

Il circuito stampato di figura 2, è in scala 1:1 e può essere realizzato su breadboard a semplice faccia ramata.

Il segnale proveniente dal ricevitore, va connesso all'ingresso IN come indicato in figura tramite uno spezzone di cavo schermo. Le uscite, sono già previste per il connettore e per l'user port ove durante il montaggio dovrà porsi ogni cura ad evitare, specialmente chi intende realizzare l'interfaccia su piastrina a bollini ramati, di non saldare o unire accidentalmente due terminali del connettore tra di loro.

L'alimentazione dell'integrato, è prelevata direttamente dal computer. Segnaliamo inoltre che quest'interfaccia, è anche un ottimo separatore a salvaguardia del suscettibile 6526.

In ultimo, e saranno in parecchi, chi non possiede i programmi adatti per la ricetrasmisione

dell'RTTY, dell'SSTV, del CV o anche per la ricezione del FAX, potrà farne richiesta al nostro Club che provvederà ad inviarli in omaggio. Raccomandiamo almeno le spese di porto ed imballo.

Tutti i programmi forniti, sono in edizione originale cioè non sprotetti con eliminazione di parti o blocchi e di tutti ne è garantito il funzionamento.

Il Club inoltre mette a disposizione dei lettori la vasta gamma di programmi di cui dispone fornibili sempre a carattere gratuito.

Ogni corrispondenza o richiesta dovrà essere indirizzata a:

Club Radioamatori Commodore
c/o Filippo Scelzo I8UFY
via Scafati 150
80057 Sant'Antonio Abate (NA).

...CHIEDERE E' LECITO... RISPONDERE E' CORTESIA... PROPORRE E' PUBBLICABILE

a cura del Club Elettronica Flash

Proposte

Un curioso alimentatore

L'alimentatore proposto dal sottoscritto va allacciato alla rete elettrica, ma in modo diverso dal solito. Provate a misurare la tensione presente fra il filo neutro di una presa ed il filo di terra.

In diverse zone rileverete una certa tensione che non è quantificabile e che varia da casa a casa, nelle diverse ore di una giornata e addirittura da presa a presa.

Ho fatto delle misure anche a casa di qualche amico e ho rilevato tensioni anche di 5...6 Vca.

Naturalmente bisognerà avere l'accortezza di usare un cercafase per localizzare il filo di fase della presa e quindi escluderlo.

Chiedere è lecito anche questo mese si ripresenta a voi più interessante che mai, direi senza possibili smentite dedicata alla bassa frequenza, all'automobile e al laboratorio.

Comunichiamo il nome del vincitore della passata edizione, il Signor Stefano di Gallarate che si è aggiudicato la palma ed il trionfo.

Vorremmo puntualizzare un attimo sugli intenti della rubrica; benché possibile, non vogliamo pubblicare schemi elettrici di apparati commerciali, né orientarvi all'acquisto; inoltre non ci è matematicamente possibile proporre progetti completi di stampato ed esplosi, a meno di rare eccezioni, ma soprattutto non ripubblichiamo schemi di progetti, stampati su numeri passati di E.F.


In questo caso servitevi della spedizione arretrati.

Vorremmo rendere noto al Signor Claudio di Nocera Inf. che il TDA 7250 non è ancora disponibile, al Signor Carlo di Venezia che il chip SN 16764 non è a noi conosciuto, pertanto La invitiamo a ricontrollare eventuali errori e la sigla fornitaci.

Veniamo ora agli schemi di questo mese.



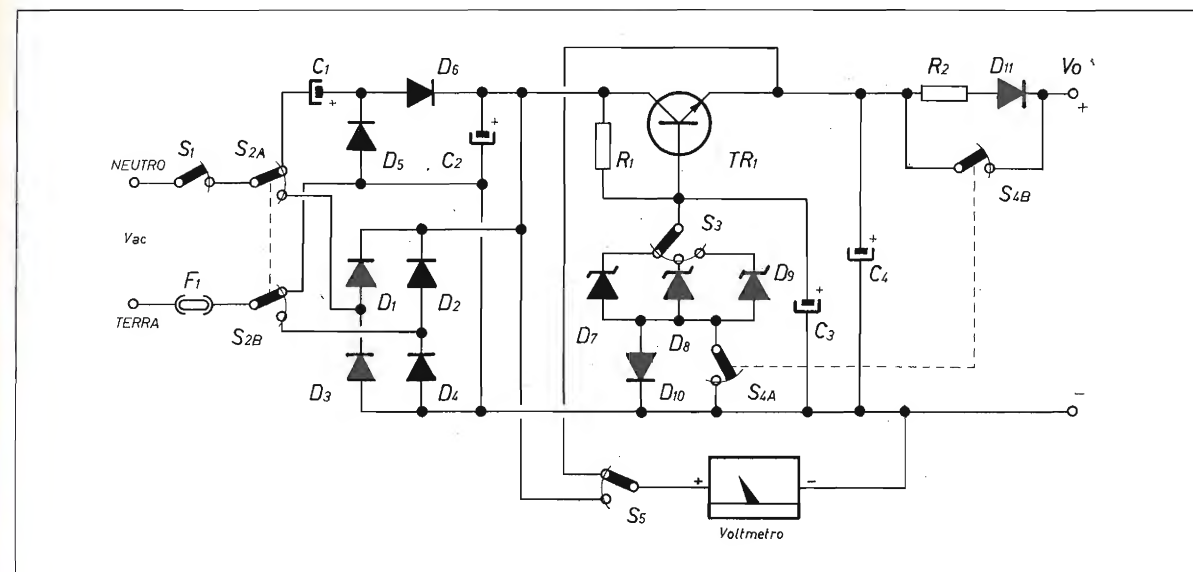Come si vede dallo schema elettrico abbiamo un doppio deviatore (S2a-S2b) che invia la corrente o ad un circuito duplicatore o ad un ponte raddrizzatore. Questo per avere una maggiore flessibilità d'uso con le tensioni disponibili.



PANELETTRONICA S.R.L.
VENDITA PER CORRISPONDENZA DI COMPONENTI
ELETTRONICI PROFESSIONALI
via Lugli, 440129 BOLOGNA

- **ALTOPARLANTI PER CUFFIE:** quadrati, ultrapiatti, spessore 3 mm, impedenza 32Ω, a bobina mobile, non piezoelettrici
3 modelli
AZ 30 L. 2450 — AZ 40 L. 2556 — AZ 50 L. 2880
- **CAVITÀ A DIODO GUNN PER ANTIFURTO:** funzionamento a microonde, modello Philips 8964
Prezzo L. 58.575
- **CAVO SPECIALE EXTRAFLESSIBILE:** è formato da centinaia di fili sottilissimi in rame rosso, ha una eccezionale resistenza alla rottura per piegamento, adattissimo quale cordone per puntali di strumenti di misura
Prezzo al mt. L. 895
- **CONFEZIONE DI CLORURO FERRICO PER L'INCISIONE DEI CIRCUITI STAMPATI:** consiste in una bottiglia di plastica speciale che contiene 400 gr di sale da sciogliere in acqua per ottenere un litro di soluzione; comodissima in quanto lo scioglimento dei sali avviene dentro al contenitore da noi fornito.
Istruzione per l'uso serigrafata sul contenitore
Una confezione L. 3.400
- **CONDENSATORI ELETTROLITICI:** a vitone, di grandi capacità, professionali

Capacità	Tensione	Prezzo
1.000 μF	100 V	4.500
2.200 μF	60 V	4.500
2.200 μF	100 V	6.900
2.200 μF	400 V	90.000
4.700 μF	40 V	4.700
4.700 μF	50 V	55.300
4.700 μF	63 V	6.300
4.700 μF	100 V	10.500
10.000 μF	40 V	700
10.000 μF	50 V	7.500
10.000 μF	63 V	9.650

Capacità	Tensione	Prezzo
15.000 μF	25 V	5.850
15.000 μF	40 V	7.050
15.000 μF	50 V	9.750
15.000 μF	63 V	11.700
22.000 μF	25 V	7.900
22.000 μF	40 V	9.850

- **PINZETTE A MOLLA:** comodissime e di basso prezzo

Lunghezza	Prezzo
110 mm	L. 1.810
115 mm zigrinata	L. 2.770
130 mm	L. 1.950
135 mm a becco curvo	L. 4.200


- **DISPLAY GIGANTE A LED:** altezza 57 mm - colore rosso - fornibili sia ad Anodo che a Catodo comune.
Prezzo L. 11.880
- **FILO DI STAGNO PER SALDARE:** confezione da 250 gr

Diametro	Prezzo
0,8 mm	L. 8.800
1 mm	L. 8.140

- **SUPPORTO A MOLLA PER SALDATORI**
Prezzo L. 4.250
- **SPELAFILI UNIVERSALE:** spela fili fino a 6 mm automaticamente - niente da regolare
SOLO L. 20.450
- **TERZA MANO:** supporto per facilitare le saldature - con grande lente
Prezzo L. 12.250

ATTENZIONE: NON DISPONIAMO ATTUALMENTE DI CATALOGO. E' in avanzata fase di realizzazione il nuovissimo CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO con listino prezzi. Ne daremo annuncio sulla Rivista appena disponibile! Siamo in grado di fornire industrie anche per forti quantitativi. SCRIVETEICI PER OGNI VOSTRA NECESSITA'. Vi faremo avere disponibilità e prezzo.

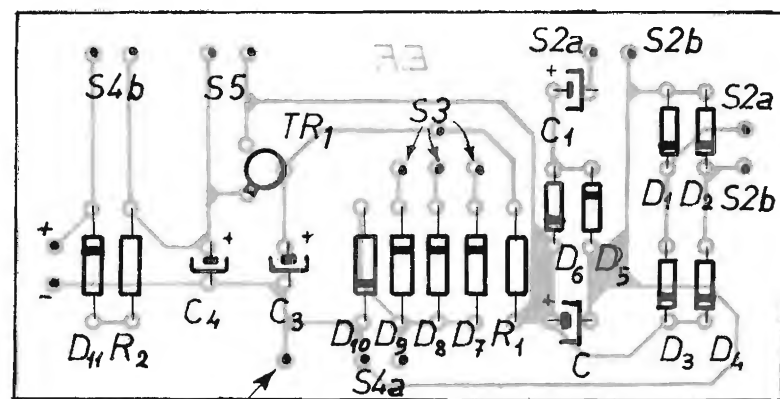CONDIZIONI DI VENDITA: NON SI EVADONO ORDINI INFERIORI A L. 15.000. SI ACCETTANO ESCLUSIVAMENTE PAGAMENTI CONTRASSEGNO o ANTICIPATI (Versare l'importo sul conto corrente n. 19715408 ricordando di sommare le spese di spedizione). Contributo spese di spedizione L. 5.500



negativo
voltmetro

D1 ÷ D6 = D10 = D11 = 1N4007
C1 = C2 = 1000 μ F 25 V elett. vert.
C3 = C4 = 470 μ F 25 V elett. vert.
D7 = zener 3,6V 1/2W
D8 = zener 5,1V 1/2W
D9 = zener 6,8V 1/2W
R1 = 470 Ω 1/3W
R2 = 68 Ω 1/3W
TR1 = 2N 1711
S2a-S2b = S4a-S4b = doppio dev.
S5 = deviatore semplice
S3 = commutatore 1 via, 3 pos.

Il commutatore S3, ad una via 3 posizioni, serve a selezionare la tensione d'uscita che ho scelto nei valori di 3, 4, 5 e 6 volt.

Il voltmetro (facoltativo) tramite S5 serve a misurare la tensione sia a monte che a valle del circuito stabilizzatore. Chiaramente se l'uscita è selezionata su 3V, a monte dovremo avere una tensione di almeno 5...6 volt.

La corrente erogabile va da qualche decina a qualche centinaia di mA. Volendo si può collegare l'alimentatore in parallelo alle batterie del circuito utilizzatore, così dureranno più a lungo.

Ermes di Lignano Sabbiadoro

Richiesta


Vorrei vedere pubblicato un avviso supplementare per freni come il XXXX di tipo commerciale.

Renato di Asti

Avviso d'auto ferma o frenata

Ecco a lei, questo circuito: utilizza i retronelbi della vettura facendoli lampeggiare, siano essi spenti o accesi.

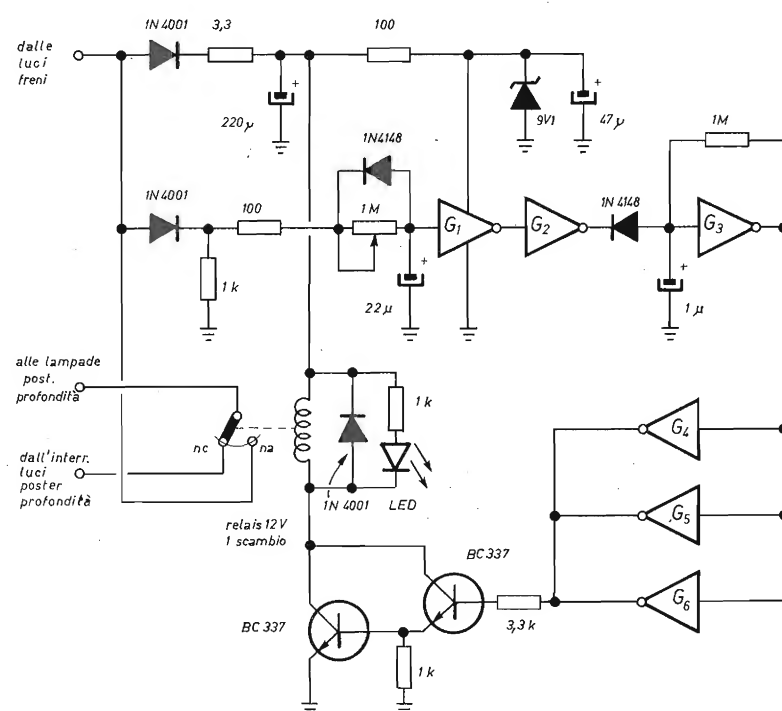L'impulso di accensione è ottenuto dalle luci dei freni, il ritardo di intervento è regolabile mediante P1 da 1 M Ω .



Come richiesto, questo tipo di soluzione offre protezione totale.

Gradirei vedere pubblicato un alimentatore duale regolabile da 1 ÷ 2 A

Stefano di Milano

Alimentatore duale regolabile


Pensiamo che la richiesta del Signor Stefano di Milano interessi molti lettori in quanto è raro che siano pubblicati alimentatori duali regolabili.

Questo, in particolare, utilizza un unico integrato il NE 5554 e mediante unica regolazione permette la variazione dei due rami simmetrici in uscita. La corrente massima ottenibile è di 2,5 A a 32 W splitati. La stessa decresce diminuendo la V out.

TR1 e TR2 dovranno essere abbondantemente dissipati. P2 regola lo zero centrale, ossia permette di avere tensioni speculari non differenti.

Range $\pm 16 \div \pm 32V - 2,5A$

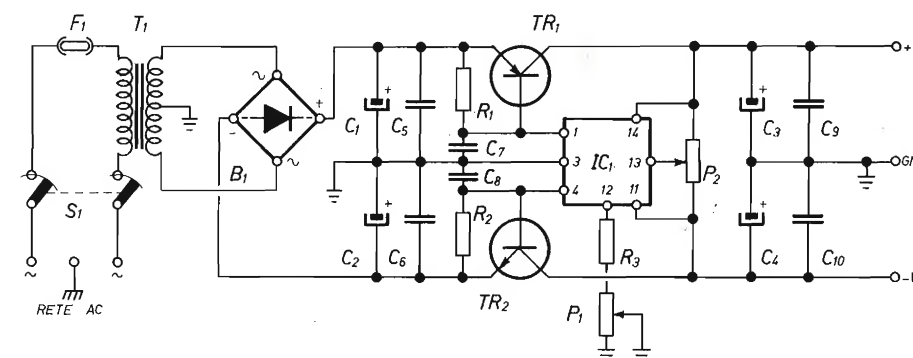R1 = R2 = 2.2 Ω - 2 W
R3 = 1 k Ω
P1 = 10 k Ω trimmer (Reg. $\pm V$ out.)
P2 = 50 k Ω trimmer (Reg. bilanc \pm)
C1 ÷ C4 = 2200 μ F 63V el.
C5 ÷ C10 = 100 nF
TR1 = TIP 36/BDW 52/PNP
TR2 = TIP 35/BDW 51/NPN
B1 = 100V 5 ÷ 8A
IC1 = NE 5554
S1 = doppio int.
F1 = 1A
T1 = 220/30 + 30 V - 150 W



Richieste

Sono molto appassionato di concerti e amplificazione ad alta potenza, forse perché suono con amici in un piccolo complesso, per ciò desidererei fosse pubblicato uno schema, o anche più, di amplificatori ad alta potenza per utilizzo mid fidelity.

La potenza dovrà essere necessariamente superiore ai 300/500 W con curva di carico limite inferiore ai 4 Ω .

Questi apparecchi dovranno essere dotati di ogni protezione ed atti all'utilizzo continuativo e gravoso.

Claudio di Ferrara

Amplificatore a trasformatore 500W RMS

Siamo molto contenti di soddisfare la sua richiesta in quanto è molto raro vedere pubblicato su riviste del settore amplificatori di altissima potenza.


Le forniamo due schemi, tutti e due ottimali sotto l'aspetto qualitativo e sicurezza, il primo di soli 500 W su 4 Ω , il secondo da 900 W RMS sempre sullo stesso valore di impedenza (il prossimo mese).

Naturalmente come richiesto questo tipo di soluzione offre protezione totale. Saranno necessarie alette e ventilatori per i transistori finali, piloti e driver di corrente.

Sarà ottima cosa dotare i finali di disgiuntore termico a 100° da connettere all'aletta.


Per quanto concerne il circuito (500 W su 4 Ω) è necessario solamente tarare la corrente di riposo mediante i trimmer P1, P2 per un valore di 100 mA per ramo ed il gioco è fatto.

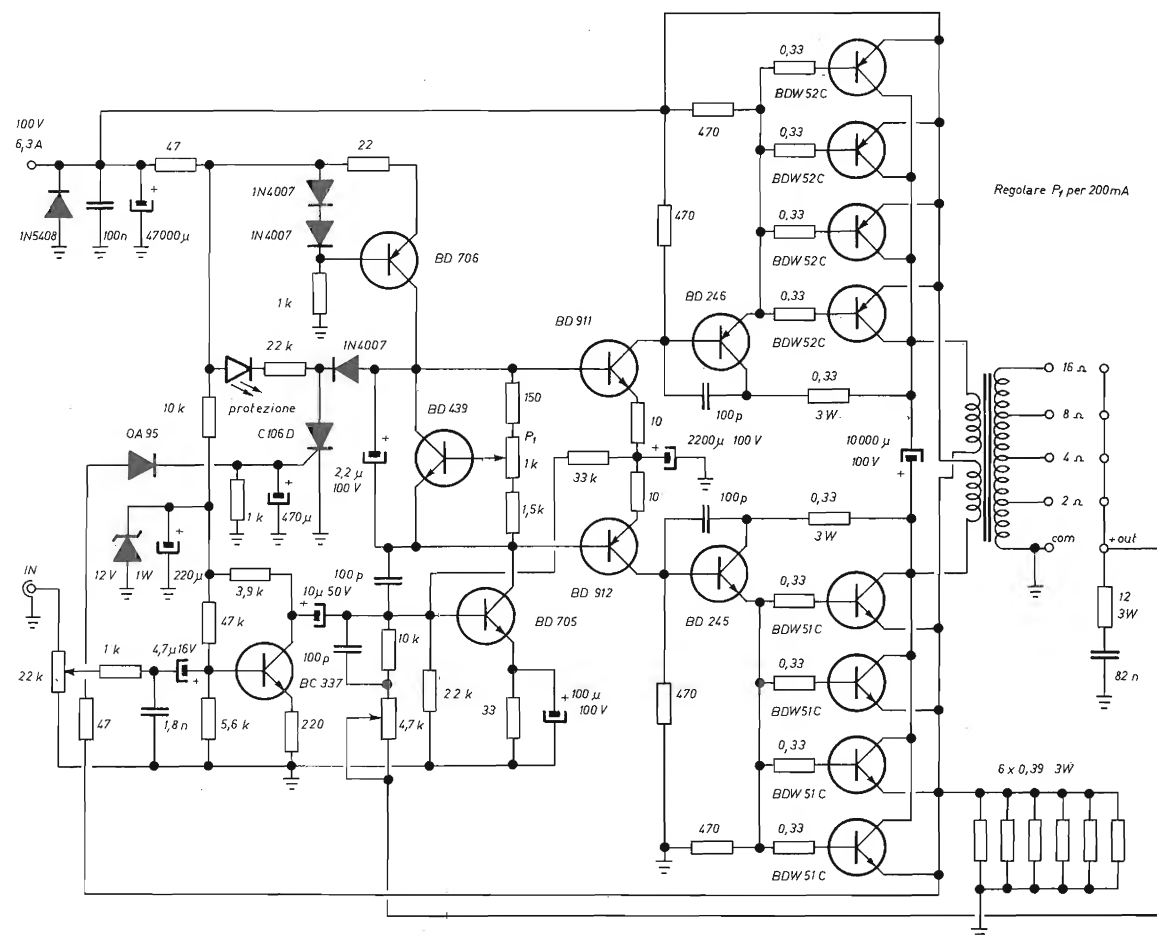Tutte le connessioni di segnale dovranno essere realizzate con cavetti schermati, mentre quelle interessate da alte correnti dovranno avere cablaggi di grande diametro, usando cavi da 2 mmq ed oltre.



A causa delle ingombranti dimensioni dei due disegni, siamo costretti a rimandare al prossimo mese la seconda soluzione del problema sottoposti.

INTERFACCE E PROGRAMMI PER IBM PC XT AT



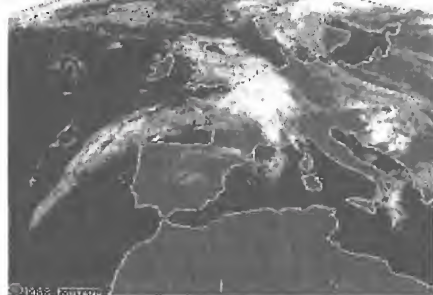


Area	Coordinate	Altitudine	Temperatura	Velocità del vento	Pressione	Umidità	Visibilità	Stato del cielo	Intensità delle nuvole	Intensità delle precipitazioni
A	45° 15' N	1000	15°C	10 km/h	1013 hPa	65%	10 km	Partly cloudy	20%	0 mm
B	45° 30' N	1200	18°C	12 km/h	1012 hPa	70%	12 km	Partly cloudy	25%	0 mm
C	45° 45' N	1400	20°C	15 km/h	1011 hPa	75%	15 km	Partly cloudy	30%	0 mm
D	46° 00' N	1600	22°C	18 km/h	1010 hPa	80%	18 km	Partly cloudy	35%	0 mm
E	46° 15' N	1800	25°C	20 km/h	1009 hPa	85%	20 km	Partly cloudy	40%	0 mm
F	46° 30' N	2000	28°C	25 km/h	1008 hPa	90%	25 km	Partly cloudy	45%	0 mm






METEOSAT PROFESSIONALE a 16/64 colori per scheda grafica EGA
 METEOSAT a 4 colori con MOVIOLO AUTOMATICA per scheda grafica CGA
 FACSIMILE e telefoto d'agenzia stampa di alta qualità

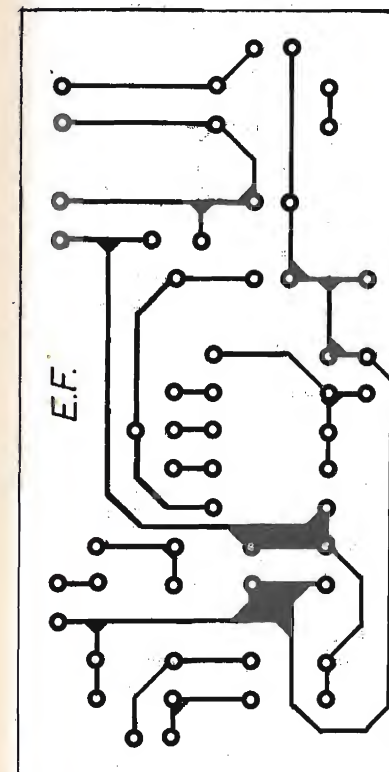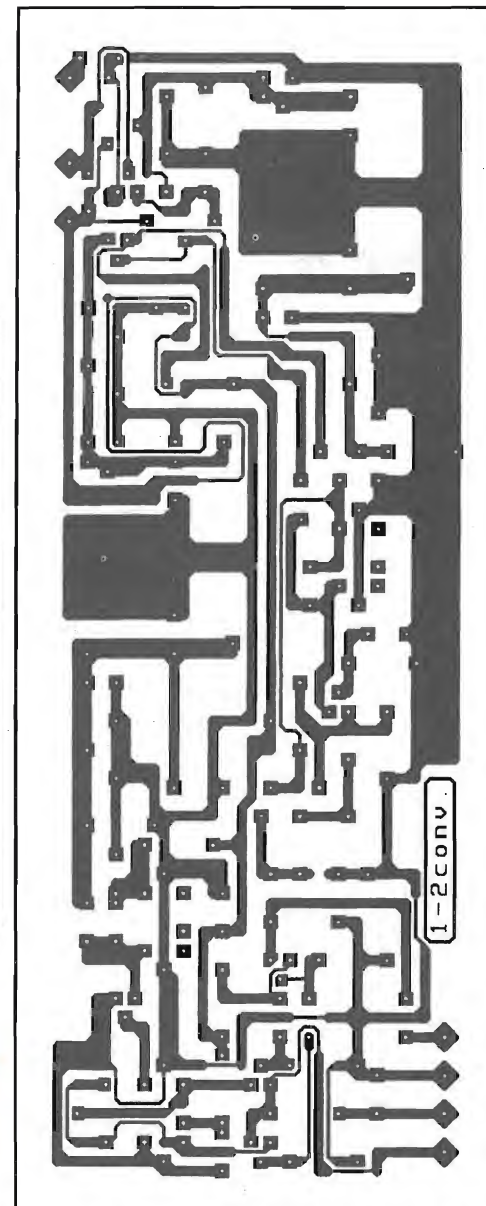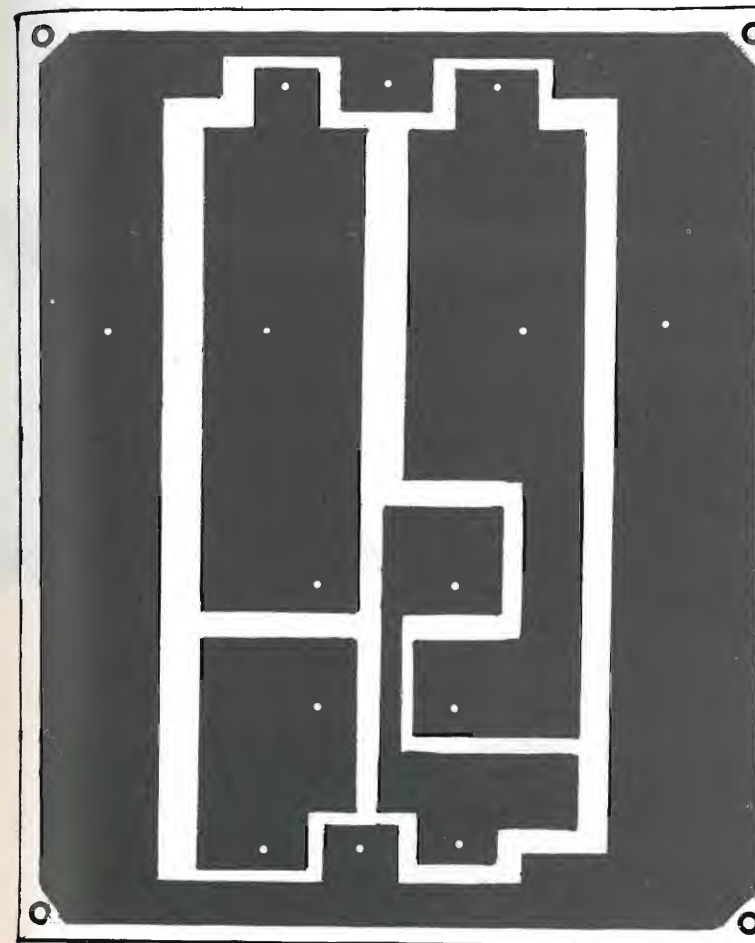FONTANA ROBERTO ELETTRONICA - St. Ricchiardo 13 - 10040 CUMIANA (TO) Tel. 011/9058124



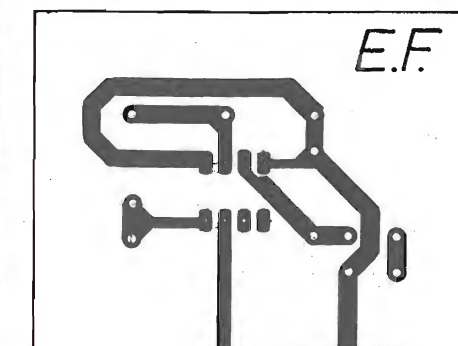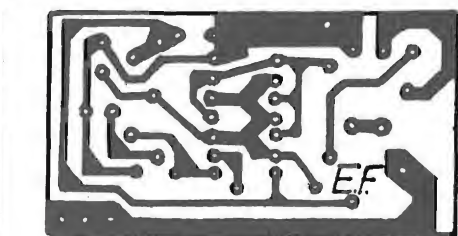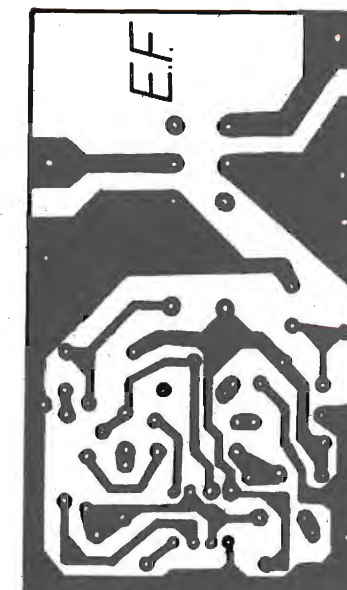In un Master unico
i circuiti stampati
di tutti gli articoli



SUPER 16 3/4λ cod. AT 107


Frequenza: 26-28 MHz
Pot max.: 3.000 W
Imp. nom.: 50 Ω
Guadagno oltre 9,5 dB
SWR. max.: 1,2+1,3 agli estremi su 160 CH
Alt. antenna: 8.335 mm
3/4 λ cortocircuitata



Antenne
lemm

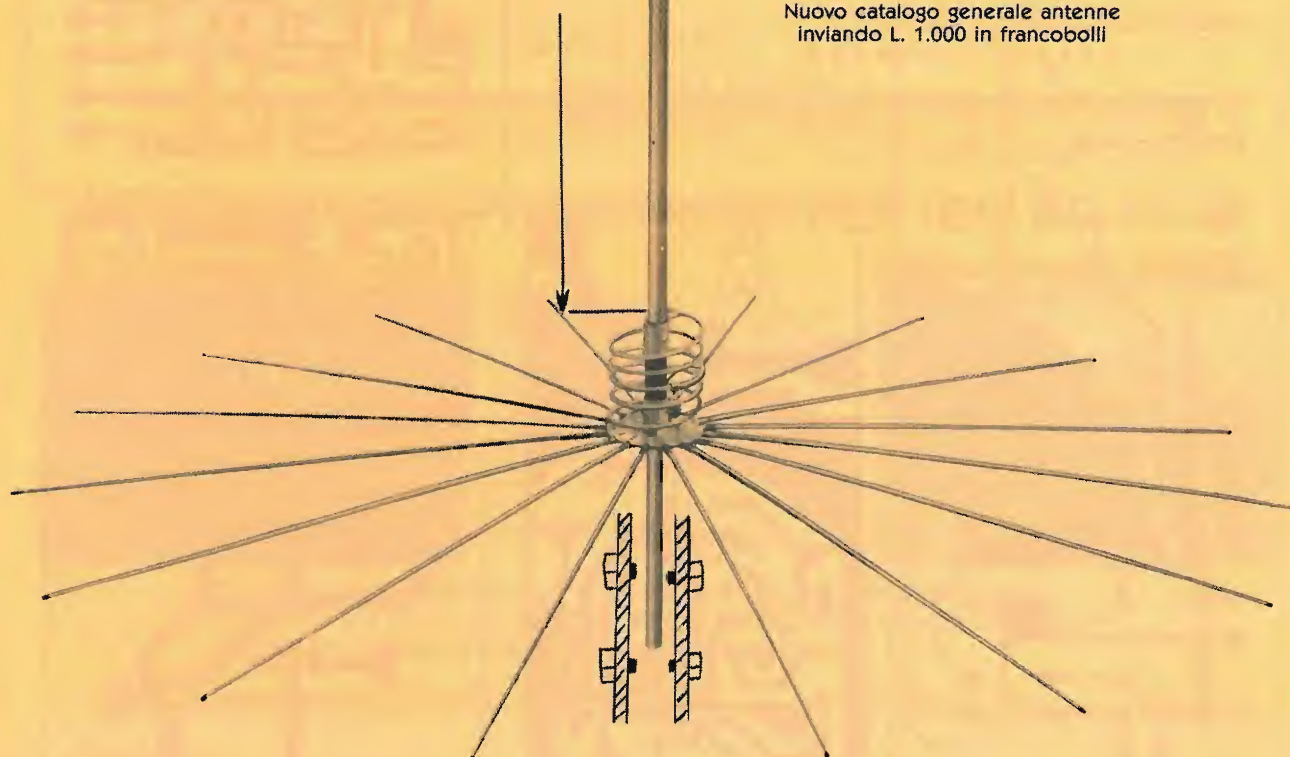h. 8335 mm.

Nuovo catalogo generale antenne
inviando L. 1.000 in francobolli



Lafayette Wisconsin 40 canali in AM



OMOLOGATO
P.T.

Il moderno e compatto con indicatore di segnali LED.

Apparato di concezione moderna incorporante recenti soluzioni tecniche, completo di tutti quei circuiti indispensabili nell'impiego veicolare. L'indicazione del canale operativo è data da un visore a due cifre a 7 segmenti di grandi dimensioni. L'indicazione del segnale ricevuto e l'indicazione della potenza RF relativa trasmessa o la percentuale di modulazione sono indicate da una fila di 4 diodi Led. La configurazione del ricevitore è a doppia conversione ed incorpora pure il circuito di silenziamento. Una levetta posta sul pannello frontale permette di predisporre il funzionamento dell'apparato quale amplificatore di bassa frequenza. In tale caso sarà opportuno impiegare un altoparlante a tromba esterno. La custodia metallica non è vincolata all'alimentazione. Qualsiasi polarità di quest'ultima potrà essere così riferita a massa. Le minime dimensioni dell'apparato consentono un'efficace installazione pure nei mezzi più sacrificati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASMETTITORE

Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione.

Tipo di emissione: 6A3 (AM).

Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le disposizioni di legge.

Modulazione: AM al 90% max.

Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz.

RICEVITORE

Configurazione: a doppia conversione.

Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz.

Determinazione della frequenza: mediante PLL.

Sensibilità: 1 μV per 10 dB S/N.

Portata dello Squelch: 1 mV.

Selettività: 60 dB a ±10 KHz.

Reiezione immagini: 60 dB.

Livello di uscita audio: 2.5W max su 8 Ω.

Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A alla massima potenza.

Impedenza di antenna: 50 ohm.

Alimentazione: 13.8V c.c.

Dimensioni dell'apparato:

116 x 173 x 34 mm.

Peso: 0.86 Kg.

In vendita da
marcucci
Il supermercato dell'elettronica
Via F.lli Bronzetti, 37 - Milano
Tel. 7386051

Lafayette
marcucci S.p.A.

PER TRASMISSIONI SENZA CONFINI



RADIUM 27

SUPER CHARLY 27

SUPER CHARLY 27

Antenna veicolare per la banda CB di indiscusso gusto estetico e di ottima qualità. Realizzata con materiali di prima scelta e con aggiornate soluzioni tecnologiche, permette di avere un buon rendimento, una buona potenza max di trasmissione e una comoda e semplificata installazione grazie al nuovo attacco a centro tetto. L'antenna viene fornita già preparata.

Caratteristiche tecniche
Gamma frequenza: CB (27 MHz)
Potenza applicabile: 30 W max
Lunghezza totale: 810 mm circa
Peso: 350 gr.

RADIUM 27

Questa antenna veicolare funzionante nella banda CB si distingue soprattutto per la purezza della linea senza nulla togliere al rendimento funzionale. Facilmente svitabile per consentire il transito dei veicoli in luoghi bassi, facilmente installabile grazie al nuovo connettore con foro ridotto ed è già preparata in fabbrica.

Caratteristiche tecniche
Gamma frequenza: CB (27 MHz)
Potenza applicabile: 100 W max
Lunghezza totale: 1220 mm
Peso: 230 gr.



42100 Reggio Emilia - Italy
Via R. Suardi, 7
(Zona Ind. Mancasale)
Tel. 0522/47441 (ric. aut.)
Telex 530156 CTE I
Fax 47448

ALIMENTATORI H.Q. LINE NUOVA TECNOLOGIA



42100 Reggio Emilia - Italy
Via R. Suardi, 7
(Zona Ind. Mancasale)
Tel. 0522/47441 (ric. aut.)
Telex 530156 CTE I
Fax 47448

SIRIO
antenne

TURBO 2000

TURBO 2000

Type: $5/8 \lambda$ base loaded
Impedance: 50 Ω
Frequency: 26 - 28 MHz
Polarization: vertical
V.S.W.R.: 1,1:1
Band Width: 2 MHz (200 ch)
Gain: 4 dB ISO
Max Power: P.e.P. 1600 W
Length: approx. mm 1450
Weight: approx. gr 410
Mounting hole: \varnothing mm 12,5

concessionaria
per l'Italia

MELCHIONI

tecnologia da Leader

LOCK
RELEASE

STUDIO E. FLASH